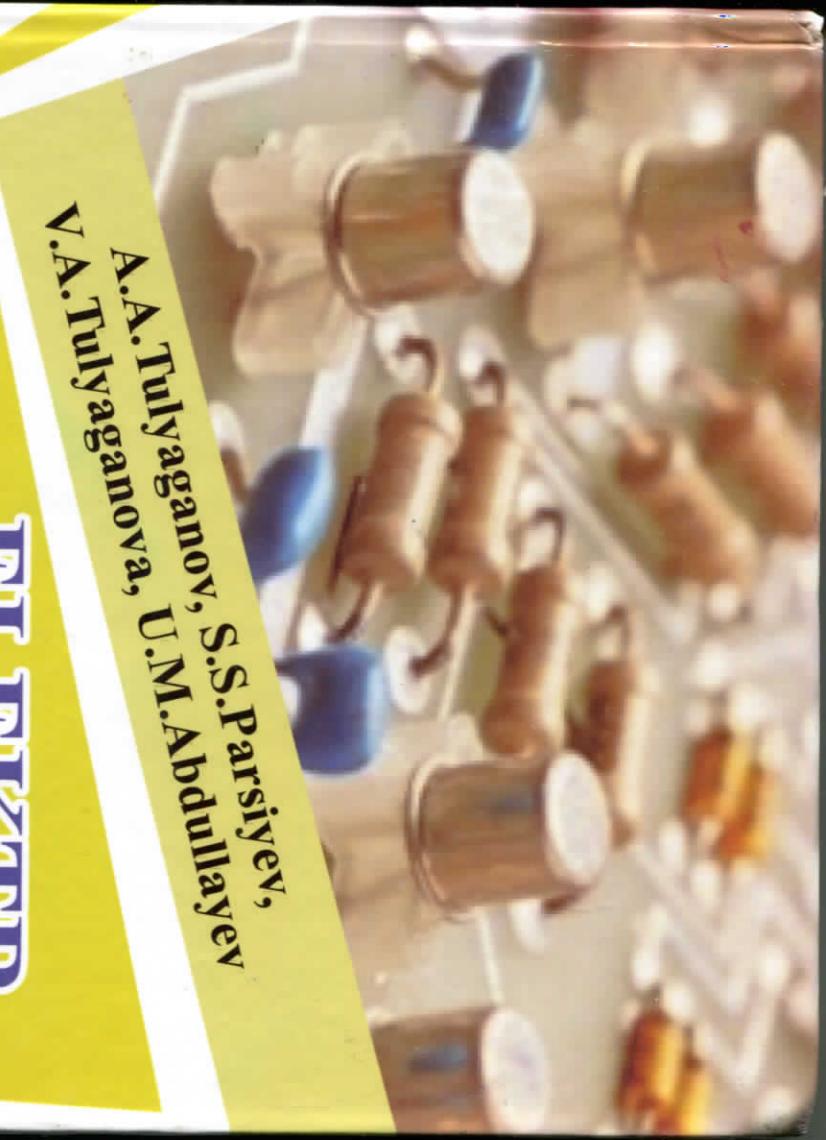


ELEKTR ZANJIRLAR NAZARRYASI

A.A.Tulyaganov, S.S.Parsiyev,
A.A.Tulyaganova, U.M.Abdullayev
V.A.Tulyaganova



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIVALARINI
RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

A.A.TULYAGANOV, S.S.PARSIYEV,
V.A.TULYAGANOVA, U.M.ABDULLAYEV

ELEKTR ZANJIRLAR

NAZARIYASI

Maxsus fakultet talabalari uchun

(O'quv qo'llanma)

UO·K: 621.3.011.7
KBK: 32.88-01

E 41

THUR

E 41. A.A.Tulyaganov, S.S.Parsiyev, V.A.Tulyaganova, U.M.Abdullayev. Elektr zanjirlar nazariyasi. (O'quv qo'llanna). T.: «Aloqachi», 2018, 144 bet.

ISBN 978-9943-5145-2-2

O'quv qo'llanmada "Elektr zanjirlar nazarivasi" fani haqida umumiy tushunchalar, telekommunikatsiya tarmoqlarining texnik qurilmalarini yaratish, ularni ishlatish uchun texnik vositalar orqali borayotgan jarayoni o'rganish; telekommunikatsiya tarmoqlarining texnik qurilmalarini tashkil etgan elektr zanjirlarini tahsil qilish, elektr toki oqayogidan jarayon qaysi qonunlar asosida amalga oshirilishini bilish; murakkab elektr zanjirlar orqali oqib o'tayotgan tok va kuchlanishning asosiy ko'rsatgichlarini hisoblash va tahsil qilish; texnik qurilmalarni tashkil etuvchilarini tahsil qilish uchun elektr zanjirlar nazariyasini o'rganishning nazarly va amaliy jihatlari haqida ma'lumotlar keturilgan.

Ushbu o'quv qo'llanna TATU Maxsus fakultetining ischi o'quv dasturi va o'quv rejalariga mos holda ishlab chiqilgan.

UO'K: 621.3.011.7
KBK: 32.88-01

Aqprizchilar:
Abdullahov B.A. – Islom Karimov nomidagi TDTU kafedrasi dotsenti,
f.n.,
Rahimov B.N. – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU kafedrasi
mudiri, t.f.d.

978-9943-5145-2-2

© «Aloqachi» nashriyoti, 2018.

Mundarija

I bob.	Zaryadlangan zarrachalar. Zaryadlangan zarrachalarning o'zaro harakatlari. Elektr maydon.	7
1.1.	Elektr zaryad tushunchasi.	7
1.2.	Zaryadlarning o'zaro harakatlari.	7
1.3.	Elektr maydon.	8
1.4.	Elektr toki.	10
1.5.	Solishtirma qarshilik.	11
1.6.	O'tkazgichning resistor qarshiligi.	11
1.7.	Manbaning ichki qarshiligi.	12
II bob.	Kuchlanish. Elektr potensiali va potensiallar farqi. Elektr yurituvchi kuch.	14
2.1.	Kuchlanish.	14
2.2.	Potensial. Potensiallар farqi.	16
2.3.	Elektr yurituvchi kuch.	17
II bob.	Elektr zanjiri. Elektr zanjir elementlari. Elementlarni ketma-ket va parallel ulash.	19
3.1.	Elektr zanjiri.	19
3.2.	Elektr zanjir elementlari.	19
3.3.	Elektr yurituvchi kuch (EYuK).	21
3.4.	Tarmoqlangan va tarmoqlamagan zanjirlar.	22
3.5.	Elektr zanjir elementlarning Volt-Amper xarakteristikalari.	23
3.6.	Elektr zanjirlarning topologik xarakteristikalari.	24
3.7.	Zanjirlarni ketma-ket va parallel ulash.	25
✓ bob.	Elektr zanjirlar nazariyasining assosiy qonunlari. Kиргоф qonunlari. Om qonuni.	28
4.1.	Kиргоф qonunlari.	28
4.2.	Elektr zanjirlar uchun Om qonuni.	31
✓ bob.	Dominiy tok zanjirlarini hisoblash. Elektr sxemalarini ekvivalent usuli bilan almashtirish (ekvivalent almashtirish usuli).	34
5.1.	Ekvivalent almashtirish usuli.	34
5.2.	Kontur toklari usuli.	36
5.3.	Tugunlar potensiali usuli.	37
5.4.	O'zgarmas tok zanjirining potensial diagrammasi.	39
5.5.	O'zgaruvchan tok. Sinusoidal tok. Sinusoidal tokni karakterlovchi miqdorlar.	42
6.1.	O'zgaruvchan tok.	42
6.2.	Sinusoidal tok.	44
6.3.	Qarshilik orqali garmmonik tok o'tishi.	44

6.4. Induktivlik orqali garmonik tok o'tishi.....	45
6.5. Garmonik tokning sig'im orqali o'tishi.....	46
VII bob. Sinusoidal funktsiyalarni vektor diagrammasi va kompleks sonlar orqali ifodalash.....	
7.1. Sinusoidal funktsiyalarni vektor diagrammasi.....	49
7.2. Vektorlar ustida simvolik usulda amallar bajarish.....	49
VIII bob. Kompleks ifodalari. Kompleks sonlar ustida amallar bajarish.....	
8.1. Kompleks sonlarning haqiqiy va mavhumi qismlari.....	56
8.2. Kompleks sonlar ustida amallar bajarish.....	57
8.3. Oddiy elektr zanjirlarini kompleks ifodalari orqali hisoblash.....	58
IX bob. Kompleks qarshilik va o'tkazuvchanlik. Kirogof va Om qonunlarini kompleks miqdorlar orqali ifodalash.....	60
9.1. Kompleks shakldagi Om va Kirogof qonuntari.....	63
X bob. Garmonik tok zanjirlarida quvvat.....	65
10.1. Aktiv quvvat.....	68
10.2. Reaktiv quvvat.....	69
10.3. To'liq quvvat.....	70
10.4. Kompleks quvvat.....	70
10.5. Quvvat muvozzanati.....	71
XI bob. Parallel tebranish konturi. Tok rezonansi.....	72
XII bob. Davriy funksiyalarning garmonik tarkiblarga yoyilishi.....	74
12.1. Davriy nogarmonik signallarning simmetrik ko'rinishlari.....	80
12.2. Gorizontol o'qqa nisbatan simmetrik signal shakli.....	84
12.3. Nogarmonik signallarning koordinata o'qi boshlanishiga nisbatan simmetrik shakli.....	85
XIII bob. Ikkiquqli elektr zanjirlari. Ta'riflari va klassifikatsiyalari.....	85
13.1. Bir elementli reaktiv ikki qutbli elektr zanjiri.....	87
13.2. Iikki elementli reaktiv ikki qutbli elektr zanjiri.....	88
XIV bob. Chiziqli elektr zanjirlarida o'tishlarayonlari.....	89
14.1. Tok va kuchlanishning erkin va majburiy tashkil etuvchilar.....	94
14.2. O'tishlarayonlарini klassik usul orqali tahlil qilish.....	95
XV bob. O'tishlarayonlарini operator usulida hisoblash.....	98
XVI bob. Spektral (chastotaviy) usul yordami bilan CHEZlarni tahlil qilish. To'rriqutubliklar (TQ).....	102
16.1. To'rriqutubliklar (TQ).....	110
XVII bob. Battervord, Chebishev va Zolotaryov filtrlari.....	
17.1. Zolotaryov filtrlari.....	112
17.2. Filtriarda o'tkinchi jarayon.....	116
XVIII bob. Nochiziqli elektr zanjirlari.....	
18.1. Ketma-ket ulangan nochiziqli elementlar ulangan elektr	119
	120
	123
	126

zanjirni grafik usulida hisoblash.....	
18.2. Nochiziqli rezistiv elementi.....	127
18.3. Nochiziqli sig'im.....	127
18.4. Nochiziqli induktivlik.....	128
XIX bob. Magnetli zanjirlar.....	130
19.1. Magnet zanjirlari uchun Kirogof qonunlari.....	132
XX bob. Teskari bog'tang'an elektr zanjirlari. Avtogeneneratorlar.....	137
20.1. Foydalilanigan adabiyotlar.....	139
Foydalilanigan adabiyotlar.....	143

KIRISH

I bob. ZARYADLANGAN ZARRACHALAR. ZARYADLANGAN ZARRACHALARNING O'ZARO HARAKATLARI. ELEKTR MAYDON

Respublikamizda TELEKOMMUNIKATSİYA tarmoqlarining shiddat bilan rivojlanib borishi, INTERNET tarmog'ining hayotimizga kirib kelishi ilm-fan rivojiga katta ta'sir qildi.

Barcha axborotlar ushbu tarmoqlar orqali katta tezliklarda uzatladi, internet tarmog'i orqali barcha axborotlarni qabul qilish, uzatish va axborot almashish imkoniyati yaratildi.

Ushbu telekommunikatsiya tarmoqlari murakkab qurilmalardan, uzatuvchilardan, qabul qiluvchi va axborotlarni qayta ishslash, boshqa turlaga aylantirish uskulnalaridan tashkil topgan. Ushbu murakkab turdag'i qurilmalar har hil turdag'i elektrotexnik va elektron sxemalardan tashkil topgan bo'ladi.

Telekommunikatsiya tarmoqlarning texnik qurilmalarini yaratish, ishlatalish uchun ushbu texnik vositalar orqali borayotgan jarayonni o'rganish, ularni tashkil etgan elektr zanjirlarini tahlii qilish, elektr toki oqayotgan jarayon qaysi qonunlar asosida amalga oshirilishini bilish zarur bo'jadi. Ushbu qonunlarning ko'pchiligi "Elektr zanjirlar nazarriyasi" (EZN) fani orqali o'rganiladi. EZN fani o'tgan asrning 60-yillarda alohida fan sifatida tashkil topgan. O'sha yilgacha umumiy fan sifatida "Elektrotehnika" fani o'rganilib kelingan. Keyinchalik telekommunikatsiya tarmoqlarida faoliyat olib boruvchi injener texnik hodinilar uchun murakkab elektr zanjirlar orqali oqib o'tayotgan tok va kuchhanishning asosiy parametrlarini hisoblash va tahlii qilish asosiy o'rinn egalladi. Shuning uchun ham hozirgi vaqida ushbu fan orqali texnik qurilmalarda bo'layotgan jarayon o'rganib boriladi. Texnik qurilmalarni tashkil etuvchilarini tahlii qilish uchun elektr zanjirlar nazarriyasini o'rganish kerak bo'jadi.

Ushbu o'quv qo'llanmadan TATU Maxsus fakulteti talabalarini va universitetning boshqa mutaxassisliklari bo'yicha talim olayotgan talabalar foydalanishlari mumkin. Mualiflar ushbu o'quv qo'llanma mazmuni va undagi kamchiliklar haqida fikr-mulohazalarini bildirganlarga avvaldan o'z minnadorchiliklarini bildiradilar.

MAYDON

1.1. Elektr zaryad tushunchasi

Fizika fanidan ma'lumki bir bo'lak oyna sinig'ini shoyi matoga ishqalansa, oyna sinig'i mayda qog'oz bo'lakchalarini o'ziga tortadigan bo'lib qoladi. Lekin shoyi matoga ishqalangan ikki oyna sinig'i bir-birimini itarish xususiyatiga ega bo'ladi. Ebonit materiali mex materialiga ishqalansa ham xuddi shunday xususiyatiga ega bo'ladi, ikki ebonit materiali esa bir-birini itarish xususiyatiga ega bo'ladi.

Jismalarning bir-birini tortishi va itarishi odam ko'ziga ko'rimmaydigan mayda ZARYADLARNING paydo bo'lishi bilan tushuntirilishi mumkin. Keyinchalik bu mayda zaryadlar ELEKTR

ZARYADLARI

deb nomlandi.

Zaryadlangan jismlar bir-birlarini tortishlari va itarishlari orqali ularni ajratish xususiyati paydo bo'ldi. Masalan, oyna sinig'ida hosil bo'lgan zaryadlar tortish, ebonitda esa bir-biridan qochish xususiyatiga ega ekanligi aniqlandi. Shu orqali oyna sinig'ida hosil bo'lgan zaryadlar MUSBAT, ebonitda hosil bo'lgan zaryadlar MANFIY deb nomlandigan bo'ldi.

Zaryadlangan zarrachalarni o'rganish vaqtida shu narsa aniqlanadi, bir xil zaryadlar bir-birlaridan qochishadi, har xil zaryadlar esa bir-birini tortishadi.

Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, har bir jism ATOMLARDAN tashkil topgan bo'lib, har bir atom musbat zaryadlangan YADRODAN va manfiy zaryadlangan ELEKTRONDAN tashkil topganligi aniqlandi.

Agar musbat zaryadlangan yadolar, manfiy zaryadlangan elektronlarga teng bo'lsa, atom NEYTRAL holatda bo'ladı. Agar zaryadlangan elektronlar ko'paysa, manfiy, agar kamaysa, musbat zaryadlar hosil bo'ladı.

Demak,, elektron zaryadi – tabiatdagi eng kichik elektr zaryadi hisoblanadi. Zaryad birligi bir elektron zaryadi emas, balki KULON deb nomlandi va quyidagi miqdorga teng deb belgilanadi, ya'ni (Sh.O.KULON elektrostatikaga asos solgan fransuz injener-fiziqnomiga)

$$6\ 290\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$$

$$6,29 \cdot 10^{18}$$

elektron zaryadlar.

Demak,, $1KI = 6,29 \cdot 10^{18}$ elektron zaryad.

1.2. Zaryadlarning o'zaro harakatları

Zaryadlarga o'zaro tasir etuvchi kuch zaryadlangan zaryadlar ko'paytmasiga to'g'ri proporsional, ular orasidagi masofa kvadratiga teskari proporsional.

$$F = \frac{q_1 q_2}{e_a R^2}. \quad (1.1)$$

Yuqoridagi formula zaryadlangan zarrachalarning o'zaro tasir kuchlarini hisoblash formulasi hisoblanadi.

Bu formulada: F – zaryadlarning o'zaro ta'sir kuchi, o'lchov birligi Nyuton (**N**), ingliz fiziki Isaak Nyuton (1643–1727) nomi bilan nomlangan;

q_1, q_2 – zaryadlar, **Kl**;

R – zaryadlangan zarrachalar orasidagi masofa, m;

e_a – dielektrik singdiruvchanlik;

$e_0 = e_a \cdot e_i$;

e_0 – vakuumning dielektrik singdiruvchanlik doimiyligi;

e_r – muhitning nisbiy dielektrik singdiruvchanlik doimiyligi (miqdorlari jadval orqali beriladi).

Yuqoridagi ifodalarni inobatga oladigan bo'lsak, KULON qonuni quyidagicha yoziladi:

$$F = \frac{q_1 q_2}{e_0 e_a R^2}. \quad (1.2)$$

Tajriba yo'llari bilan aniqlanganki vakuumning dielektrik singdiruvchanligi quyidagi miqdorga teng: $8.85 \cdot 10^{-12}$, F.

Vakuumning dielektrik singdiruvchanligining o'lcov birligi Ingliz fiziki Maykl Faradey (1791 – 1867) nomi bilan nomlangan va "Farad" (F) deb belgilanadi.

1.3. Elektr maydon

Zaryadlangan jism atrofida bir-birini tortish va itarish kuchlarini namoyon etuvchi maydon bo'jadi. Bu maydon **ELEKTRLANGAN MAYDON** deb yuritiladi.

Elektrlangan maydon materiyaning bir turi bo'lib, shu maydon orqali zaryadlangan zarrachalarning o'zaro harakatlari amalga oshiriladi.

Zaryadlari o'zgarmaydigan maydon **ELEKTROSTATIK** maydon deb yuritiladi.

Elektr maydonining har bir nuqtasi elektr maydonining **KUCH-LANGANLIGI** E bilan xarakterlanadi.

Kuchlanganlik $E = \frac{F}{q}$ formula orqali ifodalanadi, bu yerda, F maydonda joylashgan q zaryadga ta'sir etuvchi kuch.


Zaryadlangan zarrachalarga ta'sir etuvchi kuch **F NYUTONDA** (**N**), zaryad q esa **KULONDA** (**KI**), elektr maydonining kuchlanganligi E esa (**N/KI**) da o'lchanadi.

Elektr maydon kuchlanganligi deb, elektr maydonining ko'riyotgan nuqtasiga kiritilgan zaryadlangan qo'zg'olmas jisma ta'sir etayotgan kuch miqdorini shu zaryad nolga intilgandagi miqdoriga nisbatining, jisnga ta'sir etayotgan musbat kuch yo'nalishi bilan mos bo'lgan vektor miqdoriga aytildi:


Elektr maydonning kuchlanganligi vektor kattalik hisoblanadi va elektr maydonini va shu maydon orqali zaryadlangan zarrachalarga ta'sir etuvchi kuchni xarakterlaydi.

Elektr maydon maydonning kuchlanganlik chiziqlari bilan tasvirlanadi. Maydon kuchlanganligining vektori maydonning har bir nuqtasida bir hil bo'lgan maydon **BIR TURDAGI MAYDON** deb ataladi.

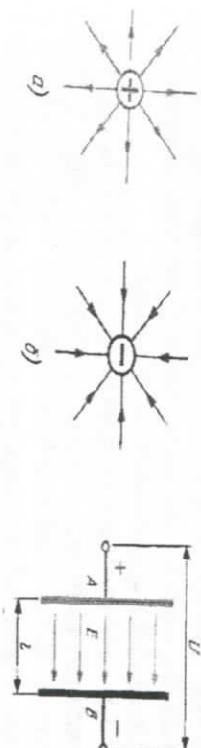Elektr kuchlanganlik chiziqlari yopiq chiziqlar bo'imasdan, musbat zaryadi jismlardan boshlanadi va manfiy zaryadlangan jismlarda tugaydi. Misol tariqsida 1.1 va 1.2-rasmldagi shakllarni keltirishimiz mumkin. 1.3-rasmda ikkita parallel joylashgan plastinallarning elektr maydon kuchlanganligi keltirilgan.



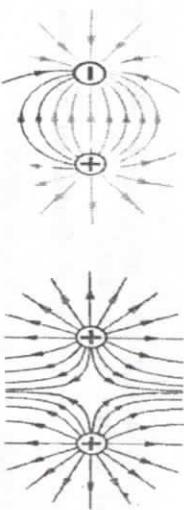1.1 - rasm. Musbat va manfiy zaryadlarning ko'rinishi.



1.2- rasm. Zaryadlarning o'zaro tortishishlari va qochishlari.

a)

b)

1.4. Elektr toki

Har qanday metall o'tkazgichlarda erkin harakathanuvchi **ELEKTRONLAR** mavjud bo'ladi. Agar metall o'tkazgich uchlariga (klemmalariga) hech qanday kuchlanganlik ullanmasa, elektronlar har xil yo'nalishlar bo'yicha tartibsiz harakatlanadi, elektronlarning hech qanday tartibli harakati kuzatilmaydi.

Agar metall o'tkazgich uchlariga har xil qiyatlarga ega bo'lgan kuchlanganlik ullanса, u holda elektronlarni tartibli harakatga kelitiruvchi **ELEKTR MAYDON** hosil bo'ladi.

Shu holatda o'tkazgich kesimidan bir vaqtning o'zida bir xil miqdordagi elektr zaryadlari ko'chib o'tishi kuzatiladi. Elektronlarning tartibli harakati orqali zaryadli zarrachalarning o'tkazgichning bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasiga ko'chib o'tishi **ELEKTR TOKI** deb ataladi, qisqacha **TOK** deyiladi.

Tokning o'ichov birligi fransuz fiziki **N.M. AMPER** (1775–1836) nomiga atab **AMPER** (**A**) deb belgilanadi. Tok miqdorini aniqlash uchun ma'lum vaqt oralig'iда zaryad o'zgarishini bilih kerak bo'ladi.

Vaqt o'tishi bilan qiyamatini o'zgartirmaydigan tok o'zgarmas tok

deb ataladi. Vaqt o'tishi bilan sinusoidal (garmonik) qonun bo'yicha o'zgaradigan tok o'zgaruvchan tok deb ataladi.

Tok xuddi kuchlanish singari i – oniy, amplituda I_m va maksimal I_p qiyatlarga ega bo'ladi. Tok miqdori biror yuza s orqali vaqt birigida o'tayotgan zaryad miqdori q bilan o'chanadi. Vaqtning ixtiyoriy onida o'tkazuvchanlik toki ko'riliayotgan s yuzadan zaryad tashuvchilar bilan ko'chirilayotgan elektr zaryadining vaqt bo'yicha hosilasiga teng, ya'ni

$$i = \frac{dq}{dt}. \quad (1.3)$$

O'tkazgichning barcha nuqtalarida tartibli harakatlanayotgan zaryadlardan tashqari, tartibsiz harakatlanayotgan elektronlar ham

mavjud bo'ladi, oqibatda ular o'tkazgich orqali o'tayotgan tokning tartibli harakatiga xalaqit beradi.

Bu holat o'tkazgichning yoki materialning **QARSHILIGI** deb ataladi.

O'tkazgich qarshiliqi **R** harfi bilan, yoki **r** bilan belgilanadi. qarshiliking o'ichov birligi nemis olimi **Georg OM** (1787–1854) sharafiga **Om** deb belgilanadi.

1.5. Solishtirma qarshiliq

O'tkazgichlarning qarshiliqi shu o'tkazgich tayyorlangan materialning xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Shu materiallarni bir-biri bilan taqqaqlash, xususiyatlarini aniqlash maqsadida **SOLISHTIRMA QARSHILIK** tushunchasi kiritiladi va ρ (RO deb o'qiladi) bilan belgilanadi.

Bir m^2 kesimga ega bo'lgan **1 metr** uzunlikdagi o'tkazgich qarshiliqi **SOLISHTIRMA QARSHILIK** deb ataladi va quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$\text{Bu yerda, } \rho = \frac{RS}{l} \quad [\rho] = \text{Om} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{m}} = \text{Om} \cdot \text{m}. \quad (1.4)$$

R – o'tkazgich qarshiliqi, **Om**;

S – o'tkazgichning kesim yuzasi, m^2 ;

L – o'tkazgich uzunligi, m .

1.6. O'tkazgichning resistor qarshiliqi

Bitor o'tkazgich orqali o'tayotgan elektr toki bir qancha qarshiliqlarga uchraydi, shu sabbabi energiya yo'qotildi. Odatda, energiya yo'qotilmaydi, faqat bir turdan boshqa turga o'tadi, bu holatda elektr energiyasi issiqlik energiyasiga o'tadi. Elektr qarshiliqka ega bo'lgan o'tkazgich orqali elektr toki o'tsa shu o'tkazgichda **ISSIQLIK** ajraladi.

Elektr energiyasini issiqlik energiyasiga aylantrish xususiyatiga ega bo'lgan o'tkazgich **REZISTOR QARSHILIGI** deyлadi. Xuddi shunday xususiyatga ega bo'lgan radio element **REZISTOR** deb ataladi.

Elektr sxemalarda rezistorlar quyidagi Rasmda ko'rsatilgandek belgilanadi:

NAZORAT SAVOLLARI

1. Zaryadlangan zarrachalar.
2. Zaryadlangan zarrachalarning o'zaro harakatlari.
3. Elektr maydon.
4. Elektr maydon tushunchasi.
5. Elektr toki tushunchasi.
6. O'tkazgich qarshiligi.
7. Solishtirma qarshililik.
8. O'tkazgichning rezistor qarshiligi.
9. O'tkazuvchanlik tushunchasi.
10. Solishtirma o'tkazuvchanlik.
11. Manbaning ichki qarshiligi.



1.3 - rasm. Rezistor elementini sxemada belgilanishi.

Qarshilikka teskari bo'lgan fizik kattalik **O'TKAZUVCHANLIK** deb ataladi.

Rezistorli zanjirlarda o'tkazuvchanlik quyidagi formula orqali ifodalanadi. O'tkazuvchanlikning o'chov birligi nemis elektrotexniki **E.V.Simens** (1816–1892) sharafiga **Simens** (Sm)da o'chanadi. Solishtirma qarshilikka teskari bo'lgan kattalik **SOLISH-TIRMA O'TKAZUVCHANLIK** deb ataladi va $\gamma = \frac{1}{\rho}$ formula orqali ifodalanadi. Solishtirma o'tkazuvchanlikning o'chov birligi quyidagi qiymat bilan aniqlanadi:


$$\frac{1}{\rho} \cdot m \text{ yoki } \frac{mm^2}{Om \cdot m}$$

1.7. Manbaning ichki qarshiligi

Har qanday elektr energiyasi manbalari ichki qarshilikka ega bo'ladilar va elektr sxemalarida quyidagicha belgilanadi:

$$R_i \text{ (yoki } r)$$

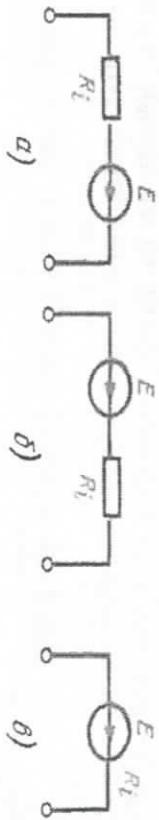Elektr manbalarning ichki qarshiliklari juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan kattalik hisoblanadi, chunki ichki qarshilik orqali manbaning ba'zi xususiyatlarini aniqlash mumkin bo'jadi. Odatda, manbaning ichki qarshiligi manbaning ichida bo'jadi, faqat sxemalarda aloxida belgililar bilan ko'rsatiladi, masalan:



1.4- rasm.

II bob. KUCHLANISH. ELEKTR POTENSIALLI VA POTENSIALLAR FARQI. ELEKTR YURITUVCHI KUCH

2.1. Kuchlanish

Elektr zanjirining biron bir uchastkasiagi **KUCHLANISH** deb shu uchastkaning chekka nuqtalaridagi potensiallar farqiga aytiladi.



2.1-rasm.

Ushbu rasmda elektr zanjirining chekka nuqtalari **a** va **b** harflar bilan belgilangan. Faraz qilaylik, I tok **a** nuqtadan **b** nuqtaga, ya'ni potensiali yuqori bo'lgan nuqtadan, potensiali kichik bo'lgan nuqtaga qarab oqayapti.

Kuchlanish yo'nalishi potensiali yuqori bo'lgan nuqtadan potensiali kichik bo'lgan nuqta tomon yo'nalgan bo'ladi. Demak,, "a" nuqtanining potensiali "b" nuqtanining potensialidan formulada keltirilgan miqdorday katta hisoblanadi.

$$\Phi_a = \Phi_b + IR. \quad (2.1)$$

Demak,, "a" va "b" nuqtalar o'tasidagi KUCHLANISH quyidagi formula orqali aniqlanadi:


$$U_{ab} = \Phi_a - \Phi_b. \quad (2.2)$$

Shundan kelib chiqadiki, KUCHLANISH elektr zanjirining qarshiliigi orqali oqib o'tayolgan tokning shu qarshilik miqdori ko'paytmasiga teng, ya'ni:

$$U_{ab} = IR. \quad (2.3)$$

Elektrotehnika qarshilikning ikki chekka nuqtalaridagi potensiallar farqi kuchlanish **PASA YISHI** deb ataladi.

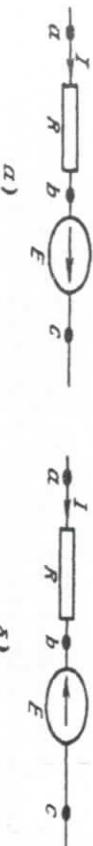Zanjirning biron bir uchastkasida potensiallarning pasayish yo'nalishi strelka bilan ko'rsatildi, odatda, tok yo'nalishi bilan mos keladi.



2.2-rasm.

2.2-a rasmda "c" nuqtadan "b" nuqtaga qarab yurilsa EUK yo'nalishiga teskari bo'ladi va "b" nuqtanining potensiali "c" nuqtanining potensialidan EUK ning quyidagi miqdoricha kam bo'ladi, ya'ni:

$$\Phi_b = \Phi_c - E. \quad (2.5)$$

Agar "b" nuqtadan "c" nuqtaga qarab yurilsa, EUK yo'nalishiga mos keladi va "c" nuqtanining potensiali "b" nuqtanining potensialidan EUKning quyidagi miqdoricha katta bo'ladi, ya'ni:

$$\Phi_b = \Phi_c + E. \quad (2.6)$$

Yuqorida ko'rib chiqilgan elektr zanjirining qismalarida, EUK bo'limgan uchastkalarida, elektr toki potensial yuqori bo'lgan nuqtadan potensiali past bo'lgan nuqtaga tomon oqayotganini ko'ramiz. 2.2-rasmning ikkala sida ham "a" nuqtanining potensiali "b" nuqtanining potensialidan qarshilikning quyidagi miqdoricha yuqori bo'ladi, ya'ni:

$$\Phi_a = \Phi_b + IR. \quad (2.7)$$

Shunday qilib 2.2-a rasm uchun quyidagi ifoda to'g'ri keladi:

$$\Phi_a = \Phi_c - E + IR, \quad U_{ac} = \Phi_a - \Phi_c = IR - E. \quad (2.8)$$

2.2-b rasm uchun esa quyidagi ifoda to'g'ri keladi:

Endi elektr zanjirining qarshilik ulangan qismi emas, balki ELEKTR YURITUVCHI KUCH (EYUK) ulangan qismini ko'rib chiqamiz.
Rasmda ko'rsatilgan zanjirning "a" va "c" nuqtalari uchun potensiallar farqini aniqlaymiz:
 $U_{ac} = \Phi_a - \Phi_c.$ (2.4)

$$\varphi_a = \varphi_c + E + IR, \quad U_{ac} = \varphi_a - \varphi_c = IR + E. \quad (2.9)$$

U_{ac} kuchlanishning musbat tomoniga yo'nalishi "a" nuqtadan "c" nuqta tomon strelka orqali ko'rsatilgan.

Qoidaga ko'ra "a" va "c" nuqtalar kuchlanishi quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$U_{ca} = \varphi_c - \varphi_a. \quad (2.10)$$

Shuning uchun ham U_{ca} = -U_{ac}, ya'ni kuchlanish ham musbat, ham manfiy qiymatlarga ega bo'lishi mumkin. Kuchlanishning o'chov birligi Italiya fiziki Aleksandro Volt (1745–1827) sharafiga Volt (V) deb belgilanadi. Elektrotexnikada kuchlanishning quyidagi o'chov birliklari ishlataladi:

Kilovolt (kV)=1000 V, 1kV=10³ V;

Millivolt (mV)=0,001 V, 1V=1000 mV, 1mV=10⁻³ V;

Mikrovolt (mkV) =0,000001 V=10⁻⁶ V, 1V=10⁶ mkV.

2.2. Potensial. Potensiallar farqi

Musbat ishorali zaryad "Q" atrofida Elektr maydon hosil bo'ladi, shu maydon nuqtasiga yana "q" bir musbat zaryad kiritamiz.

Bu ikki (Q va q) zaryad bir hil nomlangan zaryadga ega, ya'ni ikkalasi ham (+) musbat zaryadlanagan. Demak,, bu ikki zaryad bir-birini itarish "F" kuchiga ega bo'ladi. Shu kuch zaryadlarni bir-biridan itarishi oqibatida biron "A" ish bajariladi.

Demak,, biron bir zaryadni elektr maydoniga olib kirish uchun "A" ish bajarilish hisobiga biron energiya sarf qilinadi. Elektr maydonining har bir nuqtasi elektr potensiali bilan xarakterlanadi, yoki **POTENSIAL** deb yuritiladi.

$$\varphi = \frac{W}{Q}. \quad (2.11)$$

Ushbu formula zaryadlangan zaryadni biron bir nuqtaga ko'chirish uchun, bajarilgan "A" ish hisobiga, biron-bir energiya sarf qilinishini ko'sratadi. Potensialning o'chov birligi (VOLT, qisqacha (V). ENERGIYA ish kabi inglz fiziki DYEYMS DJOUL (1818 – 1889) sharafiga DJOUL (DJ) o'chov birligi bilan o'chanadi. Bir metr yo'l uzunligida bir NYUTON kuch bajaran ish bir DJOUL deyiladi, ya'ni: [DJ] = N·m=kg·m·m/s²=kg·m²/s².

1 KI zaryadni maydonning bir nuqtasidan ikkinchi bir nuqtasiga ko'chirish uchun sarflanadigan **1 Dj** energiyaga **1 V POTENSIAL** deb ataladi. Maydon kuchlanganligini "E" potensial " φ " orqali ifodalamaymiz, ya'ni:

$$E = \frac{F}{Q}, \quad (2.12)$$

$$Q = \frac{W}{\varphi}, \quad W = A = F L, \quad F - \text{kuch}, \quad L - \text{masofa}. \quad \text{Unda:}$$

$$E = \frac{F}{Q} = \frac{F\varphi}{W} = \frac{F\varphi}{A} = \frac{F\varphi}{FL} = \frac{\varphi}{L}. \quad (2.13)$$

Demak, elektr maydonning har bir nuqtasi **POTENSIAL** bilan xarakterlanadi.

Ikki nuqtaning potensiallar farqi **KUCHLANGANLIK** deyiladi va U bilan belgilanadi.

2.3. Elektr yurituvchi kuch

Oldingi bo'limlarda ikki nuqtaning potensiallar farqi **KUCHLANGISH** deb atalgan edi.

Potensiallari har xil bo'lgan ikkita maydonni olsak, ular o'rasisida quyidagi miqdordagi kuchlanish hosil bo'ladi:


$$U = \varphi_1 - \varphi_2.$$

bu yerda, (φ_1 va φ_2) maydonlardagi noelektrik energiya hisobiga hosil bo'lgan potensiallar miqdori. Masalan, ximiyaviy elementlardan tashkil topgan (ko'mir, sink, aglomerat va b.) elementni olamiz. Ximiyaviy reaksiya hisobiga energiya sarflanadi va maydonlarda ma'lum bir sondagi elektronlar paydo bo'ladi, shuning hisobiga ko'mir va sink elementlarda har hil potensiallar paydo bo'ladi. Shu ximiyaviy elementlar chiqishlarida KUCHLANISH hosil bo'ladi. Ushbu kuchlanish manbaning ochiq klemmalarida **ELEKTR YURITUVCHI KUCH** (EYUK) deb yuritiladi.

Demak, EYUK ham har xil ko'rinishdagi KUCHLANISH hisoblanadi. EYUK ham kuchlanish kabi VOLT (V) o'chov birligida o'chanadi. Demak, manbaning ELEKTR YURITUVCHI KUCHI shu manba ichidagi energiyaning sarflanishi hisobiga hosil bo'ladi. Potensiallar farqiga aytildi.

Ishlab chiqarishda, elektrostantsiyalarda EYUK mekanik energiya hisobiga hosil bo'ladi. EYUK ning yo'nallishi tashqi maydon, kuchlarini

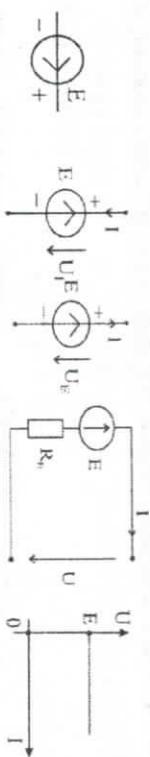manba ichida musbat zaryadni musbat yo'nalishdagi ko'chirishga aytiladi. Tashqi maydon yo'nalishi ham deyiladi.



2.3-rasm.

Yuqoridagi rasmlarda EYUKning sxemalarda belgilanishi, EYUKning elektr zanjiriga ulanishi va Volt-Amper xarakteristikasi (VAX) keltirilgan.

VAXdan ko'rindiki EYUK (ye) zanjirning kuchlanishiga (U) teng bo'ladi va zanjir orqali oqayotgan (I) tokka bog'liq bo'lmaydi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Kuchlanish ta'rifi. Kuchlanishni hosil qilish.
2. Kuchlanish o'lchov birligi.
3. Potensial, uning ta'rifi. Potensiallarni farqi.
4. Elektr yurituvchi kuch, uning ta'rifi. EYUK o'lchov birligi.
5. EYUKning elektr sxemalarida belgilanishi.
6. DJOUL deb nimaga aytiladi?



3.1-rasm.

3.2. Elektr zanjir elementlari

Elektr zanjirilar asosan QARSHILIK, INDUKTIVLIK, KONDENSATOR (SIG'IM), EYUK va TOK MANBALARIDAN tashkil topgan bo'ladi. Ularning xarakteristikalarini ko'rib chiqamiz.


QARSHILIK ELEMENTI elektr energiyasining issiqlik energiyasiga o'tishishini ifodalaydi va modda molekulasi harkatlanayorgan zaryadli zaryadchalar qarshiligiga uchraydi.
Bu holatda elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi, elementda saqlanib qolmaydi (3.2-rasm). Ushbu rasmlarda qarshilik elementining elektr zanjirlarda belgilanishi, chiziqli va nochiziqli elementlar hamda Volt-Amper xarakteristikaları (VAX) keltirilgan.

III bob. ELEKTR ZANJIRI. ELEKTR ZANJIR ELEMENTLARI. ELEMENTLARNI KETMA-KET VA PARALEL ULAGH

Elektr toki uchun yo'l (yo'lak) hosil qiladigan elementlar va qurilmalar yig'indisiga **ELEKTR ZANJIRI** deb ataladi.

Elektr zanjirini shartli belgilar bilan tasvirlash **ELEKTR SXEMASI** deyiladi. Ushbu rasmda elektr sxemasining bir ko'rinishi keltirilgan.

3.1. Elektr zanjiri

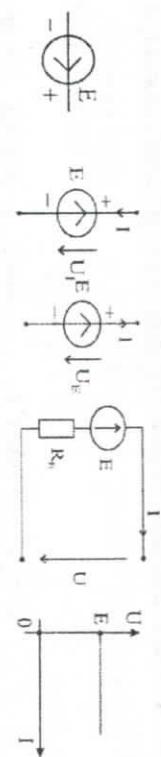

2.3-rasm.

Yuqoridagi rasmlarda EYUKning sxemalarda belgilanishi, EYUKning elektr zanjiriga ulanishi va Volt-Amper xarakteristikasi (VAX) keltirilgan.

VAXdan ko'rindiki EYUK (ye) zanjirning kuchlanishiga (U) teng bo'ladi va zanjir orqali oqayotgan (I) tokka bog'liq bo'lmaydi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Kuchlanish ta'rifi. Kuchlanishni hosil qilish.
2. Kuchlanish o'lchov birligi.
3. Potensial, uning ta'rifi. Potensiallarni farqi.
4. Elektr yurituvchi kuch, uning ta'rifi. EYUK o'lchov birligi.
5. EYUKning elektr sxemalarida belgilanishi.
6. DJOUL deb nimaga aytiladi?





3.1-rasm.

3.2. Elektr zanjir elementlari



Elektr zanjirilar asosan QARSHILIK, INDUKTIVLIK, KONDENSATOR (SIG'IM), EYUK va TOK MANBALARIDAN tashkil topgan bo'ladi. Ularning xarakteristikalarini ko'rib chiqamiz.

QARSHILIK ELEMENTI elektr energiyasining issiqlik energiyasiga o'tishishini ifodalaydi va modda molekulasi harkatlanayorgan zaryadli zaryadchalar qarshiligiga uchraydi.
Bu holatda elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi, elementda saqlanib qolmaydi (3.2-rasm). Ushbu rasmlarda qarshilik elementining elektr zanjirlarda belgilanishi, chiziqli va nochiziqli elementlar hamda Volt-Amper xarakteristikaları (VAX) keltirilgan.

a) Chiziqli

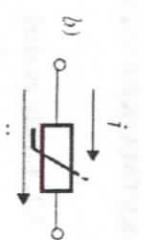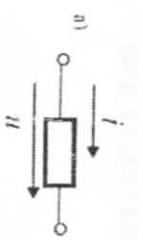

b) Nochiziqli

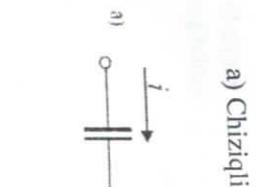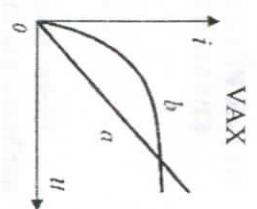



3.2-rasm. Qarshilik elementining elektr zanjirlarda belgilanishi (chiziqli va nochiziqli) hamda Volt-Amper xarakteristikaları.

INDUKTIVLIK ELEMENTI qurilmada magnit maydon borligini ifodalaydi va o'zgarmas tok bo'yicha qarshilik ko'rsatadi. Induktiv elementida mag'nit maydon energiyasi saqlanib qoladi. Ushbu rasmlarda chiziqli va nochiziqli elementlar va Veber-Amper xarakteristikasi (VeBAX) kel'lirilgan.

a) Chiziqli

b) Nochiziqli

Veber-Amper
xarakteristikasi

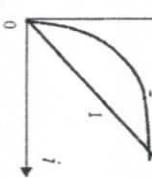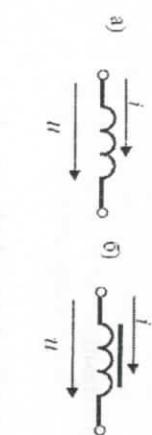


3.3-rasm. Chiziqli, nochiziqli induktivlik elementlar va ularning Veber-Amper xarakteristikasi.


$$\Phi = LI, \quad L = \frac{\Phi}{I} \rightarrow [L] = \frac{I^2 b}{A} = \nu \cdot \frac{c}{A} = c \cdot Om$$

KONDENSATOR (SIG'IM) ELEMENTI qurilmada elektr maydon borligini ifodalaydi. Bunda zaryadlarning harakat energiyasi elektr maydonining potensial energiyasiga aylanadi. Keyinchalik bu potensial energiya elementda saqlanib qoladi (3.4-rasm). Ushbu rasmlarda chiziqli va nochiziqli elementlar hamda mos holda ularning xarakteristikaları keltirilgan.

a) Chiziqli

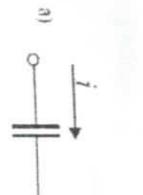

b) Nochiziqli

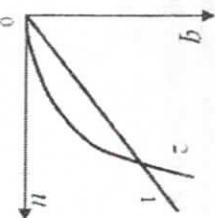

3.4-rasm. Chiziqli va nochiziqli kondensator elementlar hamda mos holda ularning xarakteristikaları.


Yuqorida ko'rib chiqilgan elektr zanjirining elementlari (qarshilik, induktivlik va sig'im) PASSIV ELEMENTLAR deb ataladi, chunki zanjirning bosha qismlaridan olgan energiyalar fagaqt musbat bo'ladi, yoki nolga teng bo'ladi, ya'ni o'zida qoladi.

3.3. Elektr yurituvchi kuch (EYuk)

EYuk va TOK manbalari elektr zanjirining AKTIV ELEMENTLARI hisoblanadi, chunki ular elektr zanjiriga ulangan elementlarga energiyalarini beradi. Shuning uchun ham ular "ist'emol" qiliadigan tashqi energiya manfiy hisoblanadi. Quyida EYuk va TOK manbalarining elektr zanjirlarda belgilanishi, VAX lari keltirilgan (3.5-rasm). VAXdan ko'rinish turibdiki, EYuk zanjirda hosil bo'ladigan kuchlanish miqdoriga teng bo'ladi va tok miqdoriga bog'liq bo'lmaydi.

$$r_{iq} \rightarrow 0; \quad U \rightarrow U_{xx} = E;$$
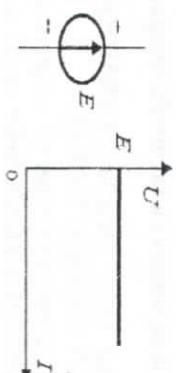
$$r_{iq} = 0. \quad U = U_{xx} = E = \text{const.}$$




3.5-rasm. EYuk manbasining elektr zanjirlarda belgilanishi, VAX.

Tok manbasining ichki qarshiligi cheksizlikka intiladi, zanjirda qisqa tutashuv yuz beradi va qisqa tutashuv tok miqdori tok manbaiga teng bo'jadi, ushu holat VAX da yaqqol ko'rimib turibdi.

$$r_{iq} \rightarrow \infty; \quad I \rightarrow I_{iq} = J = \text{const.}$$


$$r_{iq} = \infty, \quad I = I_{iq} = J = \text{const.}$$

8

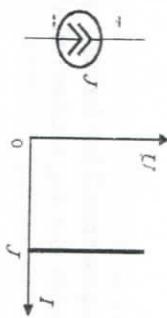

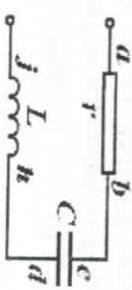3.6-rasm. Tok manbasining elektr zanjirilarda belgilanishi, VAX.


Misol tariqasida quyidagi elektr zanjirini ko'rib chiqamiz: Faraz qilaylik, elektromagnit energiyasi issiqlik energiyasiga faqat $a-b$ sohadagi rezistorlarga o'tayapti, ya'ni bu oraliqda zanjirning barcha qarshiligi r miqdorida mujassamlangan; elektr silish toklari faqat $c-d$ oraliqda kondensator qoplamalari orasida mayjud, ya'ni bu sohada zanjirning barcha S sig'imi mujassamlangan; nihoyat, o'zgaruvchan magnit maydon $EYuK$ ni faqat $h-j$ oraliqda mujassamlangan g'altakda induktivlaydi, ya'ni ushu sohada zanjirning barcha L induktivligi yig'ilgan.



3.7-rasm.

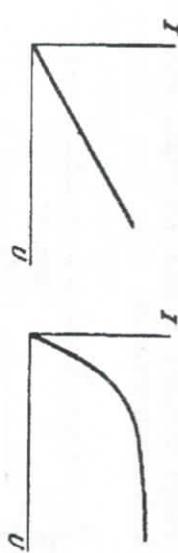
3.4. Tarmoqlangan va tarmoqlanmagan zanjirlar

Barcha turdag'i elektr zanjirlari **TARMOQLANGAN** va **TARMOLANMAGAN** zanjirlarga bo'linadi.
Elektr zanjir elementlariidan har xil miqdordagi toklar o'tsa bunday elektr zanjiri **TARMOQLANGAN** elektr zanjiri deb ataladi (3.8-rasm).



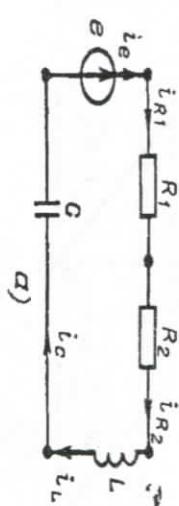3.8-rasm.


Elektr zanjir elementlariidan bir xil miqdordagi toklar o'tsa bunday elektr zanjiri **TARMOQLANMAGAN** elektr zanjiri deb ataladi (3.9-rasm).



3.9-rasm.

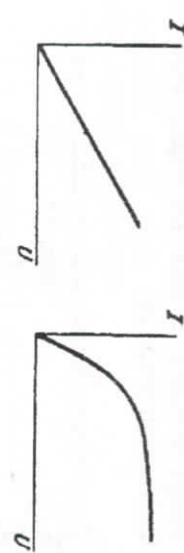3.5. Elektr zanjir elementlariining Volt-Amper xarakteristikaları

Qarshilik orqali oqayotgan tokning shu qarshilik kuchlanishiga bog'liqlik grafigi **VOLT-AMPER XARKTERISTIKALARI (VAX)** deyiladi. Odatda, grafikkda absissa o'qiga **KUCHLANISH**, ordinata o'rqiqa esa **TOK** miqdori qo'yiladi.




3.10-rasm.

Chiziqli VAX ga ega bo'lgan qarshilik CHIZIQLI QARSHILIK deb ataladi (b Rasm), faqat chiziqli qarshilikka ega bo'lgan elektr zanjirlar CHIZIQLI ELEKTR ZANJIRLAR deyiladi.

Nochiziqli VAXga ega bo'lgan qarshilik NOCHIZIQLI QARSHILIK deb ataladi (v Rasm), faqat nochiziqli qarshilikka ega bo'lgan elektr zanjirlar NOCHIZIQLI ELEKTR ZANJIRLAR deyiladi.

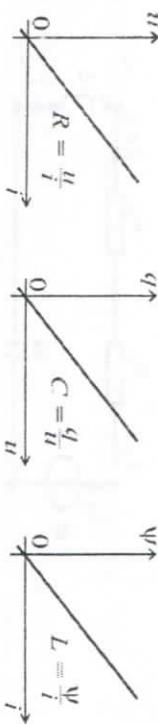TOK va KUCHLANISHGA nisbatan prametrлari o'zgaradigan ELEMENTLAR NOCHIZIQLI ELEMENTLAR deyiladi. Quyidagi rasmlarda chiziqli qarshilik, chiziqli kondensator va chiziqli induktivlik xarakteristikalarini keltirilgan.




3.11-rasm.

3.6. Elektr zanjirlarning topologik xarakteristikaları


Elektr zanjirlari umumiy holda SHOXOBCHALAR, TUGUNLAR VA KONTURLARDAN iborat bo'ladi.

Elektr zanjiri sxemasining SHOXOBCHASI deb zanjirning shunday qismiga aytildi, uning ixtiyoriy bo'lagida tokning miqdori doimo bir xil bo'ladi.

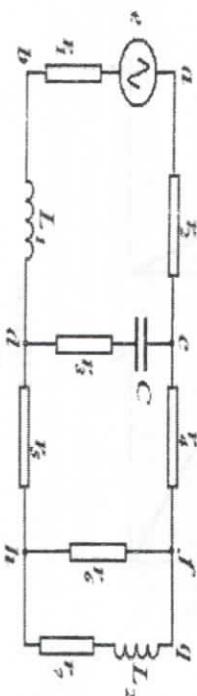SHOXOBCHA tarkibida ixtiyoriy miqdordagi ketma-ket ulangan qarshilik, kondensator, induktivlik elementlari, *EYU*K manbalari bo'lishi mumkin. Bunga quyidagi rasmda keltirilgan elektr zanjirini misol tariqasida keltirishimiz mumkin:



3.12-rasm.

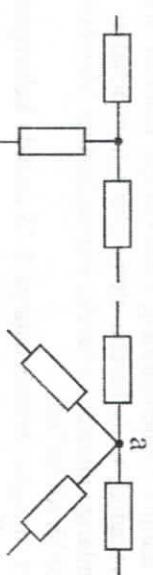


3.13-rasm.

Elektr zanjirining KONTURI deb, bir necha ketma-ket shoxobchalar orqali o'tgan ixtiyoriy berk yo'iga aytildi. Bunga misol qilib yuqoridaqgi rasmdagi *abaca*, *cdhf* va *fghf* konturlarni olishimiz mumkin.

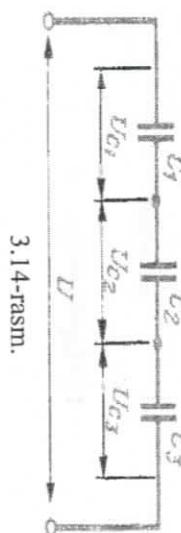3.7. Zanjirlarni ketma-ket va parallel ularash

Elektr zanjiri qismalarning KETMA-KET ulangani deb shunday ularishiga aytildi, unda zanjir shu bo'lagining har bir qismidan oqayotgan tok bir-biriga teng bo'ladi.



3.14-rasm.


Unda sxemaning *d* nuqtasidan *c* nuqtasiga *L1*, *r1*, *e* va *r2* elementlari bo'ylab yursak, shu elementlarning har biridan bir xil TOK oqishini ko'ramiz.

Demak,, sxemaning *d* - *L1* - *r1* - *e* - *r2* - *s* bo'lagi shoxobcha hisoblanadi. Shu *d* oraliqni *s* - *C* - *r3* - *d* bo'ylab yursak, ya'ni bir shoxobchani ko'ramiz.

Ushbu sxemada yana *c* - *r4* - *f*, *f* - *r6* - *h*, *q* - *L2* - *r7* - *h* va *d* - *r5* - *h* shoxobchalar ham mavjud. Demak,, har bir shoxobchadagi elementlar o'zaro ketma-ket ulangan ekan. Elektr zanjirining TUGUNLARI deb shoxobchalarning kamida uchtaси ulangan nuqtalariga aytildi. Tugun elektr sxemasida nuqta bilan belgilanadi. Misol sifatida yuqoridaqgi rasmi ko'rishimiz mumkin. Undagi *c*, *d*, *f*, va *h* nuqtalar tugun deyiladi.

Misol tariqasida ushbu rasmlarni keltirishimiz mumkin:

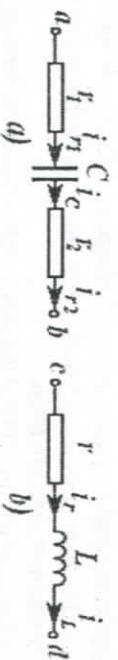Ketma-ket ulangan elementlarga misol sifatida rasmda keltirilgan sxemalarini ko'rib chiqaylik. Unda $a - b$ oraliqda rI , C va $r2$ elementlari ketma-ket ulangan (a -rasm); bunda uchchala elementning toklari $irI = iC = ir2$ o'zaro teng. Ikkinci shoxobchada esa c va d nuqtalari orasida r va L elementlari ketma-ket ulangan va $ir = iL$ (b -rasm).




3.15-rasm.

$$i_{R1} = i_{R2} = i_L = i_C = i_e \quad (3.1)$$

Elektr zanjiri elementlarning PARALLEL ulanishi deb shunday ulanishga aytildi, unda barcha elementlar (shoxobchalar) zanjirning bir juft tugunlariga ulanadi va barcha elementlardagi (shoxobchalarlardagi) kuchlanishlar bir xil bo'ladi.

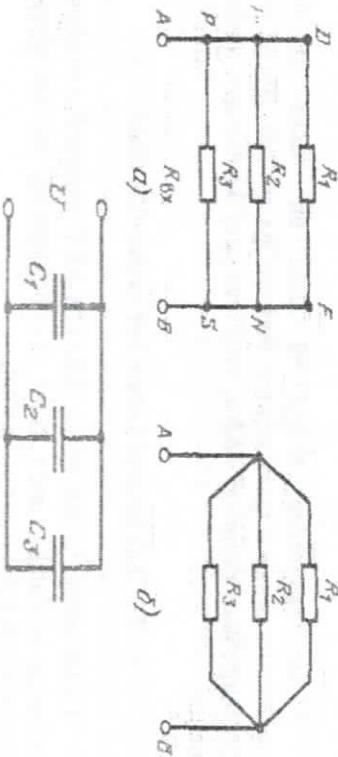Parallel ulangan shoxobchalarga 3.16-rasmda keltirilgan sxemalar misol bo'la oladi.



3.16-rasm.

$$U_J = U_R = U_L = U_C$$

NAZORAT SAVOLLARI

1. Elektr zanjiri, ta'rif.
2. Elektr zanjir elementlari.
3. Tarmoqlangan va tarmoqlanmagan elektr zanjirlar.
4. Elementlarni ketma-ket va parallel ulash.
5. Elektr zanjirining topologik strukturası (shoxobcha, tugun, kontur) tushunchalari.
6. Aktiv va passiv elementlar, xarakteristikaları.
7. Chiziqli va nochiziqli zanjir elementlari.
8. Elementlarning Volt-Amper xarakteristikaları.

IV bob. ELEKTR ZANJIRLAR NAZARIYASINING ASOSIY QONUNLARI. KIRXGOF VA OM QONUNLARI

Elektr zanjirlar nazariyasida On qonumi bilan birga shoxobchalar-dagi TOKLAR va yopiq zanjirlardagi kuchlanishlar balanslarini ifoda-laydigan ASOSIY qonunlardan biri KIRXGOF qonunlari hisoblanadi. Elektr zanjirlarida TOK va KUCHLANISHLARning zanjir bo'yicha taqsimlanishi KIRXGOF qonunlari orqali ifodalanadi.

4.1. Kirxgof qonunlari

Elektr zanjirlar elementlarining asosiy parametrlarini hisoblash uchun KIRXGOF VA OM qonunlardan foydalaniladi. Nemis fiziki Gustav Robert Kirxgof elektr zanjirlar nazariyasida o'zining birinchi va ikkinchi qonunlarini yaratgan olimlardan hisoblanadi.

Kirxgofning birinchi qonuni Tugundagi toklarning algebraik yig'indisi nolga teng




4.1-rasm.

$$\Sigma \pm I = 0 \quad I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0. \quad (4.1)$$

Kirxgof qonuning boshqacha talqini: Tugunga kirib kelayotgan toklar yig'indisi tugundan chiqayotgan toklar yig'indisiga teng.

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4$$

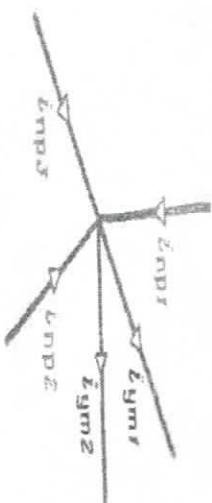

4.2-rasm.

$$i_{p1} + i_{p2} + i_{p3} - i_{u1} - i_{u2} = 0.$$


$$(4.2)$$

Kirxgofning birinchi qonuni bo'yicha tenglamalar soni quyidagi aniqlanadi: ($u-1$), bu yerda, u – zanjirdagi tugunlar soni.

Tugunlarga kelayotgan va tugunlardan chiqayotgan TOKLAR YIG'INDISI ko'rib chiqayotgan TUGUNDAGI batcha shoxob-chalarda TOKLARGA tegishli bo'ladi. Tugunlarga kelayotgan va chiqayotgan toklarga BIR XIL ishoralar qo'yiladi, ya'ni musbat va manfiy. Misol tariqasida rasmlarda ko'rsatilgan.

Kirxgofning birinchi qonuning ma'nosi shundan iboratki, tugunlarda elektr zaryadlari yig'ilmaydi ham, sart ham qilinmaydi, faqat ma'lum bir vaqt oralig'ida tugunga kelayotgan zaryadlar yig'indisi, tugundan chiqayotgan zaryadlar yig'indisiga teng bo'ladi.

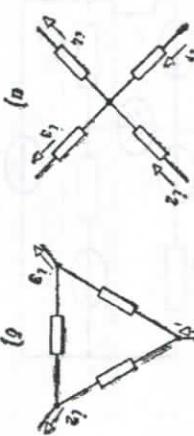Kirxgofning birinchi qonuni faqat tugun uchun emas, balki biron bir kontur uchun ham qo'llanishi mumkin, misol uchun:



4.3-rasm.

$$-i_1 + i_2 + i_3 = 0. \quad (4.3)$$


Kirxgofning ikkinchi qonuni

Zanjir konturidagi elementlar kuchlanishlarining algebraik yig'indisi shu konturdagi EYUK larning algebraik yig'indisiga teng bo'ladi.

$$\Sigma \pm U = \Sigma \pm E, \quad \Sigma (u - e) = 0. \quad (4.4)$$

Kontur ichidagi tok yo'nalishi ixtiyoriy yo'nalishda olinadi, misol uchun soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha olinishi mumkin. Bu holatda EYUK va KUCHLANISHLAR uchun quyidagi qoidaga riya qilinadi, ya'ni konturdagi tok yo'nalishi bilan EYUK va KUCHLANISH yo'nalishlari mos kelsa BIR XIL ishora bilan olinadi.

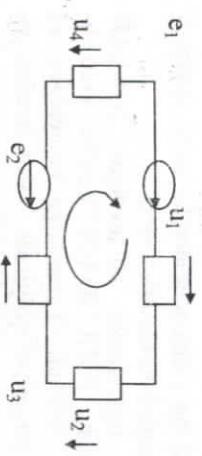
$E_1, E_3, E_6, r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6$.



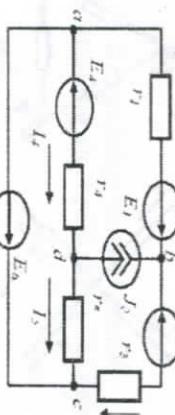4.4-rasm.

$$e_1 - e_2 = u_1 + u_2 + u_3 - u_4. \quad (4.5)$$

Kirxgofning IKKINCHI qonunini formula orqali ifodalash uchun quyidagi elektr zanjirdan foydalanamiz:



4.5-rasm.


Misol tariqasida: *a tugun uchun* 1 shoxobcha, *b tugun uchun* 3 shoxobcha, *c tugun uchun* 5 shoxobcha, *d tugun uchun esa* 4 shoxobchalarga quyidagi tenglama mos keladi:

$$I_3 r_3 - I_5 r_5 - I_4 r_4 = E_1 - E_3 + E_4. \quad (4.6)$$

Kirxgofning ikkinchi qonuni bo'yicha tuziladigan tenglamalar soni quyidagicha aniqlanadi: $Iv = (u - II)I$, bu yerda, v – shoxobchalar soni.

Kirxgof qonunlari asosida zanjirlarni hisoblash tartibi

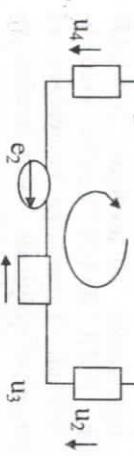1. Barcha shoxobchalarda toklar yo'nalishi aniqlanadi.
2. Sxemadagi tugunlar uchun Kirxgofning birinchi qonuni uchun tenglama tuziladi.
3. Mustaqil konturlar aniqlanadi (tanlanadi).
4. Kirxgofning ikkinchi qonuni uchun tenglama tuziladi.
5. Tuzilgan tenglamalar mustaqil toklar uchun yechiladi.
6. Agar quyidagi elementlarning miqdorlari aniq bo'lsa:



4.6-rasm.

$$\begin{aligned} I_6 - I_4 - I_1 &= 0, \\ I_1 - I_2 - I_3 &= 0, \\ I_3 + I_5 - I_6 &= 0, \\ I_4 I_4 + I_5 I_5 + I_6 I_6 &= -E_6. \end{aligned}$$

4.2. Elektr zanjirlar uchun Om qonuni

Zanjirning EYUK bo'limgan qismi uchun OM QONUNI zanjirning shu qismi uchun tok va kuchlanish o'rasisidagi bog'lanishni ifodalaydi va quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:



4.7-rasm.

$$U_{ab} = IR, \quad I = \frac{U_{ab}}{R} = \frac{\varphi_a - \varphi_b}{R}. \quad (4.7.)$$

Zanjirida TOK va KUCHLANISH vaqt bo'yicha o'zgarnasligi mumkin (doimiy tok rejimi) u holda tok va kuchlanishning oniy qiymatlari ham o'zgarmas qiymatga ega bo'ladi. Shu hujat uchun Om qonuni quyidagicha ifodalanadi va ta'riflanadi: zanjirdan o'tayotgan TOK kuchlanishga to'g'ri proporsional, qarshiika teskari proporsional.

$$I = \frac{U}{R} \quad \text{yoki} \quad U = RI. \quad (4.8.)$$

Zanjirning EYUK bo'lgan qismi uchun OM qonuni quyidagicha ifodalanadi:



a)


4.7-rasm.

$$I = \varphi_a - \varphi_b + \frac{E}{R} = U_{ac} + \frac{E}{R}, \quad I = \varphi_a - \varphi_b - \frac{E}{R} = U_{ac} - \frac{E}{R}. \quad (4.9)$$

Umumiy holatda esa quyidagicha ifodalanadi:


$$I = (\varphi_a - \varphi_c) \pm \frac{E}{R} = U_{ac} \pm \frac{E}{R}. \quad (4.10)$$

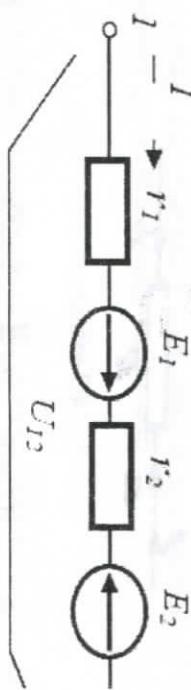Elektr zanjirning EYUK ulangan qismi uchun OM qonuni quyidagicha ifodalanadi.



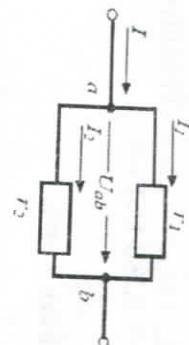4.8-rasm.

$$I = \frac{U_{12} \pm \sum E_i}{\sum r_q} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + E_1 - E_2}{r_1 + r_2}. \quad (4.11)$$



4.9-rasm.

$$U_{ab} = I \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}; \quad I_1 = \frac{U_{ab}}{r_1}; \quad I_2 = \frac{U_{ab}}{r_2}. \quad (4.12)$$

NAZORAT SAVOLLARI

1. Kirxgofning birinchi qonuni, ta'rifi.
2. Kirxgofning ikkinchi qonuni, ta'rifi.
3. Zanjirning EYUK bo'lmagan qismi uchun OM qonuni.
4. Zanjirning EYUK mavjud bo'lgan qismi uchun OM qonuni.
5. Kirxgof va Om qonunlarini tatbiq etuvchi misollar yechish.

V bob. TOK ZANJIRLARINI HISOBlash. ELEKTR SXEMALARINI EKVIVALENT USULI BILAN ALMASHTIRISH (EKVIVALENT ALMASHTIRISH USULI)


5.1. Ekvivalent almashtirish usuli

Ekvivalent almashtirish usulining ma'nosi: zanjirning bir nechta elementlarini bir element bilan, yoki elektr sxemasi bir boshqa sxema bilan almashtirish, ya'ni soddalashshirish tushuniadi.

Sxemaning kirishidagi tok va kuchlanishlar miqdori o'zgarmay qolsa almashtirish ekvivalent hisoblanadi.

Ekvivalent almashtirishning maqsadi, elektr sxemalarini sodalashshirish va tenglamalar sonini kamaytirish hisoblanadi. Ekvivalent almashtirishlar uchun quyidagi missollarni keltiramiz:

Qarshiliklarni ketma-ket ulash.

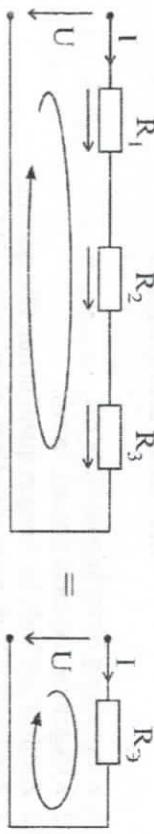

5.1-rasm.

Bu sxemada ekvivalent almashtirishning negizi UMUMIY TOK hisoblanadi. Kirxgofning ikkinchi qonuniga asosan quyidagi formula hosil bo'лади:


$$U = IR_1 + IR_2 + IR_3 = I(R_1 + R_2 + R_3) = IR_3. \quad (5.1)$$

Yoki umumiy holda quyidagi ko'rinishda yozildi:

$$U = \sum_{k=1}^n U_k = \sum_{k=1}^n IR_k = I \sum_{k=1}^n R_k = IR_3, \quad (5.2)$$

bu yerda, $R_e = \sum_{k=1}^n R_k$ almashtirilgan sxemaning ekvivalent qarshiliqi hisoblanadi.

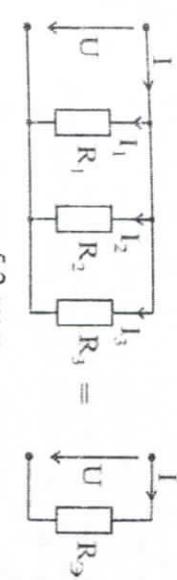Qarshiliklarning parallel ulangan holda, bu yerda almashtirish negizi hamma elementlarda kuchlanishing bir xil bo'lishi, ya'ni:



5.2-rasm.

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = U(g_1 + g_2 + g_3) = Ug_e,$$


Yoki umumiy holda quyidagicha yozildi:

$$I = \sum_{k=1}^n I_k = \sum_{k=1}^n U g_k = U \sum_{k=1}^n g_k = Ug_e, \quad (5.3)$$

bu yerda, $g_e = \sum_{k=1}^n g_k$ ekvivalent o'tkazuvchanlik deyiladi.


$$R_e = \frac{1}{g_e} - \text{elektr sxemaning ekvivalent qarshiligi hisoblanadi.}$$

AYRIM HOLATLAR UCHUN:

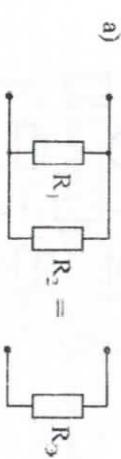

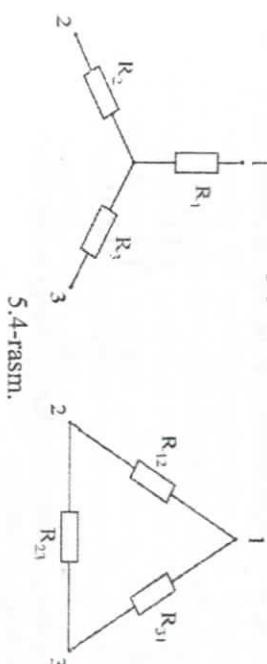5.3-rasm.

$$R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}; \quad R_1 = R_2 = R; \quad R_e = \frac{R}{2}. \quad (5.4)$$



35

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}},$$

$$R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}},$$

$$R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}},$$

5.1.5

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3},$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1},$$

$$R_{31} = R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2},$$

(5.5)


$$\left\{ \begin{array}{l} I_1r_1 + I_2r_2 - I_3r_2 - I_6r_4 + I_1r_4 = E_1 \\ I_3r_3 + I_3r_5 - I_6r_5 - I_1r_2 + I_3r_2 = -E_3 \\ I_6r_4 - I_1r_4 - I_3r_5 + I_6r_5 + I_6r_6 = -E_6 \\ \\ I_1(r_1 + r_2 + r_3) - I_3r_2 - I_6r_4 = E_1 \\ I_3(r_2 + r_3 + r_5) - I_1r_2 - I_6r_5 = -E_3 \\ I_6(r_4 + r_5 + r_6) - I_1r_4 - I_3r_5 = -E_6 \end{array} \right. \quad (5.7)$$

$$(5.8)$$

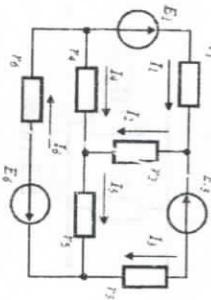5.2. Kontur toklar usuli

Kontur toklar usuli Kirxgofning 2 qonuni asosida kontur uchun tuzilgan tenglamalarni yechishga qaratilgan bo'ldi. Bu usul orqali sxemadagi tenglamalar soni Kirxgofning 2 qonuni tenglamalari gacha qisqartirish imkoniyatini beradi.

Kirxgofning birinchi va ikkinchi qonunlaridan foydalangan holda quyidagi elektr zanjirini ko'rib chiqamiz:



5.2-rasm.

Kirxgofning birinchi va ikkinchi qonunlari bo'yicha tenglamalar tuzamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_6 - I_4 - I_1 = 0 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ I_5 + I_6 = 0 \end{array} \right. \quad (5.6)$$

Yuqoridaagi formulalardan quyidagi toklar ifodalarini topamiz va (2) tenglamaga qo'yamiz:

$$I_4 = I_6 - I_1,$$

$$I_2 = I_1 - I_6,$$

$$I_5 = I_3 + I_6$$

5.5-rasm.

Tenglama kontur toklar uchun Kirxgofning 2 qonuni hisoblanadi. Tenglamaning chap tomoni sxemadagi elementlar orqali oqib o'tgan kontur tokidan hosil bo'lgan kuchlanishlar va aralash (qo'shni) konturlarning kontur toklarini hisobga oladi. Tenglamaning o'ng tomoni esa konturdagi EYUK larni hisobga oladi.

KTU bo'yicha hisoblash tartibi

1. Mustaqil konturlar tanlab olinadi.

2. Kontur toklar kiritiladi va ular yo'nalishi belgilanadi.

3. Noma'lum kontur toklar uchun tenglamalar tuziladi (agar konturda tok manbsasi bo'lsa, u kontur uchun tenglama tuzilmaydi).

4. Kontur tenglamalar tizimi yechiladi va kontur toklar topiladi.

5. Shoxobchalarlardagi toklar yo'nalishlari aniqlanadi va ular qiymati hisoblanadi (shoxobchalarlardagi toklar kontur toklarga teng bo'ldi).

5.3. Tugunlar potensiali usuli


Ushbu usul tugunlar potensiallarini Kirxgofning 1 qonuni asosida aniqlashga va shoxobchalarlardagi toklar qiymati esa Om qonuni asosida aniqlashga bag'ishlanadi. Bu usulda tenglamalar soni Kirxgofning 1 qonuni tenglamalari sonigacha kamaytirish imkonini beradi.

Shoxobchalarlardagi toklar zanjirdagi potensiallar ayirmasiga bog'liq bo'ldi, agar zanjirdagi bitta tugunni yerga ulasak, u holda, uning potensiali NOLGA teng bo'ldi, lekin sxemada toklar o'zgarmaydi.

Rasmagi sxemani ko'rib chiqamiz va d tugun potensialini NOLGA teng deb olamiz:

Ushbu tenglama tugunlar tenglamasi deyiladi.

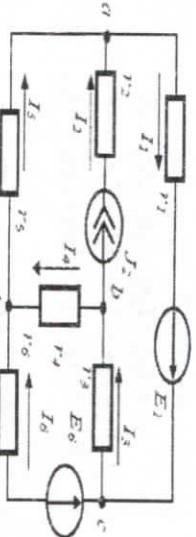Tugunlar potensiali usuli bo'yicha hisoblash tartibi



5.6-rasm.

Noma'lum bo'lgan (a, b, c) tugunlar uchun Kirxofning 1 qonuni bo'yicha tenglamalar tuzamiz:

$$\begin{aligned} \text{Tugun } <<\text{a}>> \quad I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ \text{Tugun } <<\text{b}>> \quad I_4 + I_2 - I_3 = 0 \\ \text{Tugun } <<\text{c}>> \quad I_3 + I_6 - I_1 = 0 \end{aligned} \quad (5.9)$$

Toklar yo'nalishlarini aniqlagan holda Om qonuni asosida shoxobchalaradagi toklar uchun tenglamalar tuzamiz.

$$\begin{aligned} I_1 = ((\varphi_a - \varphi_b) + E_1) \frac{1}{r_1}; \quad I_2 = J; \quad I_3 = (\varphi_c - \varphi_b) \frac{1}{r_3}; \\ I_4 = (\varphi_b - \varphi_d) \frac{1}{r_4}; \quad I_5 = (\varphi_d - \varphi_a) \frac{1}{r_5}; \quad I_6 = ((\varphi_c - \varphi_d) - E_6) \frac{1}{r_6}. \end{aligned} \quad (5.10)$$

5.10 tenglamani 5.9 tenglamaga qo'yamiz:

$$(\varphi_a - \varphi_b) \frac{1}{r_4} + J - (\varphi_c - \varphi_b) \frac{1}{r_5} = 0 \quad (\varphi - \varphi_b) \frac{1}{r_4} + J - (\varphi_c - \varphi_b) \frac{1}{r_5} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_a \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \right) - \varphi_b \frac{1}{r_2} - \varphi_c \frac{1}{r_1} = -E_1 \frac{1}{r_1} + J \\ \varphi_b \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \right) - \varphi_a \frac{1}{r_2} - \varphi_c \frac{1}{r_3} = -J \\ \varphi_c \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \right) - \varphi_a \frac{1}{r_1} - \varphi_b \frac{1}{r_3} = E_1 \frac{1}{r_1} + E_6 \frac{1}{r_6} \end{array} \right. \quad (5.11)$$

Boshqa shaklda quyidagiicha ifodalanadi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_a (g_1 + g_2 + g_3) - \varphi_b g_2 - \varphi_c g_1 = -E_1 g_1 + J \\ \varphi_b (g_2 + g_3 + g_4) - \varphi_a g_2 - \varphi_c g_3 = -J \\ \varphi_c (g_1 + g_3 + g_6) - \varphi_a g_1 - \varphi_b g_3 = E_1 g_1 + E_6 g_6 \end{array} \right.$$


2

Har qanday O'ZGARMAS tok zanjiri uchun potensiallar diagrammasini tuzish mumkin.

Yopiq kontur yoki elektr zanjiring biron bir uchastkasi bo'ylab potensialarning grafik taqsimotiga potensiallarni diagrammasi deyiladi. Grafikning absissa o'qiga zanjiring qarsiligi, ordinata o'qiga esa potensial joylashtiriladi.

Elektz zanjirining potensialini aniqlash uchun zanjirning biron bir tugumini (nuqtasini) NOLGA teng deb olamiz.

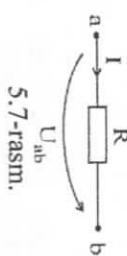
Zanjirning ushbu qismi uchun Om qonumi, ya'ni "a" nuqtaning potensiali "b" nuqtaning potensialidan U_{ab} miqdorgacha katta. Demak, tok potensial katta bo'lgan nuqtadan potensial kichik bo'lgan nuqta tomonga oqadi. Potensial diagramma tuzish vaqtida aynan shu holat etiborga olinadi.



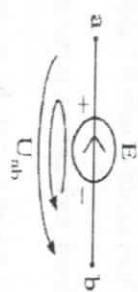5.7-rasm.


$$I = \frac{U_{ab}}{R} = \frac{\varphi_a - \varphi_b}{R}; \quad IR = \varphi_a - \varphi_b; \quad \varphi_a = \varphi_b + IR. \quad (5.13)$$

Agar elektr zanjir qismida EYUK bo'lsa, tok yo'naliishi EYUK yo'naliishiga mos kelsa "a" "b" nuqtalar potensiali EYUK miqdoricha oshadi, agar mos kelmasa shu miqdorecha kamayadi.



5.8-rasm.

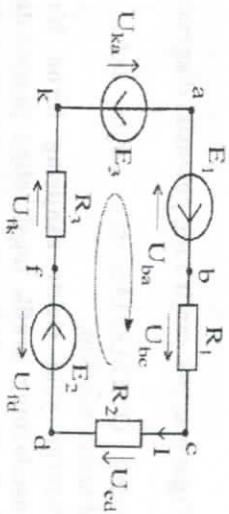5.10 Rasmda ko'rsatilgan bir konturli elektr sxemasi uchun potensial diagrammasini tuzamiz.




5.9-rasm.

Potensial diagrammada ordinata o'qi bo'yicha konturning potensial nuqtalari joylashadi, absissa o'qi bo'yicha nuqtalar o'rtaisdagi qarshilik joylashadi. "a" nuqta potensialini NOLga teng deb olamiz, ya'ni $\varphi_a = 0$. U holda qolgan nuqtalar potensiali quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{aligned} \varphi_k &= \varphi_a + E_3 = E_3 \\ \varphi_d &= \varphi_d' - E_2 \\ \varphi_b &= \varphi_c + IR_1 \end{aligned} \quad \text{yoki} \quad \begin{aligned} \varphi_f &= \varphi_k + IR_3 \\ \varphi_c &= \varphi_d + IR_2 \\ \varphi_b &= \varphi_a + E_1 = E_1 \end{aligned} \quad (5.14)$$

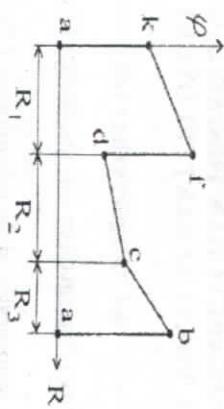Yuqorida keltirilgan bir konturli sxema uchun potensial diagrammasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:



5.10-rasm.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Elektr sxemalarini ekvivalent usuli bilan almashtirish.
2. Ekvivalent usulini misollar bilan tuguntirish.
3. Kontur toklar usuli, matnosi.
4. Kontur toklar usulini bajarish tartibi.
5. Tugun potensiali usuli, ma'nosi.
6. Tugun potensiali usulini bajarish tartibi.
7. Elektr konturi uchun potensial diagrammasini tuzish.

VI bob. O'ZGARUVCHAN TOK. SINUSOIDAL TOK. SINUSOIDAL TOK. SINUSOIDAL TOKNI XARAKTERLOVCHI MIQDORLAR

6.1. O'zgaruvchan tok

Vaqt bo'yicha o'zgaruvchan tok miqdoriga O'zgaruvchan tok deb ataladi.

Har qanday vaqt oraliq'ida tok miqdori ONIY TOK deb ataladi va i harfi bilan belgilanadi. Oniy qiyatlari aniq vaqt birligida va bir xil ketma-ketlikda qaytariladigan toklar DAVRIT deb ataladi. Elektr zanjirlarining davriy jarayonlarda sinusoidal rejim asosiy o'rinn tutadi. Bu rejimda tok va kuchlanishlar bir xil chastotali sinusoidal funksiyalar hisoblanadi.

6.2. Sinusoidal tok


Qiyatlari Sinusoidal qonun asosida o'zgaruvchan tok (kuchlanish) GARMONIK TOK (KUCHLANISH) deb ataladi.

Garmenik signalning asosiy xususiyatlardan biri garmenik signalning shakli faqat bitta (bir xil) $f=1/T$ chasiotadan tashkil topgan bo'ladi.

Garmenik signallardan shakli boshqa bo'lgan signallar har xil chasiotlardan tashkil topgan bo'ladi. Garmenik signallar yordamida energiyani uzatish ancha qulay, lekin garmenik signallar yordamida axborotlarni uzatib bo'lmaydi.

SINUSOIDAL TOK quyidagicha ifodalanadi (6.1-rasm):
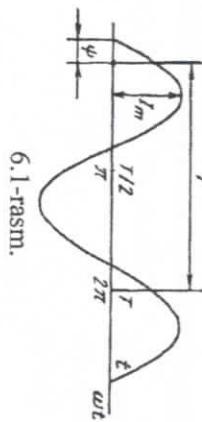
$$i = I_m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = I_m \sin(\omega t + \varphi) \quad (6.1)$$



6.1-rasm.

Har qanday sinusoidal TOK AMPLITUDA, BURCHAK CHAS-TOTASI va BOSHLANGICH FAZA orqali xarakterlanadi.

Sinusoidal toklar chastotasining ishlatalishi juda keng (Gs dan to milliard Gs gacha).

Masalan, barcha MDH davlatlarda va Yevropaning bazi mamlakatlarda sinusoidal tok chastotasi 50 Gs deb olinadi. AQSH esa 60 Gs deb olingan.

Funksiyaning maksimal qiymatiga AMPLITUDA deb ataladi. Vaqt oraliq'ida bitta to'liq tebranish CHASTOTA deb ataladi (chastotaning o'ichov birligi Gs (Gers) yoki Elektr tarmog'i kuchlanishining standart chastotasi 50 Gs.ga shu kuchlanishning har $T=0,025$ da bir marja o'zgarishi mos keladi.

$\frac{2\pi}{T}$ miqdor fazaning o'zgarish tezligini ifodalarydi va bilan belgilanadi va u burchak chastotasi deyiladi:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}. \quad (6.2)$$

Burchak chastotasining o'ichov birligi: rad/s yoki s^{-1} . Sinus argumenti $(\omega t + \varphi)$ FAZA deb yuritiladi. Vaqt t birligida tebranishlar holati FAZA deb ataladi.

Faza vaqt oraliq'ida o'sib boradi. Faza 2π miqdorgacha o'zgarganda tokning o'zgarish sikli yana qaytariladi.

Bir davr T mobaynida faza 2π miqdorga oshadi. Sinusoidal o'zgaruchan kattaliklarning o'rtacha qiymati deb ularning yarim davr ichidagi o'rtacha qiymatiga aytiladi. Elektr tokining o'rtacha qiymati quyidagi formula orqali ifodalanadi, ya'ni sinusoidal tokning o'rtacha qiymati tok amplitudasining Qiyatiga teng bo'ladi.

$$I_{sr} = \frac{1}{T/2} \int_{0}^{T/2} i_m \sin(\omega t) dt = \frac{2}{\pi} I_m. \quad (6.3)$$

Xuddi shunday EYUK va kuchlanishlarning o'rtacha qiyatlari:

$$E_{sr} = 2E_m / \pi; \quad (6.4)$$

$$U_{sr} = 2U_m / \pi. \quad (6.5)$$


6.3. Qarshilik orqali garmonik tok o'tishi

Agar qarshilikka kuchlanishni ulasak, qarshilik orqali quyidagi miqdordagi garmonik tok o'tadi:



$$I = \frac{U}{r} = U_m/r \cos(\omega t + \psi_u) = I_m \cos(\omega t + \psi_i). \quad (6.6)$$

6.2-rasm.

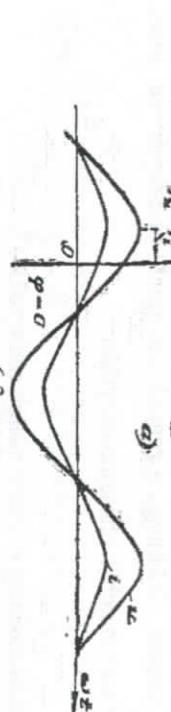

6.3-rasm.

Qarshilik orqali tok va kuchlanish o'tar ekan Om qonuni quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$U_m = rI_m; \quad U = RI. \quad (6.8)$$

$$I_m = gU_m; \quad I = gU. \quad (6.9)$$

O'tkazuvchanlik $g=1/r$ orqali ifodalasak quyidagi ifodani olamiz:

Quvvatning bir davr ichidagi o'rtacha qiymati AKTIV QUVVAT deb ataladi.

$$P = \frac{1}{T_0} \int p dt, \quad (6.10)$$

O'tkazgichning qarshiliqi o'zgaruvchan tokda doimiy tokdagiga qaraganda ko'proq bo'ladi (tashqi tasirlar oqibatida). O'zgaruvchan tokdagisi o'tkazgichning qarshiliqi AKTIV qarshilik deb ataladi.

6.4. Induktivlik orqali garmonik tok o'tishi

Induktivlik orqali quyidagi garmonik tok o'tayotgan bo'lsin:

$$i = I_m \cos(\omega t + \psi) \quad . \quad (6.12)$$

Elektr yurituvchi kuch quyidagicha ifodalanadi:


$$e_L = -L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \sin(\omega t + \psi) = -U_m \cos(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2}) \quad . \quad (6.13)$$

Induktivlikdagi kuchlanish quyidagicha ifodalanadi:

$$u_L = -e_L = U_m \cos(\omega t + \psi + \frac{\pi}{2}) \quad . \quad (6.14)$$

Olingan formuladan shunday xulosa qilish mumkin: induktivlikdagi kuchlanish $\frac{\pi}{2}$ burchak miqdorida tokdan ilgarilab ketmoqda.
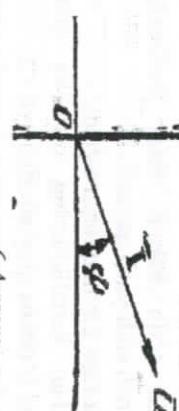
$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{2}. \quad (6.15)$$




6.4-rasm.

Keltirilgan grafikdan shunday xulosa qilish mumkinki, qarshilik orqali o'tayotgan tok va kuchlanishning fazalari bir-biiga mos keladi va bir paytda maksimum qiymatga erishadi. Fazalar bo'yicha mos kelgan TOK va KUCHLANISH bir xil ishoraga ega bo'ladi (musbat yoki manfiy).

Bu holatda fazalar bo'yicha sijish nolga teng, ya'ni:

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0. \quad (6.7)$$
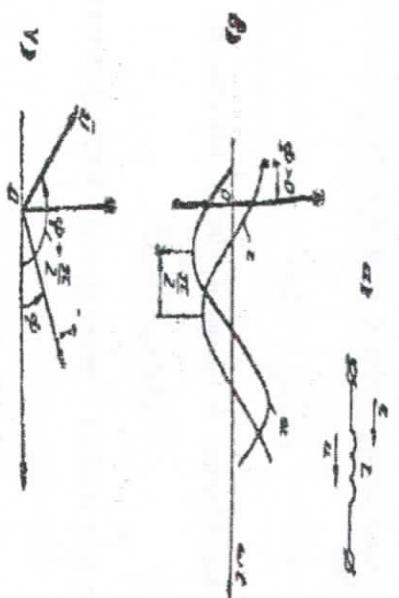
$$i = C \frac{du}{dt} = -\omega C U_m (\omega t + \varphi) = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}). \quad (6.20)$$



6.5-rasm.

Ushbu holat uchun Om qonuni quyidagicha aniqlanadi:

$$U_m = \omega L I_m = x_L I_m; \quad U = x_L I. \quad (6.16)$$

$x_L = \omega L$ ushbu miqdor INDUKTIV QARSHILIK deb ataladi. Unga teskari bo'lgan miqdor esa induktiv o'tkazuvchanlik deyiladi.

$$b_L = \frac{1}{\omega L}. \quad (6.17)$$

Induktivlikdagi quvvat miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$p_L = ui = U_i \sin 2(\omega t + \psi). \quad (6.18)$$

Xulosa qilib shuni ayish mumkinki, induktivlik orqali garmonik tok o'tganda, energiyaning manba bilan induktivlik o'rjasida tebranishi hosil bo'ladi, natijada, QUVVAT NOLGA TENG BO'LADI.

6.5. Garmonik tokning sig'im orqali o'tishi

Sig'im orqali kuchlanish miqdori quyidagicha bo'ladi:

$$u = U_m \cos(\omega t + \varphi) \quad (6.19)$$


Garmonik tok esa:

Om qonuniga asosan:

$$U_m = \frac{1}{\omega C}; \quad I_m = x_C I_m; \quad U = x_C I; \quad (6.22)$$

$$x_C = \frac{1}{\omega C} \text{ sig'im qarshiligi.}$$

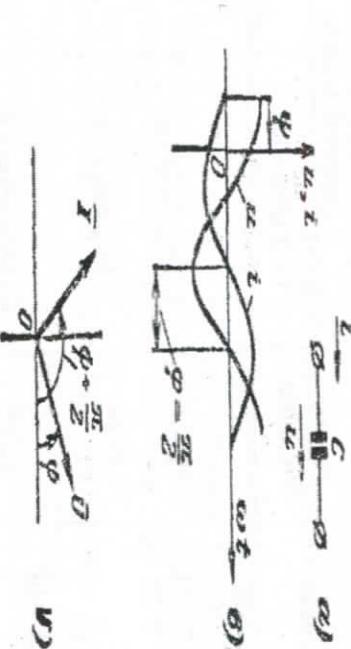Bunga teskari bo'lgan $b_C = \omega C$ qiymat sig'im o'tkazuvchanligi deyiladi. Sig'im quvvati:



6.6-rasm.

Kondensator plastinkalarida elektr zaryadlarning o'zgarishi kosinusoidal qoidaga asoslanadi. Musbat va manfiy zaryadlarning plastinkalarda yig'ilishi garmonik tok miqdorining o'tishiga sabab bo'ladi.


Garmonik tokning miqdori kondensatordagi zaryadlarning o'zgarish tezligi orqali aniqlanadi, ya'ni: $\frac{dq}{dt}$ 6.20 ifoda shuni ko'rsatadi, garmonik tok kuchlanishdan $\frac{\pi}{2}$ burchakka ilgarilab ketgan, demak, tokning NOL qiyamatiga kuchlanishning MAKSIMAL qiymati MOS keladi. Fazalar farqi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}. \quad (6.21)$$

$$P_C = ui = -U_I \sin 2(\omega t + \varphi). \quad (6.23)$$

VII bob. SINUSOIDAL FUNKSIYALARINI VEKTOR DIAGRAMMASI VA KOMPLEKS SONLAR ORQALI IFODALASH

6.1-jadval

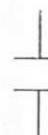Element	Umumiy ko'rinishi	Garmonik holatda	
		Oniy qiyamatlar	Aniq qiyamatlar
Qarshilik 	$u = ri$	$u = rI_m \cos(\omega t + \varphi)$	$I = rU$
r	$i = gu$	$i = gU_m \cos(\omega t + \varphi)$	$U = gU$
Induktivlik 	$u = L \frac{di}{dt}$	$u = \omega LI_m \cos(\omega t + \varphi)$	$I = \frac{1}{\omega L} U$
L	$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u dt$	$i = \frac{1}{\omega L} U_m \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2})$	$U = \omega C I$
Sig'im 	$u = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt$	$u = \frac{1}{\omega C} I_m \cos(\omega t + \varphi)$	$I = C \frac{du}{dt}$
C	$i = C \frac{du}{dt}$	$i = \omega C U_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$	$U = \omega C U$

NAZORAT SAVOLLARI

- O'zgaruvchan tok, ta'rifi.
- Sinusoidal tok, ta'rifi.
- Garmonik (tok), kuchlanish, ta'rifi.
- Sinusoidal tok amplitudasi, burchak chastotasi.
- Sinusoidal tok grafigi, boshlang'ich faza.
- Sinusoidal o'zgaruvchan kattaliklar, o'rtacha qiyamatlari.
- Qarshilik orqali garmonik tok o'tishi.
- Induktivlik orqali garmonik tok o'tishi.
- Sig'im orqali garmonik tok o'tishi.



7.1-rasm.

7.1. Sinusoidal funksiyalarini vektor diagrammasi

Har qanday chiziqli elektr zanjirlarida, elementlar qanday bo'lishi dan qat'iy nazar ular orqali o'tayotgan garmonik KUCHLANISH garmonik shakldagi TOKNI hosil qiladi. Har qanday holatlarda chiziqli elektr zanjirlariga garmonik signallar ta'sir etsa ular hosil qilgan signallar garmonik shaklda bo'ladi.

Shunday ekan, TOK va KUCHLANISHLARning ONIY qiyamatlari elementlardan tashkil topgan bo'lsa sinusoidal grafiklar soni ko'payib ketadi va ularni tahli qilish murakkablashgan.

Shuning uchun murakkablashgan elektr zanjirlardagi garmonik signallar ta'sirlarini sinusoidal grafiklar orqali emas, balki VEKTOR DIAGRAMMALAR orqali tahli qilish osontroq bo'ladi.

Vektor diagrammasida vektor uzunliklari, burchak va fazalar miqdorlari proporsional ravishda ollmadi. Bizga ma'lumki, rompleks tekislikda har bir nuqta radius, ya'ni vektor orqali aniqланади.

Vektorming boshlanishi koordinata o'qining boshlanish nuqtasiga to'g'ri kelsa, uning oxiri esa koordinata uchiga, ya'ni kompleks miqdorga to'g'ri keladi. Demak, bir nechta chizilgan sinusoidal grafiklar o'miga VEKTORLAR yig'indisi garmonik signalarning elektr zanjirlar elementlariga ta'sirini ifodalaydi.

Vektor diagrammasida biron bir burchak boshlang'ich nuqtadan biron bir burchakka orqada qolayotgan bo'lsa, u holda, vektor soat strelkasi yo'naliishiha MOS HOLDA buraladi, agar ilgarilab ketayotgan bo'lsa soat strelkasiga TESKARI yo'naliishiha buraladi.


VEKTOR DIAGRAMMASI DEB

– sinusoidal o'zgaruvchan, fazalar bo'yicha bir-biriga nisbatan to'g'ri joylashgan, chastotalari bir xil qiymatga ega bo'igan kompleks tekislikdagi vektorlar yig'indisiga atyiladi.

Yuqorida keltirilgan rasmda uchta har xil fazadagi, lekin bir xil amplitudaga ega bo'igan diagramma ko'rsatilgan.

Ushbu grafikda birinchi kuchlanishning vektor qiymati koordinatining horizontal o'qiga mos keladi, ikkinchi kuchlanishning vektori ψ_2 burchakka soat strelkasi yo'naliishi bo'yicha buriladi, uchinchini kuchlanishning vektor qiymati esa ψ_3 burchakka soat strelkasi yo'naliishiha teskari tomoniga burilgan bo'ladi (7.1-rasm).

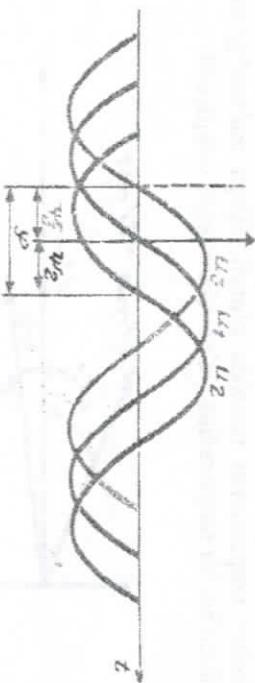Vaqt bo'yicha diagramma garmonik funksiya qiymatlarini har qanday $u = U_m \sin \omega t$ vaqda quyidagi tenglama orqali ko'rsatadi.



7.1-rasm.

Vektor diagrammasi orqali esa garmonik funksiya qiymatlarini ifodlash uchun garmonik funksiyani soat strelkasiga qarama qarshi yo'naliishda ω burchak chastotasi bilan aylanayotgan vektor orqali ifodalanadi. Bunda aylanayotgan vektor proeksiyasini koordinatining vertikal o'qiga nisbatan olamiz.


Hosil bo'lgan proyeksiya xuddi vaqt diagrammasi kabi sinusoidal funksiya orqali ifodalanadi, ya'ni:

$$u = U_m \sin \omega t .$$

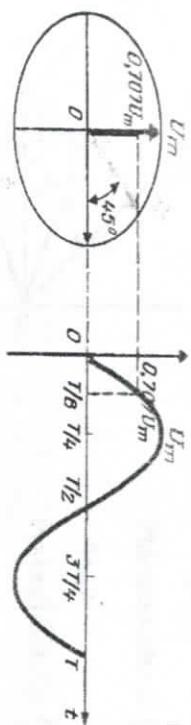(7.1)

Shu vaqt oralig'ida Vektor HAM $0.707U_m$ qiymatga teng bo'ladi. Endi $t = \frac{T}{4}$ vaqt o'tgandan keyin kuchlanishning ONLY qiymati U_m ga teng bo'ladi, vektor esa **90 gradusga** BURILADI.

Vektorming vertikal o'qqa nisbatan PROEKSIYASI vektorning o'ziga teng bo'lib qoladi, uzunligi esa kuchlanishning ONLY qiymatining MAKSUM qiymatiga teng bo'ladi. Xuddi shunday asosda har qanday vaqt oralig'ida kuchlanishning ONLY qiymatlarini aniqlash mumkin bo'ladi.



7.2-rasm.

Boshlang'ich faza burchagi NOLGA teng bo'lsin.

Bu holatda $t = 0$ bo'lganda kuchlanishning ONLY qiymati ham NOLGA teng bo'ladi, vaqt diagrammasiga mos bo'lgan Vektor esa musbat yo'naliishiha ega bo'lgan absissa o'qi yo'naliishiha MOS TUSHADI. Shu vektorning proeksiyasi koordinatating VERTIKAL o'qida ham NOLGA TENG bo'ladi, ya'ni vektor proeksiyasingi uzunligi sinusoididan ONLY qiymati bilan MOS TUSHADI.

$t = \frac{T}{8}$ vaqt o'tgandan keyin burchak **FAZASI 45 GRADUSGA** teng bo'ladi, kuchlanishning ONLY qiymati esa quyidagi qiymatga teng bo'ladi:



$$U_m \sin \omega t = U_m \sin 45^\circ = 0.707U_m .$$

(7.2)

Bu holatda vektorning soat strelkasi yo'naliishi bo'yicha aylanishi yuritiladi. Misol tariqasida vektor diagrammasi orqali kuchlanishning oniy qiymatini aniqlaymiz. Grafikning chap tomonida vektor diagramma, o'ng tomonida vaqt diagrammasi keltirilgan.


Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, sinusoidal funksiyalar qiyamatlarini aniqlash vaqtida ularning grafiklari orqali emas, balki ularning tasvirlari ya'ni Vektortorlari orqali ANIQLANADI.

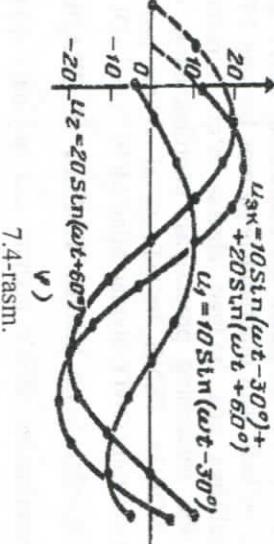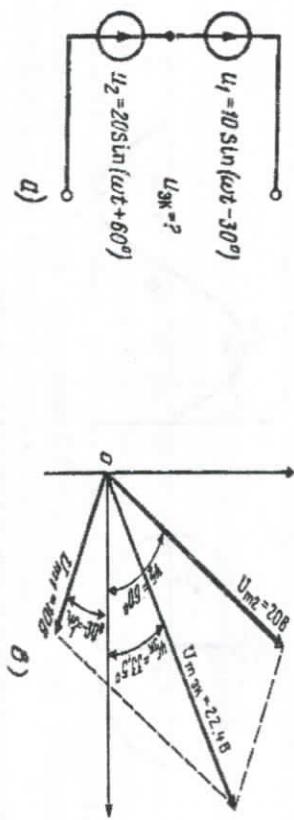Misol tariqasida quyida keltirilgan elektr zanjiri va unga mos bo'lgan vektor diagrammasi keltirilgan (7.4-rasm).



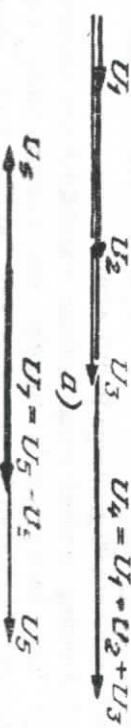7.4-rasm.

Misol uchun: bir xil yo'nalishga ega bo'lgan vektorlarning natijaviy vektori ularning arifmetik yig'indisiga teng bo'ladi. Agar bitta koordinata o'qida joylashtirib teskari yo'nalishga ega bo'lsa, ular yig'indisi musbat va manfiy ishoralar bilan olinadi. Bu holatlar koordinata burchaklari 0 yoki 180 gradus bo'lgan holatlar uchun to'g'ri bo'ladi (7.5-rasm).



7.5-rasm.

Boshqa holatlar uchun quyidagi vektor diagrammasi to'g'ri bo'ladi.



7.6-rasm.

Yuqoridaagi jarayonni ko'rib chiqadigan bo'lsak quyidagi XULOSA QILINADI: Garmonik funksiyaning vaqt diagrammasi vektor diagrammasi bilan almashitiriladi va ularning har biri gorizontall va vertikal o'qlar bo'yicha joylashtiriladi.

Vektorning gorizontal va vertikal o'qlardagi qiymatlari hisoblab chiqiladi va NATIYAVIY vektor va uning boshlang'ich fazasi aniplanadi. Garmonik funksiyalar qiymatini hisoblashning bunday yo'lli grafik usulga qaratganda oson tuyuladi, lekin gorizontal va vertikal o'qlardagi vektorlar qiymatini matematik ifodalalarini hisoblash ancha murakkab jarayon hisoblanadi.

7.2. Vektorlar ustida simvolik usulda amallar bajarish

Vektor birliklar ustida simvolik usulda amallar bajarish quyida gicha analga oshiriladi: har bir vektor ikkita tarkibda: biri absissa o'qi bo'yicha gorizontal, ikkinchisi esa, ordinata o'qi bo'yicha vertikal o'qlariga joylashtiriladi. Bu holatda barcha vektorlar qiymatlarini gorizontal va vertikal o'qlar bo'yicha algebraik usulda qo'shishi mumkin bo'ladi. Bunday holatda bir-biri bilan 90 gradusli burchak bilan farq qiluvchi ikkita tashkil etuvchi paydo bo'ladi GORONTAL va VERTIKAL tashkil etuvchilar.

Demak, tashkil etuvchilar katetlar hisoblanib ularning geometrik yig'indisi gipotenuza hisoblanadi, ya'ni:

$$A = \sqrt{A_f^2 + A_b^2} \quad (7.3)$$

Elektr sxemasi murakkablashganda, ya'ni shoxobchalar va konturlar soni ko'p bo'lganda trigonometrik va vektor diagramma usullari orqali garmonik funksiya parametrlarini hisoblash ancha murakkablashadi.


Shuning uchun ham doimiy tok zanjirlarini hisoblash uchun odiy usul kerak bo'ladi, shunday usulni amerikalik olimlar (1893-1894 yillari A. ye. Kenneli va P. Ch. Shteynmetsonlar) tomonidan KOMPLEKS AMPLITUDA USULI yaratildi.

Ushbu usul garmonik funksiya o'z o'qi atrofida aylanayotgan vektorning proeksiyasiga asoslangan bo'lub, aylanayotgan vektor analitik ifoda bo'lub KOMPLEKS SHAKLDA ifodalananadi. Kompleks sonlarni tasvirlovchi kompleks tekislikda Kompleks sonlar HAQIQIY va MAVHUM qismalarga bo'linadi. Absissa o'qiga HAQIQIY miqdorlar, ordinata o'qiga esa MAVHUM miqdorlar joylashtiriladi.

KOMPLEKS SONLAR, ular ustida bajariladigan hisoblash USULLARI SIMVOLIK USULI deb ataladi. Haqiqiy miqdorlar o'qiga +1, mavhum miqdorlar o'qiga esa $+j(U = \sqrt{-1})$ kattaliklar qo'yiladi.

Kompleks sonlarni ifodalovchi Vektor diagramma quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

+j

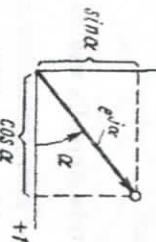

7.7-rasm.

Matematika kursidan bizga ma'lumki LEONARDO EYLER (1707 – 1783) formulasi quyidagicha ifodalanadi.

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha . \quad (7.4)$$

Bu formuladagi $e^{j\alpha}$ ifoda kompleks tekislikdagi vektor hisoblanib son jihatdan birga teng bo'ladi va HAQIQIY miqdorlar o'qi bilan α burchak hosil qiladi.

α burchak HAQIQIY miqdorlar o'qidan soat strelkasi yo'naliishiga teskari yo'naliish bo'yicha hisoblanadi.

U holda funksiyaning MODULLI quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$|e^{j\alpha}| = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = 1 . \quad (7.5)$$

6

e^{ja} – funksiyaning HAQIQIY miqdorlar o'qidagi proeksiyasi $\cos \alpha$ ga teng bo'lsa, MAVHUM miqdorlar $\sin \alpha$ o'qidagi proeksiyasi teng bo'ladi.

Agar o'mniga qo'yilsa, u holda quyidagi ifoda hosil bo'ladi:

$$I_m e^{ja} = I_m \cos \alpha + j I_m \sin \alpha \quad (7.6)$$

$$I_m e^{j(\omega t + \psi)} = I_m \cos(\omega t + \psi) + j I_m \sin(\omega t + \psi) \quad (7.7)$$

NAZORAT SAVOLLARI

- Garmonik funksiyalarni vaqt diagrammasi orqali ifodalash (tasvirlash).
- Garmonik funksiyalarni vektor diagrammasi orqali tasvirlash.
- Garmonik funksiyalar ustida simvolik usulda amallar bajarish.
- Kompleks sonlar.

VIII bob. KOMPLEKS IFODALAR, KOMPLEKS SONLAR USTIDA AMALLAR BAJARISH

Agar quyida keltirilgan formulada:

$$\alpha = \omega t + \psi$$

teng bo'lsa, u holda:

$$(8.1)$$

$$I_m e^{j(\omega t + \psi)} = I_m \cos(\omega t + \psi) + j I_m \sin(\omega t + \psi). \quad (8.2)$$

Usbu formulada birinchi qo'shiluvchi funksiyaning HAQIQIY qismi hisoblanadi va R_e koefitsiyent bilan belgilanadi.

$$I_m \cos(\omega t + \psi) \quad (8.3)$$

U holda quyidagi formulani olamiz:

$$I_m \cos(\omega t + \psi) = R_e I_m e^{j(\omega t + \psi)}. \quad (8.4)$$


Ikkinchchi qo'shiluvchi esa funksiyaning MAVHUM qismi hisoblanadi va I_m ifoda bilan belgilanadi.

$$j I_m \sin(\omega t + \psi). \quad (8.5)$$

U holca quyidagi ifodani olamiz:

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi) = \text{Im } I_m e^{j(\omega t + \psi)}. \quad (8.6)$$

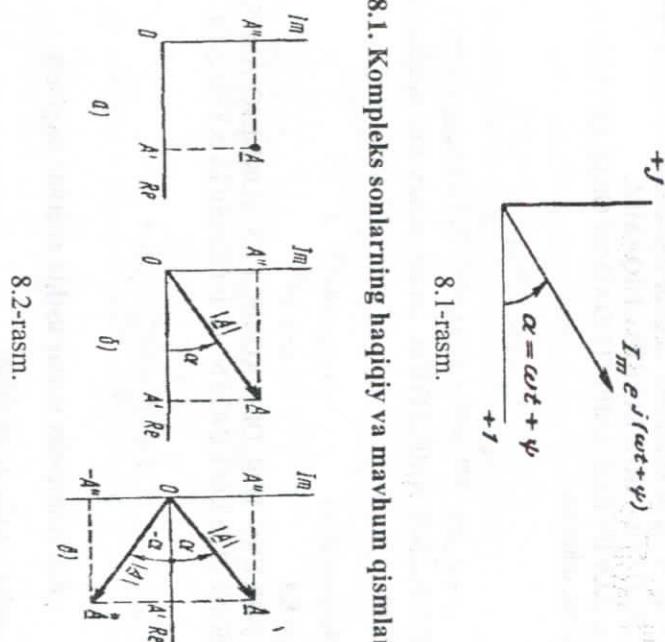Demak, sinusoidal qonun asosida o'zgaradigan i tokni $\text{Im } I_m e^{j(\omega t + \psi)}$ ko'rinishda, yoki 3.3-rasmida ko'rsatilgan aylama vektoring MAVHUM koordinata o'qiga tushgan proksiyasi ko'rinishida ifodalash mumkin, ya ni $I_m e^{j(\omega t + \psi)}$.



8.2-rasm.

Kompleks tekislikda $\omega t = 0$ holat uchun sinusoidal qonun bo'yicha o'zgaradigan miqdorlar uchun vektor quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$I_m e^{j(\omega t + \psi)} = I_m e^{j\psi} = I_m \quad (8.7)$$

Bu formulada, i_m – modul jihatdan I_m ga teng bo'lgan kompleks miqdor; ψ – kompleks tekislikdagi HAQIQIY miqdorlar o'qiga o'tkazilgan I_m vektor burchagi deyiladi. I_m tok miqdori i ning KOMPLEKS AMPLITUDASI deb ataladi. KOMPLEKS AMPLITUDA $\omega t = 0$ holat uchun tokning i miqdorini kompleks tekislikdagi tasviri hisoblanadi.

Kuchlanish va tok miqdorlari ustiga NUQTA qo'yilishi ularning vaqt bo'yicha SINUSOIDAL ravishda o'zgarishlarini bildiradi. Demak, KOMPLEKS AMPLITUDA – bu, vaqtga bog'liq bo'magan, modul va argumenti гармоник funksiyaning amplitudasiga va boshlanchich

fazasiga teng bo'lgan kompleks miqdor hisoblanadi. MISOL TARIQA-

SIDA QUYIDAGILARNT KO'RIB CHIQAMIZ:

Agar KOMPLEKS AMPLITUDADAN ONIY QIYMATGA o'tish kerak bo'lsa, u holda:

$$I_m = 25e^{-j30^\circ} A^0$$

$$i = I_m 25e^{-j30^\circ} e^{j\omega t} = I_m 25e^{j(\omega t - 30^\circ)} = 25 \sin(\omega t - 30^\circ) \quad (8.8)$$

Agar KOMPLEKS AMPLITUDA holati uchun tok miqdorini topish kerak bo'lsa:

$$I_m = 8 \sin(\omega t + 20^\circ) A^0$$

$$I_m = 8e^{j20^\circ} A^0 \quad (8.9)$$

KOMPLEKS TOK DEB KOMPLEKS TOKNING AMPLITUDA MIQDORINI $\sqrt{2}$ ga BO'LINGANLIK IFODASIGA AYTILADI, YA'NI:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{I_m e^{j\psi}}{\sqrt{2}} = I e^{j\psi} \quad (8.10a)$$

8.2. Kompleks sonlar ustida amallar bajarish

Kompleks sonlarni qo'shish:

Misol uchun quyidagi ikki kompleks sonlarni qo'shish kerak bo'lsin: A va B.

$$D = A + B = (A^+ + jA^-) + (B^+ + jB^-) = (A^+ + B^+) + j(A^- + B^-) = D^+ + jD^-$$

$$D = A^+ + B^+, D^- = A^- + B^- \quad (8.10b)$$

MAVHUM va HAQIQIY qismalarni e'tiborga olsak:

$$D = A + B = (\operatorname{Re} A + jI_m A) + (\operatorname{Re} B + jI_m B) = (\operatorname{Re} A + \operatorname{Re} B) + j(I_m A + I_m B) = \operatorname{Re} D + jI_m D \quad (8.11)$$

Kompleks sonlarni ayirish

$$A = 5 + j3 \quad B = -9 + j13 \quad D = A - jB$$

$$D = (5 + j3) - (-9 + j13) = 5 + j3 + 9 - j13 = (5 + 9) + j(3 - 13) = 14 - j10$$

Kompleks sonlarni ko'paytirish va bo'lish

Modullar ko'paytiriladi, argumentlar esa qo'shiladi

$$A = Ae^{j\psi_A} \quad B = Be^{j\psi_B}$$

$$D = AB = Ae^{j\psi_A} \cdot Be^{j\psi_B} = AB e^{j(\psi_A + \psi_B)}$$

$$D = AB \psi_D = \psi_A + \psi_B \quad (8.12)$$

$$\begin{aligned} A &= Ae^{j\psi_A} & B &= Be^{j\psi_B} \\ D &= AB = Ae^{j\psi_A} \cdot Be^{j\psi_B} = AB e^{j(\psi_A + \psi_B)} \\ D &= AB & \psi_D &= \psi_A + \psi_B \end{aligned} \quad (8.13)$$

Bo'lishda modullar bo'linadi, argumentlar esa ayiriladi:


$$M = Me^{j\psi_M} \quad N = Ne^{j\psi_N}$$

$$P = \frac{M}{N} = \frac{Me^{j\psi_M}}{Ne^{j\psi_N}} = \frac{M}{N} e^{j(\psi_M - \psi_N)} = Pe^{j\psi_P} \quad P = \frac{M}{N}$$

Misol uchun, ikki kompleks sonlarni ko'paytiramiz:

$$\begin{aligned} \psi_P &= \psi_M - \psi_N \\ M &= M e^{j\psi_M} \quad N = N e^{j\psi_N} \end{aligned} \quad (8.14)$$


VEKTOR DIAGRAMMASI

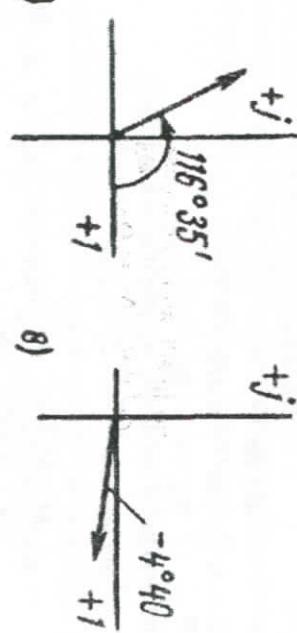

8.3-rasm.

8.3. Oddiy elektr zanjirlarini kompleks ifodalar orqali hisoblash

R – zanjirni hisoblash

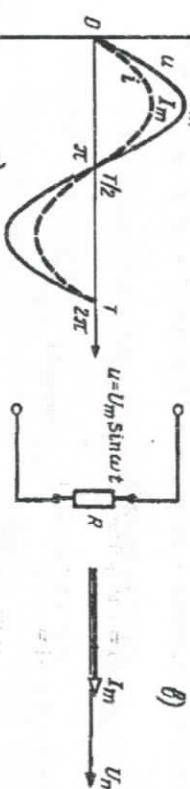

8.4-rasm.

$$u = U_m \sin \omega t \quad (8.17)$$

Kompleks tok qiyamati:

$$I_m = \frac{U_m}{R}. \quad (8.18)$$

Tokning ONLY qiyamati:

$$i = I_m \sin \omega t = \left(\frac{U_m}{R} \right) \sin \omega t. \quad (8.19)$$

Kompleks tokning maksimal qiyamati:

$$I_m = \frac{U_m}{R}. \quad (8.20)$$

Maksimal tok va kuchlanish qiymatlari:


$$I_m = I\sqrt{2}; \quad U_m = U\sqrt{2}; \quad I\sqrt{2} = \frac{U\sqrt{2}}{R}. \quad (8.21)$$

Rezistor orqali o'tayotgan garmonik tokning kompleks ko'rinishdagi ifodasi:

$$I = \frac{U}{R}. \quad (8.22)$$

I, U – tok va kuchlanishlarning kompleks miqdorlari.

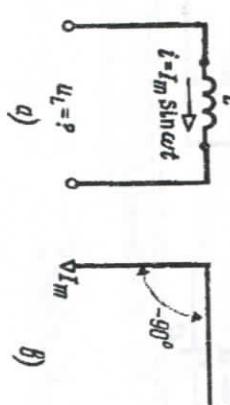L – zanjirni hisoblash
Zanjir orqali o'tayotgan TOK KUCHLANISHDAN 90 GRADUSGA ORQADA QOLADI.



8.5-rasm.

$$i = I_m \sin \omega t. \quad (8.23)$$

Induktiv g'altakda tok va kuchlanishning ONLY qiyatlari quyidagicha bog'langan:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} [I_m \sin \omega t]. \quad (8.24)$$

Tokning kompleks shakidagi ifodasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$I_m = I_m e^{j0^\circ} = I_m. \quad (8.25)$$

Kuchlanishning kompleks shakidagi ifodasi esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$U_L = j\omega L I = \omega L I^{j90^\circ}. \quad (8.26)$$

Induktiv elementning kompleks qarshiligi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$Z_L = jX_L = j\omega L = X_L e^{j90^\circ} = \omega L e^{j90^\circ}. \quad (8.27)$$


Tok va kuchlanishning kompleks shakldagi ifodalari quyidagi ko'rnishda bo'ladi:

$$U_{mL} = U_{mL} e^{j\varphi_0} = U_{mL};$$

$$I_{mL} = I_{mL} e^{-j\varphi_0} = \frac{U_m}{X_L} e^{-j\varphi_0} = \frac{U_m}{\omega L} e^{-j\varphi_0} = j \frac{U_m}{X} = j \frac{U_m}{\omega L}. \quad (8.28)$$

Garmonik signal ta'sir etayotgan oddiy chiziqli elektr zanjirini ko'rib chiqamiz.

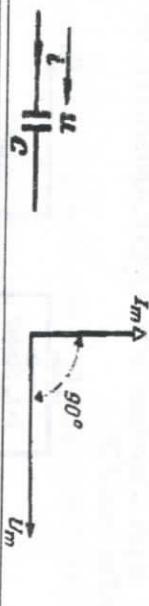ZANJIR ORQALI O'TAYOTGAN TOK KUCHLANISHDAN 90 GRADUSGA ILGARILAB KETADI



8.6-rasm.

Sxemaning kirish qismidagi garmonik TOK va KUCHLANISH garmonik funksiyalar hisoblanadi

$$i = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \psi_i);$$

$$u = U_m \sin(\omega t) \quad U_m = U_m e^{j0^\circ}$$


$$i = C \frac{du}{dt} \quad I_m = j \omega C U_m$$

$$Z_C = \frac{U_m}{I_m} = -j \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\omega C} e^{-j90^\circ} = -j X_C = X_C e^{-j90^\circ} \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$I_m = j \omega C U_m \quad i = U_m \omega C \sin(\omega t + 90^\circ) = I_m \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (8.29)$$

NAZORAT SAVOLLARI

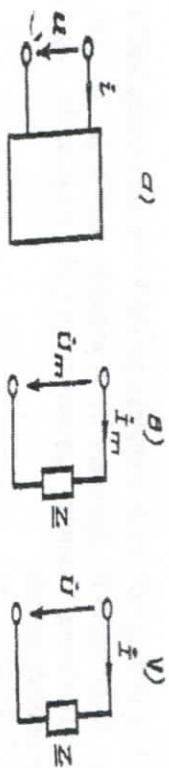1. Kompleks sonlarning haqiqiy va mavhum qismlari.
2. Kompleks amplituda, ta'rifi.
3. Kompleks qiymatdan rmos qiyamatga o'tish.
4. Kompleks TOK, ta'rifi.
5. Kompleks sonlarni qo'shish.
6. Kompleks sonlarni ayirish.
7. Kompleks sonlarni bo'lish va darajaga ko'tarish.
8. Oddiy elektr zanjirlarini kompleks sonlar orqali hisoblash.



9.1-rasm.

$$u = \sqrt{2} U \cos(\omega t + \psi_u). \quad (9.1)$$

Passiv elektr uchastkasining KOMPLEKS QARSHILIGI (KIRISH QARSHILIGI) deb kompleks amplituda kuchlanishining zanjir uchlaridagi kompleks tok amplitudasi NISBATIGA AYTILADI.

$$Z = \frac{U_m}{I_m}, \quad (9.2)$$

Bu formulada:

$$I_m = \sqrt{2} I; \quad U_m = \sqrt{2} U. \quad (9.3)$$

Kompleks QARSHILIK TOK va KUCHLANISHNING haqiqiy qiymatlarining nisbati orqali ham ifodalanadi:

$$Z = \frac{U}{I}. \quad (9.4)$$

IX bob. KOMPLEKS QARSHILIK VA O'TKAZUVCHANLIK. KIRXGOF VA OM QONUNLARINI KOMPLEKS MIQDORLAR ORQALI IFODALASH

Kompleks QARSHILIK ko'rsatkichli funksiya orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$Z = ze^{j\varphi}. \quad (9.5)$$

Algebraik shaklda esa quyidagicha ifodalanadi:

$$Z = r + jx. \quad (9.6)$$

Ushbu ifoda $z = |Z|$ va φ kompleks qarshilikning, mos holda, MODULI va ARGUMENTI hisoblanadi. Kompleks amplituda va tok va kuchlanishning haqiqiy qiymatlari orqali ifodalanishi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$Z = \frac{U_m e^{j\psi_u}}{I_m e^{j\psi_i}} = \frac{U_m}{I_m} e^j (\psi_u - \psi_i) = \frac{U}{I} e^j (\psi_u - \psi_i). \quad (9.7)$$


Yuqorida keltirilgan formulalarni e'tiborga oladigan bo'lsak TO'LIQ KIRISH QARSHILIK quyidagicha ifodalanadi:

$$z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I}. \quad (9.8)$$

Argument esa tok va kuchlanish fazalarining ayirmsiga teng bo'ladi:

$$\varphi = \psi_u - \psi_i. \quad (9.9)$$

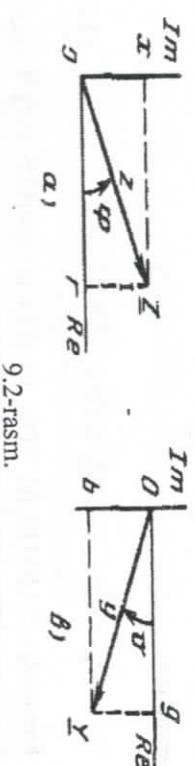KOMPLEKS KIRISH QARSHILIGI kompleks tekislikda joylashgan VEKTOR ko'rinishida ham tasvirlanadi:



9.2-rasm.

MAVHUM va HAQIQIY qismlarini e'tiborga olsak:

$$r = \text{Re}[Z] = z \cos \varphi; \quad x = \text{Im}[Z] = z \sin \varphi. \quad (9.10)$$

Kompleks kirish qarshiligiga teskari bo'lgan miqdor KOMPLEKS KIRISH O'TKAZUVCHANLIK deb ataladi va quyidagicha ifodalanadi:

$$Y = \frac{1}{Z}. \quad (9.11)$$

Kompleks kirish o'tkazuvchanligi ko'rsatkichli funksiya orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$Y = \frac{1}{Z} = e^{-j\frac{\varphi}{2}} = ye^{j\nu}. \quad (9.12)$$

Ushbu ifoda $y = |Y|$ - kompleks kirish o'tkazuvchanligining moduli hisoblanadi va KOMPLEKS TO'LIQ O'TKAZUVCHANLIK deb ataladi va quyidagicha ifodalanadi:

$$y = \frac{1}{z} = \frac{I_m}{U_m} = \frac{I}{U}. \quad (9.13)$$

Kirish o'tkazuvchanligining argumenti

$$\nu = -\varphi. \quad (9.14)$$

Zanjirning kompleks o'tkazuvchanligi algebraik ko'rinishda quyidagicha ifodalanadi:

$$Y = g + jb. \quad (9.15)$$

Bu yerda yuqoridagi rasmliga asosan:

$$g = y \cos \nu; \quad b = y \sin \nu. \quad (9.16)$$

9.1. Kompleks shakldagi Om va Kirkgof qonunlari

Zanjir uchastkasining kompleks qarshiliigi va o'tkazuvchanligi zanjir uchlaridagi kompleks TOK va KUCHLANISHLARning o'zaro bog'janganlik ifodalarini orqali aniqlanadi. O'z o'mida kompleks QARSHILIK va O'TKAZUVCHANLIK amplitudaga, tok va kuchlanishning boshtlang'ich fazalariga bog'liq emas va ularning miqdorlari zanjir elementlari orqali aniqlanadi.

Kompleks qarshilikni va kompleks o'tkazuvchanlikni bilgan holda, hamda zanjir uchlariga quyidagi $i = I_m$ ba $u = U_m$ Miqdordagi TOK va KUCHLANISHlar yuklatilgan bo'lsa, yuqoridagi formulalardan foyda-

langan holda shu zanjir uchastkasining noma'lum bo'igan TOK va KUCHLANISHlarini topish mumkin:

$$U_m = ZI_m; \quad I_m = YU_m. \quad (9.17)$$

Xuddi shunday TOK va KUCHLANISHning kompleks miqdorlarini topamiz:

$$U = ZI; \quad I = YU. \quad (9.18)$$

Kompleks shakldagi Kirxgofning birinchi qonuni.

Kompleks shakldagi KIRXGOFning birinchi qonuni ko'rileyotgan zanjir tugunlardagi kompleks shakldagi TOKLAR o'ttasidagi bog'lanishni ifodalaydi.

TA'RIF: ELEKTR ZANJIRDAGI TUGUNLARGA ULANGAN BARCHA SHOXOBCHALAR Dagi TOKLARNING KOMPLEKS AMPLITUDALARINING ALGEBRAIK YIG'INDISI NOLGA TENG.

$$\sum_k I_{mk} = 0; \quad \sum_k I_k = 0. \quad (9.19)$$

k – ko'rileyotgan shoxobchadagi tugun raqami.

Kompleks shakldagi Kirxgofning ikkinchi qonuni.

Kompleks shakldagi KIRXGOFning ikkinchi qonuni elektr zanjir konturidagi SHOXOBCHALAR KUCHLANISHLARI o'ttasidagi bog'lanishni ifodalaydi.

TA'RIF: ELEKTR KONTURIGA KIRUVCHI BARCHA SHOXOBCHALAR Dagi KUCHLANISHLAR KOMPLEKS AMPLITUDA-LARING ALGEBRAIK YIG'INDISI NOLGA TENG.

$$\sum_v U_{mv} = 0; \quad \sum_v U_v = 0. \quad (9.20)$$

v – ko'rileyotgan konturga kiruvchi shoxobcha raqami.

Kompleks shakldagi Kirxgofning ikkinchi qonuning boshqa shakldagi ta'rifi

TA'RIF: KONTURGA KIRUVCHI SHOXOBCHALAR Dagi KOMPLEKS KUCHLANISHLARNING ALGEBRAIK YIG'INDISI SHU KONTURDAGI KOMPLEKS EYUKLARNING ALGEBRAIK YIG'INDISIGA TENG BO'LADI:

$$\sum_i U_{mi} = \sum_j E_{mj}; \quad \sum_i U_i = \sum_j E_j, \quad (9.21)$$

U_{mi} U_i – konturga kiruvchi barcha elementlarning kompleks miqdorlari. E_{mj} E_j – ko'rileyotgan konturdagi manbaning kompleks EYUK lar miqdorlari.

Yuqorida keltirilgan kompleks shakldagi OM va KIRXGOF qonunlari yordamida har qanday elektr zanjiri parametrlarini kompleks ifodalarini hisoblash mumkin va olingan ifodalar algebraik ifodalar hisoblanadi.

TOK va KUCHLANISHNING ONLY qiymatlarini ushbu qonular orqali hisoblash, differensial tenglamalarga qaraganda, ancha qulay va oson hisoblanadi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Kompleks qarshilik, ta'rifi, formulasi.
2. To'liq kirish qarshiligi, formulasi.
3. Kompleks kirish qarshiligining vektor ko'rinishi.
4. Kompleks kirish o'tkazuvchiligi, ta'rifi, formulasi.
5. Kompleks to'liq o'tkazuvchilik.
6. Kompleks shakldagi Om qonuni, ta'rifi, formulasi.
7. Kompleks shakldagi Kirxgofning BIRINCHI qonuni.
8. Kompleks shakldagi Kirxgofning IKKINCHI qonuni.

X bob. GARMONIK TOK ZANJIRLARIDA QUVVAT

VAQT BIRLIGIDA BAJARILGAN ISHGA QUVVAT DEB ATALADI.

O'zgarmas tok zanjirlarida QUVVAT quyidagi ifoda orqali aniqlanar edi:

$$P = \frac{A}{t} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} = U^2 G. \quad (10.1)$$

QUVVAT o'lchov birligi sifatida ingliz kashfiyotchisi D. Watt sharafiga vatt (Vt) deb qabul qilingan.

Quvvat o'lchov birlikkari

kVt (kilovatt = 10^3 Vt)
mVt (millivatt = 10^{-3} Vt)
MVt (megavatt = 10^6 Vt)

Har sekunda 1 Dj ish bajariladigan QUVVAT Vatt deb ataladi.

Elektr zanjir qismiga o'zgaruvchan garmonik signal ta'sir etganda quyidagi QUVVAT turlari hosil bo'ladi:

- ONLY QUVVAT
- AKTIV QUVVAT (QUVVAT)
- REAKTIV QUVVAT
- TO'LIQ QUVVAT
- KOMPLEKS QUVVAT
- Endi har bir QUVVAT turlarini alohida ko'rib chiqamiz:
- Oniy QUVVAT o'zgaruvchan miqdor bo'lib quyidagi ifodaga teng bo'ladi:

$$p = ui. \quad (10.2)$$

Misol uchun, REZISTOR ulangan zanjir orqali o'tayotgan garmo-nik TOK va KUCHLANISH quyidagi ifodalarga teng bo'lsa

$$u = U_m \sin \omega t, \quad i = I_m \sin \omega t, \quad (10.3)$$

u holda, ONLY QUVVAT quyidagi ifodaga teng bo'ladi:

$$p = U_m I_m \cos \omega t \cos(\omega t - \varphi) = UI[\cos \varphi + \cos(2\omega t - \varphi)]. \quad (10.4)$$

Agar elektr zanjiriga faqat REAKTIV element ulangan bo'lsa (masalan, induktivlik L) va zanjir orqali quyidagi miqdordagi garmonik TOK va KUCHLANISH o'tayotgan bo'lsa, u holda ONLY QUVVAT quyidagicha ifodalananadi:

$$\begin{aligned} u &= U_m \sin \omega t, & i &= I_m \sin(\omega t - 90^\circ) \\ p &= U_m I_m \frac{1}{2} [\cos(\omega t - \omega t + 90^\circ) - \cos(\omega t + \omega t - 90^\circ)] = \\ &= \frac{1}{2} U_m I_m [\cos 90^\circ - \cos(2\omega t - 90^\circ)] = \\ &= \frac{1}{2} U \sqrt{2} I \sqrt{2} [\cos(2\omega t + 90^\circ)] = UI \cos(2\omega t + 90^\circ) \end{aligned} \quad (10.5)$$

Agar elektr zanjiri qarshilik va induktivliklardan tashkil topgan bo'lsa (ya'ni R, L) va zanjir orqali quyidagi miqdordagi garmonik TOK va KUCHLANISH o'tayotgan bo'lsa:

$$u = U_m \sin \omega t, \quad i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

$$\begin{aligned} p &= U_m I_m \frac{1}{2} [\cos(\omega t - \omega t + \varphi) - \cos(\omega t + \omega t - 90^\circ)] = \\ &= U \sqrt{2} I \sqrt{2} [\cos \varphi - \cos(2\omega t - 90^\circ)] = UI \cos \varphi + UI \cos(2\omega t + 90^\circ). \end{aligned} \quad (10.6)$$

10.1. Aktiv quvvat

Aktiv quvvat deb bir davr T mobaynidagi oniy P quvvvatning o'rtacha qiymatiga aytildi va quyidagicha ifodalananadi:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T ui dt. \quad (10.7)$$

Agar zanjir qismidan quyidagi miqdordagi tok va kuchlanishlar o'tsa $i = I_m \sin \omega t$, $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$. (10.8)

u holda, aktiv quvvat:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T I_m U_m \sin \omega t \sin(\omega t + \varphi) dt = \frac{U_m I_m}{2} \cos \varphi = UI \cos \varphi. \quad (10.9)$$

Aktiv quvvat deganda bir vaqt birligida qarshilik ulangan elektr zanjirida uzatiladigan issiqliq energiyasini ifodalaydi. Agar quyidagi ko'paytmani e'tiborga olsak:

$$U \cos \varphi = IR. \quad (10.10)$$

U holda,

$$P = UI \cos \varphi = I^2 R. \quad (10.11)$$

Aktiv quvvatning o'chov birligi \mathbf{V} hisoblanadi.

10.2. Reaktiv quvvat

REAKTIV QUVVAT TOK va KUCHLANISHLAR hamda ular o'ritasidagi sinus burchagi ko'paytmasiga teng bo'ladi:

$$Q = UI \sin \varphi. \quad (10.12)$$

Reaktiv quvvat o'chov birligi (Var) hisoblanadi va quyidagi shart bajariladi:

$\sin \varphi > 0$	unda $Q > 0$	agar	$\sin \varphi < 0$	unda $Q < 0$.
--------------------	--------------	------	--------------------	----------------

10.3. To'liq quvvat


To'liq quvvat TOK va KUCHLANISHLARNING haqiqiy qiymatlari ko'paytmasiga teng bo'ladi:

$$S = UI \quad (10.13)$$

o'chov birligi ($B \cdot A$) hisoblanadi. AKTIV, TO'LIQ va REKATIV QUVVAT birliklari o'zaro quyidagi ifoda orqali boylanadi:

$$P_S^2 + Q^2 = S^2. \quad (10.14)$$

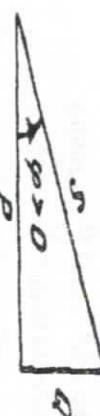Grafik orqali boshlanishi esa quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Burasmda AKTIV va TO'LIQ quvvatlar uchburchakning kattetari hisoblanasa, REAKTIV quvvat uchburchakning gipotenuzasiga to'g'ri keladi.



10.1-rasm.

10.4. Kompleks quvvat

Zanjirning kompleks quvvati quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$P_S = P_S e^{j\varphi}. \quad (10.15)$$

Trigonometrik shaklda quyidagicha ifodalanadi:

$$P_S = P_S \cos \varphi + jP_S \sin \varphi. \quad (10.16)$$

Ushbu formuladan ko'rinish turibdiki, uning HAQQIQIY qismi AKTIV QUVVAT, MAVHUM qismi esa REAKTIV quvvatdan tashkil topgan.

$$\text{Re}[P_S] = P_A, \quad \text{Im}[P_S] = P_S \sin \varphi = P_Q. \quad (10.17)$$

Demak, KOMPLEKS QUVVAT:

$$P_S = P_A + jP_Q. \quad (10.18)$$

Endi yuqoridaagi formulalarni hisobga olgan holda AKTIV, REAKTIV, TO'LIQ va KOMPLEKS quvvatlarni misollar orqali hisoblaymiz. Misol uchun quyidagi miqdordagi TOK va KUCHLANISH elektr zanjiridan o'tayotgan bo'lsa:

$$u = \sqrt{2} \cdot 120 \cos(314t + 20^\circ), B \quad (10.19)$$

$$i = \sqrt{2} \cdot 6,8 \cos(314t - 51^\circ), MA \quad (10.20)$$

TOK, KUCHLANISH va FAZALAR miqdorlari berilgan bo'lsa:

$$I = I e^{j\psi_i} = 6,8 \cdot 10^{-3} e^{-j51^\circ}, A; \quad (10.21)$$

$$U = U e^{j\psi_u} = 120 e^{j20^\circ}, B; \quad (10.22)$$

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 71^\circ. \quad (10.23)$$

$$P_S = UI = 120 \cdot 6,8 \cdot 10^{-3} = 0,816B \cdot A \quad (10.24)$$

$$P_A = UI \cos \varphi = 0,816 \cos 71^0 = 0,266Bn \quad (10.25)$$

$$P_Q = UI \sin \varphi = 0,816 \sin 71^0 = 0,772gap \quad (10.26)$$

$$P_S = UI = 120e^{j20^0} \cdot 6,8 \cdot 10^{-3} e^{j71^0} = 0,816e^{j71^0} B \cdot A \quad (10.27)$$

10.5. Quvvat muvozanati

N ta kuchlanish manbasidan va **M** ta tok manbasidan, hamda **H** ta passiv elementlardan tashkil topgan elektr zanjirida QUVVAT muvozanatini ko'rib chiqqaniz. i_k, u_k - κ elementli zanjirdagi TOK va KUCHLANISH hisoblanadi. Energiyaning saqlanish qonuniga asosan vaqt oraliq'ida barcha elementlarning oniy quvvatlari yig'indisi NOLGA TENG.

$$\sum_{k=1}^{N+M+H} p_k = \sum_{k=1}^{N+M+H} u_k i_k = 0. \quad (10.28)$$

Bir nechta o'zgarishlardan keyin quyidagi ifodani olamiz:

$$-\sum_{k=1}^{N+M} p_k = \sum_{k=1}^H p_{k, nognm}. \quad (10.29)$$

Ushbu formula ONLY QUVVATNING MUVOZANAT TENG-LAMASI deb ataladi. Ushbu formulada MINUS ishorasi energiyaning boshqa elementlarga uzatilish tezligini bildiradi. Demak, BARCHA MANBALARDAN uzatilayotgan oniy QUVVATLAR yig'indisi boshqa MANBALAR qabul qilayotgan ONLY QUVVATLAR yig'indisiga TENG. Xuddi shunday KOMPLEKS quvvat muvozanati ifodalanadi:

$$-\sum_{k=1}^{N+M} P_{Sk} = \sum_{k=1}^H P_{Sk, nognm}. \quad (10.30)$$

Ushbu ifoda kompleks quvvatlar muvozanat TENGLAMASI deb ataladi.

AKTIV ELEMENTLAR UZATILAYOTGAN KOMPLEKS QUVVATLAR YIG'INDISI, PASSIV ELEMENTLAR KOMPLEKS QUVVATLAR YIG'INDISIGA TENG.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Quvvat ta'rifi, o'lbsov birligi.
2. Quvvat turlari.
3. Oniy va aktiv quvvat, formulasi.
4. To'liq va reaktiv quvvat, formulasi.
5. Kompleks quvvat, formulasi.
6. Quvvat muvozanati, formulasi, ta'rifi.
7. Kompleks quvvat muvozanati, ta'rifi, formulasi.

XI bob. PARALLEL TEBRANISH KONTURI. TOK REZONANSI

Energiya manbasiga elementlarning ulanish turiga qarab tebranish konturlari KETMA-KET (energiya manbasi induktivlik va sig'imga ketma ket ulangan) va PARALLEL tebranish konturlariga bo'linadi (energiya manbasi reaktiv elementlarga paralel ulangan).

O'z o'rniда TOK REZONANSI induktivlik va sig'imirlar paralleл ulangan elektr zanjirlarida kuzatiladi.

Radioteknikada bunday konturlar PARALLEL TEBRANISH KONTURLARI deb ataladi.

TOK rezonansi holati elektr zanjirining bir qismidagi induktiv o'tkazuvchanlik zanjirining boshqa qismidagi parallel ulangan sig'im o'kazuvchanligi bilan qoplanadi (kompensiruetsha).

Natijada, zanjirning uchlaridagi REAKTIV o'tkazuvchanlik va REAKTIV quvvat NOLGA teng bo'ladi. TOK rezonansi hodisasini Parallel ulangan oddiy tebranish konturi orqali tahlil qilinadi:



11.1-rasm.

Bunday sxemada KOMPLEKS QARSHILIK quyidagicha ifodalanadi:

$$Y = g - jb = g - j\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right). \quad (11.1)$$

REZONANS chastota esa quyidagicha ifodalanadi:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (11.2)$$

Ko'rileyotgan konturning ASLLILIGI ketma ket tebranish konturining miqdoriga teskari bo'lgan miqdor orqali ifodalanadi:

Bu holatda manbadan kelayotgan TOK kam miqdorga teng bo'ladi, ya ni:
 $I_0 = gE. \quad (11.5)$

Induktiv va sig'im elementlаридаги TOKlar miqdor jihatdan TENG, lekin ishoralari bir-biriga qarama qarshi ifodalanadi.

 $I_{C_0} = -I_{L_0} = j\omega_0 CE = jI_0 Q. \quad (11.6)$


Olingan oxirgi formuladan ko'rindaki parallel tebranish konturing ASLLILIGI induktivlik va sig'im elementlаридаги toklarga va umumiy (yig'indi) tok miqdorlariga nisbatan KARRALI (butun sonlarga bo'linuvchi) qiymatga teng bo'ladi.

Konturning asliliги birdan katta bo'lsa, ya ni $Q > 1$ konturdagi toklar miqdor jihatdan **umumiy tok** miqdoridan oshib ketadi, shuning uchun ham parallel tebranish konturlaridagi rezonans holati TOK REZONANSI deb yuritiladi.

REZONANS holatida manbadan kelayotgan TOK quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{YE}{gY} = \frac{Y}{g} = \frac{I}{I_0} e^{-j\varphi}. \quad (11.4)$$

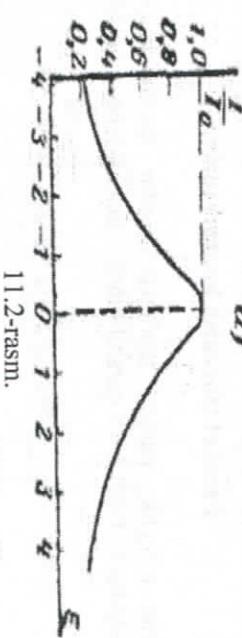TOK rezonansida parallel tebranish konturiда konturning TO'LIO O'TKAZUVCHANLIGI MINIMUM qiymatga teng bo'ladi, ya ni KIRISH QARSHILIGI MAKSIMAL qiyamatga teng bo'ladi.



11.2-rasm.

TOK rezonansi holatida konturda induktiv va sig'im elementlari o'rtasida energiyaning uzlusiz almashinuvni sodir bo'ladi. Agar paralel tebranish konturi bir-biriga parallel ulangan induktiv va sig'im elementlaridan tashkil topgan bo'lsa edi uning kirish qarshiliqi juda katta miqdorga ega bo'lar edi va manbadan TOK konturga kelmay qolar edi.


Konturdagi birlamchi energiya miqdori sarflanmas edi va magnit va elektr maydonlari o'rtasida navbat bilan taqsimlanib borar edi. Manbani tokdan uzib qo'yilsa konturdagi tebranish holati cheksiz davom etib borgan bo'lar edi.

BUNDAY KONTUR IDEAL KONTUR deb ataladi, chunki parallel ulangan induktivlik va sig'im elementdaridagi energiya yo'qotilishini e'tiborga olmaydi.

Parallel tebranish konturi turlari

Faraaz qilaylik, parallel tebranish kontur shoxobchasi parallel ulangan ikkita KOMPLEKS qarshiliklardan tashkil topgan bo'lsin:
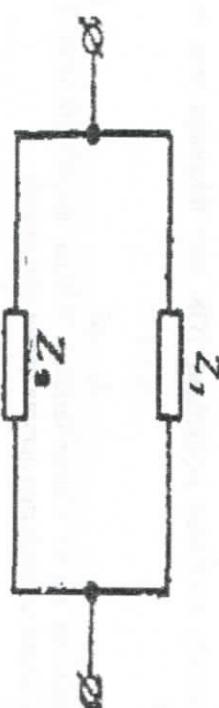
$$Z_1 = r_1 + jx_1 \quad \text{ba} \quad Z_2 = r_2 + jx_2. \quad (11.7)$$




11.4-rasm.

Bunday holatda induktivlik va sig'im elementlarida reaktiv qarshiliklar quyidagi formulalar orqali ifodalanadi:

$$x_1 = \omega L; \quad x_2 = -\frac{1}{\omega C}. \quad (11.8)$$

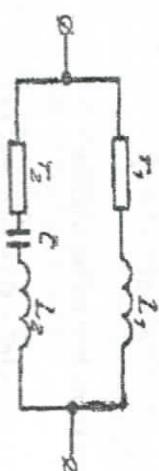Ikkinchisi turdag'i parallel konturda bir shoxobchada induktivlik, ikkinchi shoxobchada esa induktivlik va sig'im elementlari ulangan bo'ladi:



11.5-rasm.

Bu holatda reaktiv qarshiliklar quyidagicha ifodalanadi:


$$x_1 = \omega L_1 \quad x_2 = \omega L_2 = -\frac{1}{\omega C} \quad (11.9)$$

Uchinchi turdag'i parallel tebranish konturida esa, bir shoxobchada sig'im elementi ulangan bo'lsa, ikkinchi shoxobchada induktivlik va sig'im elementlari ulangan bo'ladi.

Reaktiv qarshiliklarning x_1 va x_2 o'zgarishlariga qarab 3(UCh) xil TURDA Gl parallel TEBRANISH konturlari bo'ladi:

Birinchi turdag'i tebranish konturi.

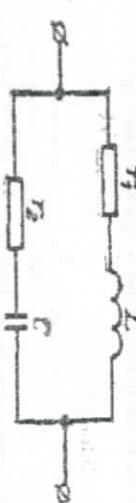Konturning bir shoxobchasi induktivlik, ikkinchi shoxobchasi esa sig'im elementlari ulangan tebranish konturi.



11.6-rasm.

Bunday holatda konturning reaktiv qarshiliklari quyidagicha ifodalanadi:

$$x_1 = \omega L - \frac{1}{\omega C_1}, \quad x_2 = -\frac{1}{\omega C_2}. \quad (11.10)$$

Parallel konturlarda KIRISH O'TKAZUVCHANLIGI quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$Y = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{r_1 + jx_1} + \frac{1}{r_2 + jx_2} = \frac{r_1 - jx_1}{r_1^2 + x_1^2} + \frac{r_2 - jx_2}{r_2^2 + x_2^2} = g - jb. \quad (11.11)$$

Aktiv o'tkazuvchanlik esa quyidagicha ifodalanadi:

$$g = \frac{r_1}{r_1^2 + x_1^2} + \frac{r_2}{r_2^2 + x_2^2}. \quad (11.12)$$

Reaktiv o'tkazuvchanlik esa quyidagicha ifodalanadi:

$$b = \frac{x_1}{r_1^2 + x_1^2} + \frac{x_2}{r_2^2 + x_2^2}. \quad (11.13)$$

Rezonans shartiga ko'ra: $b=0$ bo'lsa u holda:

$$x_1(r_2^2 + x_2^2) + x_2(r_1^2 + x_1^2) = 0. \quad (11.14)$$

Yuqoridagi ifodalarni inobatga olgan holda konturning rezonans O'TKAZUVCHANLIGI:

$$Y_0 = g_0 = \frac{r_1}{r_1^2 + x_1^2} + \frac{r_2}{r_2^2 + x_2^2}. \quad (11.15)$$

Yuqoridagi formulalaga asosan:

$$\frac{1}{r_2^2 + x_2^2} + \frac{x_1}{x_2(r_1^2 + x_1^2)} \quad (11.16)$$

Shunga asosan:

$$g_0 = \frac{r_1 - r_2 x_1}{r_1^2 + x_1^2}. \quad (11.17)$$

Rezonansga yaqin bo'lgan holatda:

$$r_1 \ll |x_1| \quad \text{ba} \quad r_2 \ll |x_2|. \quad (11.18)$$

REZONANS SHARTIGA ASOSAN:

$$x_1 x_2^2 + x_2 x_1^2 \approx 0, \quad (11.19)$$

yoki:

$$x_1 \approx -x_2. \quad (11.20)$$

Nazorat savollari

1. Parallel tebranish konturlari.
2. Tok rezonansi.
3. Parallel tebranish konturlarida konturning asililiigi.
4. Kompleks qarshilik va rezonans chastota formulalari.
5. Induktiv va sig' im toklari, formulalari.
6. Parallel tebranish konturi asililiigi, formulasi.
7. Parallel tebranish konturi turlari.
8. Rezonans holati sodir bo'lish sharti.

XII bob. DAVRIY FUNKSIYALAR NING GARMONIK TARKIBLARGA YOYILISHI


$$\frac{1}{T} = \frac{1}{10^3} = 10^3 Tu = 10^3 Tu \quad (12.1)$$

Garmonik signallardan farq qiluvchi barcha davriy signallar (tok va kuchlanish) NOGARMONIK SIGNALLAR deb ataladi. Har qanday nogarmonik signallar o'zlarining davri T , tok va kuchlanishlarning shakli va amplitudalar qiymatlari (U_a, I_a) bilan farq qiladi.

Nogarmonik signalarning bir nechta turlari mayjud, ularni tahlil qilish uchun bir qancha usullar ishlab chiqilgan.

Nogarmonik signalarning shaklidan qatyi nazar garmonik signalarning (sinusoidal va kosinusoidal) shunday shakllari olinadi, ularning chastotalari, boshlang'ich fazalari, amplitudalarining ordinata o'qidagi qiymatlarning algebraik yig'indilari, har qanday vaqtida, chiqisidagi nosinsuoidal signalning ordinata o'qidagi qiymatiga teng bo'jadi.

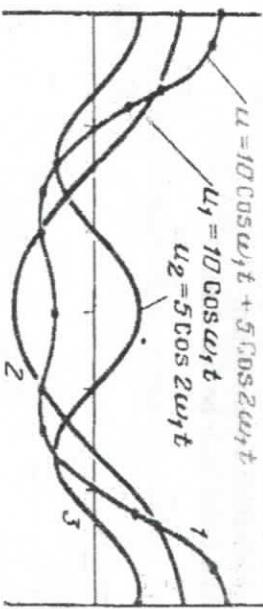Masalan, 10.1-rasmida 1 kuchlanishi 2 va 3 kuchlanishlar bilan almashtrish mumkin, chunki U_1 va U_2 kuchlanishlarning oniy qiymatlari yig'indisi U kuchlanishga teng.



12.1-rasm.

Endi garmonik signalning boshlang'ich fazasini, amplitudasini va chastotasini, qanday qilib NOGARMONIK signalga almashtrilish orqali aniqlashni ko'rib chiqamiz.

Rasmida ko'satilgan NOGARMONIK signal tarkibini aniqlash uchun har qanday ko'rinishdagi sinusoidal signallar olinmaydi, faqat CHASTOTALARI quyidagi ko'rinishdagi qiyatlarga teng bo'lgan signallar olinadi, ya'ni KARRALI bo'lgan qiyatlari:

Garmonik signal davri T nogarmonik signal davriga teng bo'isa, shu nogarmonik signalning BIRINCHI yoki ASOSIV garmonik tarkibi deb ataladi.

Qo'igan hamma garmonik tarkiblar signalarning OLIY GARMONIKALARI deb yuritiladi.

Chastotasi asosiy garmonikadan IKKI marta katta bo'lgan garmonik signallar "IKKINCHI" garmonika, UCH marta katta bo'lsa "UCHINCHI" garmonika deb yuritiladi.

Har qaysi garmonika boshlang'ich fazasi NOLGA teng bo'lmasagan chastotalali garmonikadan, yoki boshlang'ich fazasi NOLGA teng bo'lgan sinusoidal garmonikalardan tashkil topgan bo'jadi.

Yuqorida keletirilgan fikrlar quyidagi formulalar orqali ifodalanadi:

$$A_m \sin(\omega t + \psi) = A_m \cos \psi \sin \omega t + A_m \sin \psi \cos \omega t = A_m' \sin \omega t + A_m' \cos \omega t$$

Bu ifodada:

$$A_m' = A_m \cos \psi; \quad A_m'' = A_m \sin \psi. \quad (12.2)$$

Amaliyotda biiinch'i navbatda har qaysi garmonik signalning sinusoidal amplitudasini A_m' va kosinusoidal amplitudasini A_m'' aniqlab olinadi.

Keyin esa asosiy garmonik signalning UMUMIY signal amplitudasi va bosilang'ich fazalari aniqlanadi, ya'ni

$$A_{mk} = \sqrt{(A_m')^2 + (A_m'')^2}; \quad \psi_k = \operatorname{arctg} \frac{A_m''}{A_m'}. \quad (12.3)$$

Sinusoidal va kosinusoidal signalarning amplitudalari tarkibiy qismlarini:

$$A_m'; \quad A_m''. \quad (12.4)$$

Matematikadan aniq bo'lgan FURE qatorlari koefitsientlarini aniqlash formulasi orqali aniqlanadi.

SINUSOIDAL va KOSINUSOIDAL garmonik signallar FURE qatorlari orqali quyidagicha ifodalanishi:

$$A'_{mk} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin k\omega_1 t dt; \quad A''_{mk} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos k\omega_1 t dt. \quad (12.5)$$

Bu ifodada:

k – garmonik qator raqami;

$f(t)$ – garmonik qator aniqlanadigan matematik ifoda;

T – nogarmonik signal davri;

ω_1 – nogarmonik signalning birinci garmonikasining burchak chastotasi


$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T}. \quad (12.6)$$

Shunday qilib, har qanday davriy nogarmonik signalning oniy qiymatlarini garmonikani tashkil etuvchi doimiy qiymatlar yig'indilari FURE QATORLARI ORQALI MATEMATIK ifodalash mumkin.

Agar nogarmonik signalning oniy kuchlanishi quyidagi qiyamatga teng bo'ssa: $u(t) = u_0 + U \sin \omega_1 t + U' \sin 2\omega_1 t + U'' \sin 3\omega_1 t + \dots + U''' \sin 4\omega_1 t + \dots + U^{(k)} \sin k\omega_1 t$, qatorlari orqali quyidagicha ifodalaymiz:

$$\begin{aligned} u(t) &= U_0 + U_{m1} \sin(\omega_1 t + \psi_1) + U_{m2} \sin(2\omega_1 t + \psi_2) + \\ &+ U_{m3} \sin(3\omega_1 t + \psi_3) + \dots + U_{mk} \sin(k\omega_1 t + \psi_k) = U_0 + U'_{m1} \sin \omega_1 t + \\ &+ U''_{m2} \sin 2\omega_1 t + \dots + U'''_{m3} \sin 3\omega_1 t + U^{(k)}_{mk} \cos k\omega_1 t + \\ &+ U^{(k)}_{m2} \cos 2\omega_1 t + \dots + U^{(k)}_{m_k} \cos k\omega_1 t. \end{aligned} \quad (12.7)$$

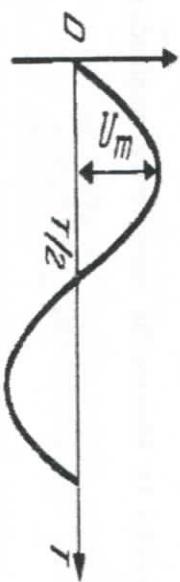
Endi bir nechta signalarning FURE qatoriga yoyilganda xosil bo'lgan chizmalarini ko'ramiz:
SINUSOIDAL chizma, qatorga yoyilganda "OLIY GARMONIK" signal amplitudasi NOLGA TENG BO'LADI:



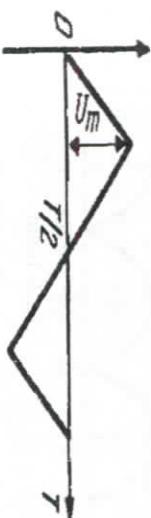12.2-rasm.

$$u = U_m \sin \omega_1 t. \quad (12.8)$$


Signaling Uchburchak Shaklidagi Chizmasi:



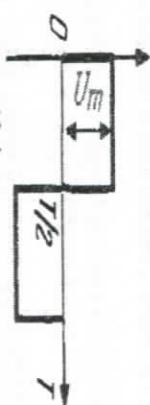12.3-rasm.

$$u = \left[\frac{8U_m}{\pi^2} \right] \left(\sin \omega_1 t - \frac{1}{9} \sin 3\omega_1 t + \frac{1}{25} \sin 5\omega_1 t + \dots + \frac{1}{k^2} \sin k\omega_1 t \right) \quad (12.9)$$


Signaling To'Rburchak Shaklidagi Chizmasi: bu ifodada k – butun juft son.



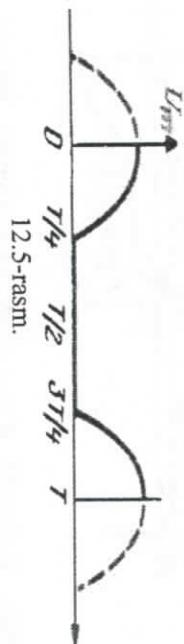12.4-rasm.

$$u = \left[\frac{4U_m}{\pi} \right] \left(\sin \omega_1 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_1 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_1 t + \dots + \frac{1}{k} \sin k\omega_1 t \right) \quad (12.10)$$


Signaling Bir Yarim Davr Shakldagi Chizmasi:



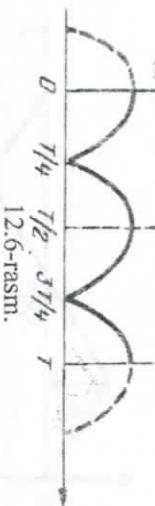12.5-rasm.

$$u = \left[\frac{U_m}{\pi} \right] \left(1 + \frac{\pi}{2} \cos \omega_1 t + \frac{2}{3} \cos 2\omega_1 t - \frac{2}{15} \cos 4\omega_1 t + \frac{2}{35} \cos 6\omega_1 t + \dots \right) \quad (12.11)$$

Signalning ikki Yarim Davr Shaklida Chizmasi:



12.6-rasm.

$$u = \left[\frac{2U_m}{\pi} \right] \left(1 + \frac{2}{3} \cos 2\omega_1 t - \frac{2}{15} \cos 4\omega_1 t + \frac{2}{35} \cos 6\omega_1 t + \dots \right) \quad (12.12)$$


12.1. Davriy nogarmonik signalarning simmetrik ko'rinishlari

SIGNALLARNING GORIZONTAL O'QQA NISBATAN SIMMETRIYA KO'RINISHI.

Har qanday signal shakli uchun quyidagi shart bajarilsa, u signal gorizontal o'qqa nisbatan SIMMETRIK deb ataladi.

$$f(t) = -f(t + \frac{T}{2}) \quad (12.13)$$

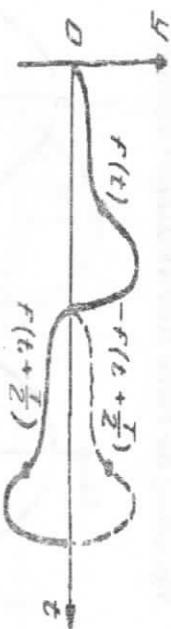Agar signalning gorizontal o'qdagi yarim davr shaklini o'qning yarim qismiga o'tkazilsa, u holda signal shakli simmetrik ravishda oldingi helatini takrorlaydi, ya'ni gorizontal o'qqa nisbatan simmetrik shakl bosil bo'ladi. Bunday signallar juft гармониклар коэффициентлари NOLGA TENG bo'ladi.




12.7-rasm.

Demak, gorizontal o'qqa nisbatan simmetrik bo'lgan har qanday nogarmonik signalning oniy qiymatlarini ifodalovchi matematik qatorlar faqat TOQ гармониклардан tashkil topgan bo'ladi.

12.2. Gorizontal o'qqa nisbatan simmetrik signal shakli

Quyidagi ifodaga to'g'ri keladigan nogarmonik signal gorizontal o'qqa nisbatan SIMMETRIK deb yuritiladi:

$$f(t) = f(-t) \quad (12.14)$$

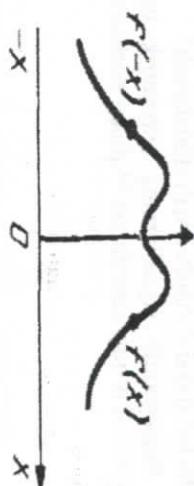


12.8-rasm.

Bunday signallarda boshlang'ich faza qiymati NOLGA teng bo'ladi.

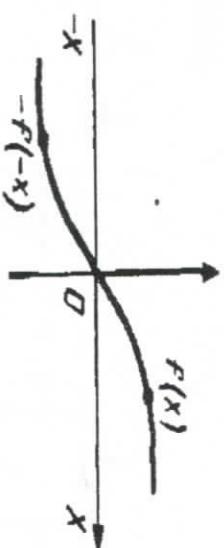12.3. Nogarmonik signalarning koordinata o'qi boshlanishiga nisbatan simmetrik shakli

Har qanday nogarmonik signal quyidagi shartga $f(t) = -f(-t)$ to'g'ri kelsa u koordinata o'qi boshlanishiga nisbatan SIMMETRIK hisoblanadi.



12.9-rasm.

Bunday signallar faqat NOLGA teng bo'lgan boshlang'ich fazalardan iborat bo'lgan signallardan tashkil topgan bo'ladi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Nogarmonik signallar, ta'rifi.
2. Nogarmonik signallarning qanday shakllari olinadi?
3. Ikkinci va uchinchilgarmonikalar deb nimaga aytildi?
4. Davriy nogarmonik signal amplitudalari qanday formula orqali ifodalandi?
5. Fure qatorlari qaysi formula orqali ifodalandi?
6. Davriy nogarmonik signallarning simmetrik turlari (gorizontal o'qqa, vertikal o'qqa, koordinata o'qining boshlanishiga nisbatan).

XIII bob. IKKI QUTBLI ELEKTR ZANJIRLARI. TA'RIFLARI VA KLASSEFIKATSIVALARI

Ikki uchlari har qanday elektr zanjirlari **IKKI QUTBLI** elektr zanjirlari deb ataladi. Ikki qutbli elektr zanjirlari murakkab va har xil tuzilishlarga ega bo'ladi.

Eng oddiy ikki qutbli elektr zanjirining tuzilishi quyidagicha belgilanadi:




13.1-rasm.

IKKI qutbli elektr zanjirlari:

- chiziqli va nochiziqli;
- bir, ikki va ko'p elementli;
- reaktiv (induktivlik va sig'im ulangan);
- energiya yo'qotuvchi (aktiv qarshiliik ulangan);
- aktiv va passiv turlariga bo'linadi.

Elektr energiyasi o'zaro qoplanmaydigan elektr manbasi ulangan ikki qutbli elektr zanjirlari **AKTIV** ikki qutbli elektr zanjirlari deb ataladi, ya'ni elektr energiyasi faqat sarflanadi, lekin o'zaro qoplanmaydi. Elektr manbasi ulanmagan elektr zanjiri **PASSIV** ikki qutbli elektr zanjiri deb ataladi.

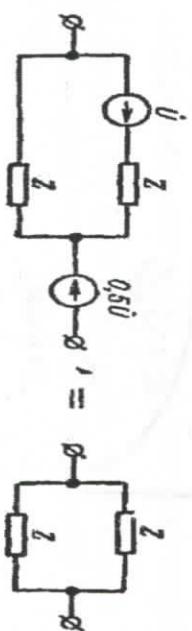Misol uchun, quyidagi elektr zanjiri **PASSIV** ikki qutbli elektr zanjiri deb yuritiladi.




13.2-rasm.

Ikki qutbli elektr zanjirlarning **QARSHILIGI** va **O'TKAZUV-CHANLIGI** chastotaga bog'iqligi **CHASTOTALI XARAKTE-RISTIKALAR** deb ataladi.

Bunday bog'iqlik ikki qutbli elektr zanjining TOK va KUCH-LANISHlar amplitudasi va fazasi chastotaga bog'iqligini ko'rsatadi.

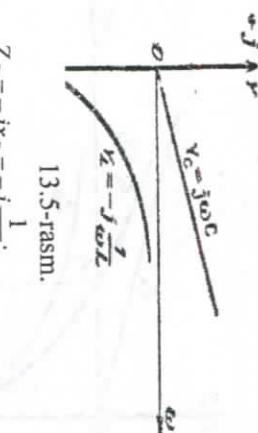13.1. Bir elementli reaktiv ikki qutbli elektr zanjiri

Induktivlik va sig'im elementlari REAKTIV ikki qutbli elektr zanjirlari hisoblanadi, masalan:



13.5-rasm.

$$Z_C = -jx_C = -j \frac{1}{\omega C}; \quad (13.3)$$

$$Y_C = jb_C = j\omega C. \quad (13.4)$$

Xulos qilib quyidagi fikrlarni keltirishimiz mumkin: bir elementli reaktiv ikki qutbli elektr zanjirlarida induktiv elementning kompleks qarshiligi va sig'im elementining o'tkazuvchanligi **TOG'RI CHIZQILI** xarakteristikaga, sig'im elementining kompleks qarshiligi va induktiv elementining o'tkazuvchanligi **GIPERBOLA** turidagi CHASTOTALI xarakteristikalarga ega bo'ladi.

Demak, bir elementli ikki qutbli REAKTIV elektr zanjirlarida chastota oshgan sari kompleks qarshilik va o'tkazuvchanlik o'sib boradi, ya'ni ushu ifoda o'rnilib bo'ladi:


$$\frac{dZ}{d\omega} > 0; \quad \frac{dY}{d\omega} > 0. \quad (13.5)$$

13.2. Ikki elementli reaktiv ikki qutbli elektr zanjiri

Ikki elementli ikki qutbli reaktiv elektr zanjiri induktiv va sig'im elementlarning ketma ket va paralel ulanishlari orqali hosil bo'ladi, misol uchun:

$$Z_L = jx_L = j\omega L; \quad (13.1)$$

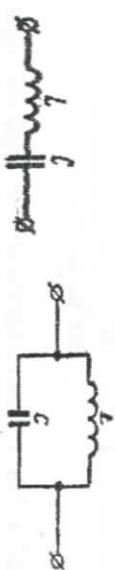
$$Y_L = -jb_L = -j \frac{1}{\omega L}. \quad (13.2)$$




13.6-rasm.

Sig'im elementida esa, kompleks qarshilik MANFIY ishoraga, kompleks o'tkazuvchanlik esa MUSBAT ishoraga teng bo'lil turibdi.

13.3-rasm.

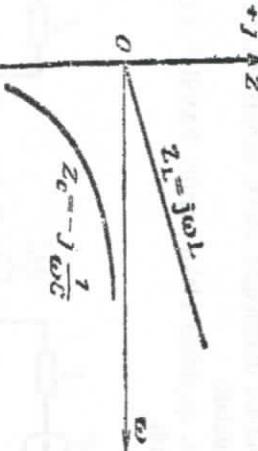

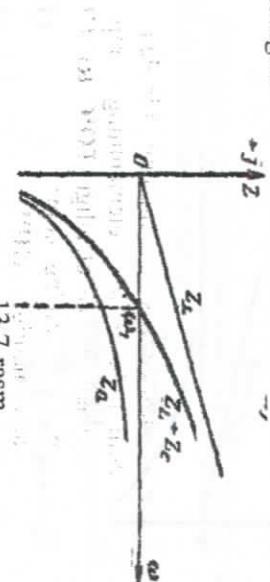Ushbu grafikdan ko'rinib turibdiki, ketma ket ulagan ikki elementlarning reaktiv qarshiliklarining algebraik yig'indisiga teng bo'ladi, ya'ni qalin chiziq bilan ularning chastotali xarakteristikalarini ko'rsatilgan.



13.7-rasm.


Bu qalin chiziq koordinatining absissa o'qini rezonans chastotaning quyidagi qiymatiga teng bo'lgan qiymatida, ya'ni:

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (13.6)$$

REZONANS KUCHLANISHI holatida kesib o'tadi (grafikka qarang).

O'tkazuvchanlikning chastota xarakteristikasi quyidagi grafikda ko'rniib turibdi. Reaktiv elementning o'tkazuvchanligi qarshilikka teskari qiymatga teng bo'ladi, ya'ni:

$$Y = \frac{1}{Z}. \quad (13.7)$$

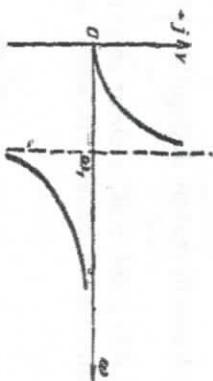

13.8-rasm.

Reaktiv qarshilik va o'tkazuvchanliklarning chastota xarakteristikalarining grafiklari quyidagi formulalarga mos keladi, ya'ni:

$$Z = jx = j(x_L - x_C) = j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = jL(\omega - \frac{1}{\omega LC}) \quad (13.8)$$

$$Y = -jb = -j \frac{1}{L(\omega - \frac{1}{\omega LC})} \quad (13.9)$$

Agar quyidagi ifodani e'tiborga olsak,

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (13.10)$$

u holda:


$$x = L \frac{\omega^2 - \omega_1^2}{\omega} \quad b = \frac{\omega}{L(\omega^2 - \omega_1^2)} \quad (13.11)$$

Shunday qilib, keltirilgan grafikdan xulosa qilib quyidagilarni keltiriramiz:

Rezonans chastotasidan kichik bo'lgan qiymatda, ya'ni ($\omega < \omega_1$) sig'im elementi qarshiliqi absolut miqdor sifatida induktiv element qarshiliigidan katta bo'ladi, shuning uchun ham ikki qutbli elektr zanjirining natijaviy qarshiliqi SIG'IM elementiga yaqin xarakteristikaga teng bo'ladi.

Agar chastota rezonans chastotasidan katta bo'lsa, ya'ni ($\omega > \omega_1$) u holda, sig'im elementi qarshiliqi induktiv elementi qarshiliigidan absolut miqdor jihatdan kichik bo'ladi, shuning uchun ham ikki qutbli elektr zanjirining natijaviy qarshiliqi INDUKTIV elementiga yaqin bo'lgan xarakteristikaga teng bo'ladi.

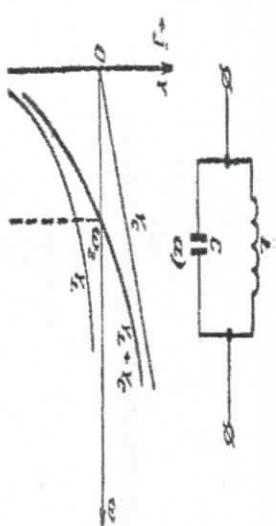Sig'im va induktiv elementlar parallel ulagan ikki qutbli reaktiv elektr zanjirlarida elementlarning KOMPLEKS O'TKAZUVCHANLIKLARNING algebraik yig'indisiga teng bo'ladi (grafikda qalin chiziq).




13.9-rasm.

XIV bob. CHIZIQLI ELEKTR ZANJIRLARIDA O'TISH JARAYONLARI.

Elektr zanjirining bir turg'un holatidan boshqa bir turg'un holatiga o'tishini ifodalovchi jarayon **O'TISH JARAYONI** deb ataladi. Elektr zanjirining asosiy ish holati quyidagi jarayonlar orqali ifodalanadi: manbag'a ulanish va undan ajralish, ishlayotgan zanjiga qo'shimcha manbalarning ulanishi, zanjir tarkibiy qismalarining qisqa tutashuv'i, zanjirda yuklanamaning keskin ortishi va kamayishi va h.k.

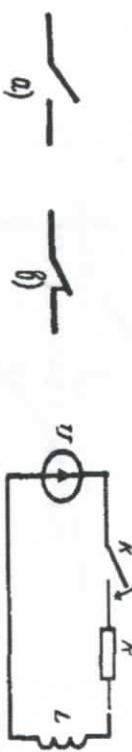Yuqoridagi omillar orqali zanjir parametrlari o'zgarishi mumkin. Elektr zanjirining ish holatlarining o'zgarishiga olib keluvchi barcha sabablar oddiy ravishda KOMMUTATSIYA yoki KOMMUTATION jarayon orqali sodir bo'ladi. Misol uchun, ushbu rasmida kommutatsiya jarayoni ko'rsatilgan:



14.1-rasm.

Elektr zanjiri elementlarining va manbalarning ulanishi, zanjirdan uzilishi yoki qayta ulanishi – KOMMUTATSIYA deb ataladi. Elektr zanjirlarida kommutatsiya quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

Muhandislik hisoblarida, elektr zanjiridagi o'natilgan holat KOMMUTATSIYA sodir bo'lgan omdan (zanjinga yuklama ulangandan yoki uzilgandan) keyin boshsan deb taxmin qiliлади. Bu taxmin faqat zanjirda faqat aktiv qarsilik ulangan bo'lsagina to'g'ri bo'ladi. Agar zanjirda induktivlik yoki sig'im elementlari ulangan bo'lsa, u holda bu taxmin noto'g'ri bo'ladi.

Induktivlik yoki sig'im elementlari ulangan zanjirda turg'un holatdan boshqa holatga o'tishi shu elementlarning magnit va elektr maydonlarida elektromagnit energiyaning miqdor jihatdan o'zgarishiga bog'liq bo'ladi.

$$\omega_L = \frac{Li_L^2}{2}, \quad \omega_C = \frac{Cu_C^2}{2}. \quad (14.1)$$

Energiyaning son jihatdan ma'lum bir miqdorga o'zgarishi bir zunda sodir bo'maydi, ya'ni zanjirning turg'un holatdan boshqa holatga o'tishi ma'lum bir vaqti talab qiladi.

Fizik nuqtai nazardan qaralganda O'TKINCHI jarayon elektr zanjirining kommutatsiyagacha bo'igan energetik holatidan kommutasiyadan keyingi energetik holatiga o'tish jarayoni tushuniladi. Shuning uchun ham elektr zanjirlarining O'TKINCHI holati reaktiv elementlarning (L va C).

Xususiyatlardan kelib chiqqan holda quyidagi KOMMUTATSIYA qonunlari orqali ifodalanadi:

Kommutatsiyaning Birinchi Qonuni:

Har qanday induktivlikka ega tarmoqdagi tok va magnet oqim KOMMUTATSIYA paytida ($t = 0$) o'zining kommutatsiyaga qadar bo'lgan qiymatini saqlaydi va bundan keyin ana shu qiymatlardan boshlab o'zgaradi.

Kommutatsiyaning Ikkinchi Qonuni:

Har qanday tarmoqda sig'imdagi kuchlanish va zaryad KOMMUTATSIYA paytida ($t = 0$) o'zining kommutatsiyaga qadar bo'gan qiymatini saqlaydi va bundan so'ng ana shu qiymatlardan o'zgaradi.

Elektr zanjirlarida o'tish jarayonlarini tahlil qilish uchun quyidagi usullardan foydalaniladi:


- 1. Klassik usuli.
- 2. Operator usuli.
- 3. Vaqt usuli.
- 4. Chastiotaviy usul.

Yuqorida keltirilgan usullarni tahlil qilishdan oldin elektr zanjirlaridagi o'tish jarayonlarini ifodalovchi bir nechta holatlarni ko'rib chiqamiz.

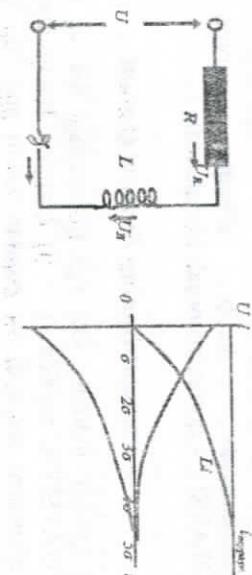14.1. Tok va kuchlanishning erkin va majburiy taskkil etuvchilari

Yuqorida ko'rsatib o'tilgandek elektr zanjirining bir turg'unlashgan holatidan boshqa holatga o'tishi bir zunda sodir bo'maydi, balki energiya manbai bilan zanjirning energiya to'plovchi elementlari

orasidagi energiyaning taqsimlanish jarayoniga ketgan vaqt qadar davom etadi. Shurdan kelib chiqqan holda elektr zanjirlari uchun differential tenglamalarning bir jinsli va bir jinsli bo'lmagan ifodalari tuziladi. Bir jinsli differential tenglamani yechishda xususiy yechimi va umumi yechimini topish kerak bo'ladi. Misol uchun, ushou elektr zanjirini ko'rib chiqamiz.



14.2-rasm.

Yuqorida keltirilgan elektr zanjiri uchun quyidagi tenglama o'rini bo'лади:

$$U_L + U_R = U$$

Bunda, $i = 0$ o'tkinchi jarayon toki, ya'ni O'TKINCHI TOK.

O'tkinchi tokni ikkita toklar yig'indisi deb qarash mumkin: majburiy tok i_{majb} , u o'tkinchi jarayon tugugandan so'ng namoyon bo'лади va erkin tok i_{erk} . O'tkinchi jarayon davom etayotgan vaqtida sodir bo'лади, u induktiv g'altakda to'plarigan magnit maydon energiyasi evaziga hosil bo'лади:

$$i = i_{majb} + i_{erk} \quad u = u_{majb} + u_{erk}$$

Majburiy tok (kuchlanish) deganda zanjirdagi EYUK orqali hosil bo'ладиган tokni (kuchlanishni) tushunish kerak bo'лади.

Erkin tok (kuchlanish) ko'rsatgichli funksiya orqali ifodalanadi, ular eksponential qonun asosida so'nadi va vaqt t osongan sari ko'rsatgichli funksiya kamayib boradi.

O'tkinchi jarayonlarda elektr zanjirini uchastka va elementlarida tok va kuchlanishlarni hisoblash elektr holat tenglamalari bo'yicha amalga oshiriladi. Bu tenglamalar tok va kuchlanishlarni oniy qiymatlari uchun tuziladi. R, L va S parametrlari o'zgartmas bo'lgan chiziqli elektr zanjirlari uchun tenglamalar o'zgartmas koefitsiyentlar orqali ifodalanadi.

Bu tenglamalarni yechilishi o'tkinchi jarayonlardagi tok yoki kuchlanishlarni o'zgarish qonuniyatini belgilaydi (kommutatsiya qonunlari orqali).

Majburiy rejim uchun elektr holat tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$Ri_{majb} = U.$$

Erkin rejim uchun elektr holat tenglamasi o'tkinchi jarayon tenglamasidan majburiy rejim tenglamasini ayirmasi (yig'indisi) orqali topiladi:

$$L \frac{di_{erk}}{dt} + Ri_{erk} = u \quad (14.2)$$

Matematikadan ma'lumki, bu tenglamani yechimi quyidagicha bo'лади:

$$i_{erk} = Ae^{-t/\tau}$$

bunda, $A = u_{majb}(0) + i_{erk}(0)$

Induktivlik zanjiri uchun kommutatsiya vaqtida o'tkinchi tok kommutatsiyagacha bo'lgan tokka teng, ya'ni $i(0) = A$.

Majburiy rejim uchun: $i_{majb}(0) = \tau_{majb} = U/R$

Erkin rejim uchun $i_{erk}(0) = A$ va, undan kelib chiqib

$$A = \frac{U}{R}. \quad (14.3)$$

O'tkinchi jarayondagi tok

$$I = I_{majb} + I_{erk} = \frac{U}{R} - \frac{U}{R}e^{-t/\tau} \quad (14.4)$$

$$\frac{U}{R} - \frac{U}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (14.5)$$

O'tkinchi jarayonda induktivlikdagi kuchlanish

$$u_L = L \frac{di}{dt} = ue^{-\frac{t}{\tau}} \quad (14.6)$$

O'tish jarayonlarda tok va kuchlanishlarning erkin tashkil etuvchilari tashqi ta'sir etuvchilarga bog'liq bo'lmasdan, faqt zanjirning passiv elementlari parametrlari orqali aniqlanadi. Aniqlanadigan parametrlar kommutatsiyadan keyingi holat uchun aniqlanadi.

O'tish jarayonlarini tahli qilishda to'liq majburiy va erkin TOK va KUCHLANISHlari tahli qilindi.

Amalda TO'LIQ TOK va KUCHLANISHlardan foydalaniadi.

14.2. O'tish jarayonlarini klassik usul orqali tahli qilish

1. Elektr zanjirining kommutatsiyagacha bo'lgan holati $t=0$ tahli qilinadi, ya'ni zanjirdagi kalit holatiga qarab uning induktiv va sig'im elementlari orqali o'tayotgan tok va kuchlanishlar aniqlanadi.

2. Zanjirning kommutatsiyadan keyingi holati uchun, ya'ni $t \rightarrow \infty$ holat uchun, o'tish jarayoni tugagandan keyingi holat. Induktiv va sig'im, qarshilik elementlaridan o'tgan tok va kuchlanishlar miqdori aniqlanadi.

Shu holatda zanjirning xarakteristik tenglamasi tuziladi, ya'ni zanjirdagi mamba uziladi va induktiv, sig'im elementlarini ifodalovchi kompleks qarshiliklar orqali tenglama tuziladi.

Idizi ikkiga teng bo'lgan tenglama yechiladi. Bunda, P - kattalikning idizi topiladi. Bu kattalik ko'rsatgichli funksiyaning birligi bo'sib, o'tish jarayonida tok va kuchlanishlar qiymatlarining o'zgarish tezligini aniqlaydi.

Bundan tashqari o'tish jarayoning doimiy vaqtini ifodalovchi kattalik, hamda o'tish jarayoning vaqtini aniqlanadi.

3. Kommutatsiya qonunlariga asosan tok va kuchlanishlarning MAJBURIY va ERKIN tashkil etuvchilari topiladi. Bu holatda A - doimiy integral kattalagi aniqlanadi. Shu bosqichda elektr zanjir elementlarining TOK va KUCHLANISHlarning barcha qiymatlari aniqlanadi.

4. TOK va KUCHLANISHlarning barcha qiymatlari uchun vaqtga bog'liq boshlangan grafiklari chiziladi.

O'tish jarayonini ifodalovchi grafik 4 (TO'RT) bosqichdan iborat bo'ladi:

1. Kommutatsiyagacha bo'lgan holat.

2. Kommutatsiyadan keyingi holat.


3. Kommutatsiya vaqtidagi holat.

4. O'tish jarayonini ifodalovchi holat.

Klassik usul uchun misol:

Kommutatsiyagacha elektr zanjiri turg'unlashgan holatda edi.

Quyidagi qiymatlar berilgan bo'lsin.

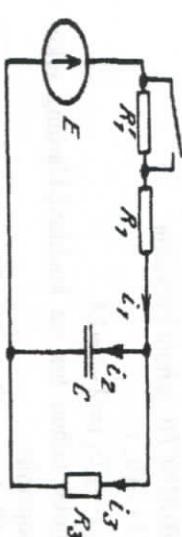

14.3-rasm.

$$R_1 = R_2 = R_3 = 50\Omega \quad C = 100 \text{ m}\mu\text{F} \quad E = 150 \text{ V}$$

1. Kommutatsiyagacha va kommutatsiyadan keyingi holatlar uchun i_1, i_2, i_3 qiymatlarini topish talab etiladi.

2. Vaqt funksiyasi bo'yicha tok va kuchlanishlar qiymatlarini topish kerak.

Misolning birinchi qismi: Kommutatsiyagacha:

$$i_1(0) = i_2(0) = \frac{E}{(R_1 + R_2 + R_3)} = \frac{150}{150} = 1A.$$

Kondensatordagji kuchlanish:

$$u_C(0) = i_3(0)R_3 = 1 \cdot 50 = 50V.$$

Kommutatsiyadan keyingi TOK va KUCHLANISHLAR qiymatini topamiz:

$$i_{1np} = i_{2np} = \frac{E}{R_1 + R_3} = \frac{150}{100} = 1,5A \quad u_{Cnp}(0) = i_{3np}(0)R_3 = 1,5 \cdot 50 = 75V$$

Kirxgofining ikkinchi qonuni bo'yicha tenglama tuzamiz: $t=0$ holat uchun:

$$i_1(0_+)R_1 + u_C(0_+) = E \quad u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$i(0_+) = \frac{E - u_C(0_-)}{R_1} = \frac{150 - 50}{50} = 2A$$

$$i_3(0_+) = \frac{u_C(0_+)}{R_3} = 1A$$

Kirxgofining BIRINCHI qonuni bo'yicha:

$$i_1(0_+) = i_2(0_+) + i_3(0_+)$$

$$i_2(0_+) = i_1(0_+) - i_3(0_+) = 2 - 1 = 1A$$

$t = 0_+$ holat uchun tok va kuchlanishlarning erkin va majburiy qiymatlarini topamiz:

$$u_{Ces}(0_+) = u_C(0_+) - u_{Cm}(0_+) = 50 - 75 = -25B$$

$$i_{Ces}(0_+) = i_1(0_+) - i_{1np}(0_+) = 2 - 1,5 = 0,5A$$

$$i_{2es}(0_+) = i_2(0_+) - i_{2np}(0_+) = 1 - 0 = 1A$$

$$i_{3es}(0_+) = i_3(0_+) - i_{3np}(0_+) = 1 - 1,5 = -0,5A$$

Kondensatorda erkin TOK

$$i_{ce} = C \frac{du_{Cc}}{dt}; \quad \frac{du_{Cc}}{dt} = \frac{i_{ce}}{C};$$


$$\left(\frac{du_{Cc}}{dt} \right)_{t=0_+} = \frac{i_{2ce}(0_+)}{C} = \frac{1}{100 \cdot 10^{-6}} = 10^4 \frac{B}{c},$$

Misolning 2-qismi:

Kommutatsiyadan keyingi holat uchun tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi:
 $pR_1R_3C + R_1 + R_3 = 0 \quad p = -\frac{R_1 + R_3}{R_1R_3C} = -400c^{-1}$

Elektr zanjiridagi har bir tok majburiy va erkin taskil etuvchilarining yig'indisiga teng bo'ladi:
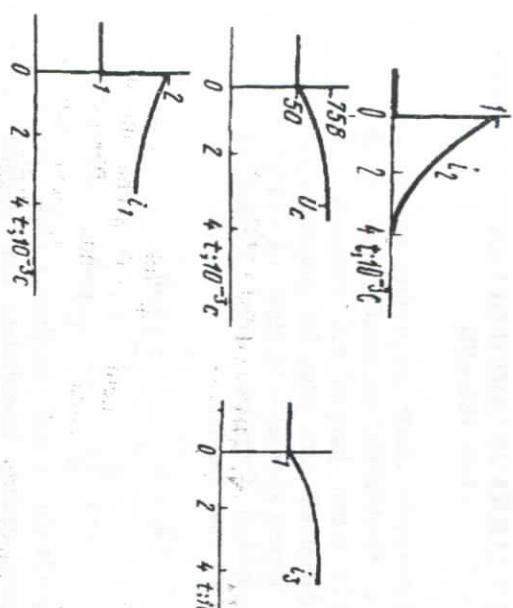
$$i_1 = 1,5 + 0,5e^{-400t} A; \quad i_2 = e^{-400t} A; \quad i_3 = 1,5 - 0,5e^{-400t} A; \quad u_C = 75 - 25e^{-400t} B.$$



14.4-rasm.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Elektr zanjirlarida o'tish jarayonlari.
2. Elektr zanjirlarda kommutatsiya deb nimaga aytildi?
3. Kommutatsiya qonunlari.
4. Tok va kuchlanishing erkin va majburiy taskil etuvchilarini.
5. O'tish jarayonlarda to'liq tok va kuchlanishlar ifodalarini.
6. Elektr zanjirining klassik usulda tahlili qilish tarifi.
7. Kompleks qarshiliklar orqali differensial tenglamalar tuzish.

XV bob. O'TISH JARAYONLARINI OPERATOR USULIDA HISOBBLASH

O'tkinchi jarayonlarda elektr zanjirining tok va kuchlanishlar hisoblanadi. Chunki o'tish jarayonlarini yozishda matematik usul ancha murakkab integrallardan foydalaniadi. Shu bilan bir qatorda, elektr zanjirdagi induktiv va sig' im elementlar orqali o'tayotgan tok va kuchlanishlarning oniy qiymatlari quyidagi formulalar orqali ifodalananadi: L va C zanjirlarda TOK va KUCHLANISH:

$$u_L = L \frac{di}{dt}; \quad i = \frac{1}{L} \int u_L dt. \quad (15.1)$$

$$i = C \frac{du_C}{dt}; \quad u_C = \frac{1}{C} \int idt. \quad (15.2)$$

O'tish jarayonlarda elektr zanjirning tok va kuchlanish qiymatlarini operator usulida hisoblashda ular ifodalalarining TASVIRLARI orqali ifodalananadi. TOK va KUCHLANISHlarning integral orqali ifodalari algebraik ifodalarga aylanadi va ularning oniy qiymatlarini hisoblash mumkin bo'ladi.

O'tish jarayonlarning OPERATOR usuli LAPLAS formulasiga asoslandadi, ya'ni:

Fransuz matematigi, fizigi Per Simon LAPLAS nomi bilan ataladigan FORMULA ORQALI hisoblanadi (LAPLAS INTEGRALI)

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt. \quad (15.3)$$

Bu formulada funksiya $f(t)$ – funksiyaning originali, $F(p)$ – funksiyaning tasviri hisoblanadi.

Agar,

$$f(t) = U, \quad F(p) = \frac{U}{p} \quad (15.4)$$

teng bo'lsa, u holda, LAPLAS INTEGRALI:

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} U e^{-pt} dt = U \frac{1}{(-p)} e^{-pt} \Big|_0^{\infty} = \frac{U}{(-p)} (0 - 1) = \frac{U}{p}. \quad (15.5)$$

Agar, $f(t) = e^{at}$ teng bo'lsa, u holda LAPLAS INTEGRALI:

18

Demak,, funksiya $e^{at} = \frac{1}{p-a}$ ifodaga almashtirildi.

Yuqoridagi LAPLAS formulasi orqali har qanday funksiyaving uning tasviri va originali orqali bo'limmalar bilan ifodalash imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval

Operator ko'rimishi	Funksiya
$\delta_1(t) = I(t)$	$\frac{1}{p}$
$A\delta_1(t)$	$\frac{A}{p}$
$\delta(t) = \frac{d\delta_1}{dt}$	$\frac{1}{1-p}$
$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{p^{(n+1)}}$
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$
$(1-e^{-at})$	$\frac{a}{p(p+a)}$
$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{p \sin \psi + \omega \cos \psi}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$
te^{-at}	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\frac{f(t)}{F(p)}$	$\frac{F(p)}{F(p)}$
$\frac{df(t)}{dt}$	$pF(p) - f(0)$
$\frac{\int f(t) dt}{p}$	$\frac{F(p)}{p}$

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{at} \cdot e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} e^{-(p-a)t} dt = \frac{1}{-(p-a)} e^{-(p-a)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{-(p-a)} (0 - 1) = \frac{1}{p-a}, \quad (15.6)$$

Bu ifodalarda p-LAPLAS OPERATORI deb yuritiladi.


Operator usulida R, L, C zanjirlarida xosila d/dt p-LAPLAS operatori bilan, integral esa $1/p$ ifoda bilan ALMASHTIRILADI.

Har bir elementning tok va kuchlanishlarini bog'lovchi Laplas formulasidan foydalangan holda elektr zanjirlarining oddiy sxemalaridan OPERATOR holatlariга o'tish usulini keltirish mumkin.

2-jadval


Boshlang'ich elektr zanjir $i(t), u(t), e(t), J(t)$	Operator hisoblash zanjiri $J(p), U(p), E(p), J(p)$

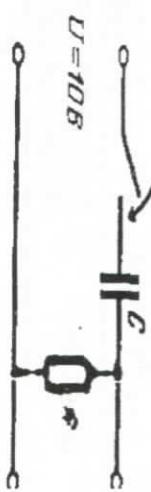OPERATOR USULIGA MISOLLAR
KUCHLANISHINI hisoblash talab qilinsa, u holda:



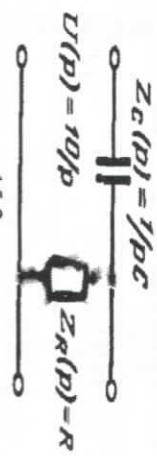15.1-rasm.

Keltirilgan elektr zanjiri uchun OPERATOR usulida chiqish



15.2-rasm.

Ushbu sxema uchun OPERATOR TOKINI ANIQLAYMIZ:
 $I(p) = \frac{U(p)}{Z_{BX}(p)} = \frac{U}{p(R + \frac{1}{pC})} = \frac{UpC}{p(pRC + 1)} = \frac{UC}{RC(p + \frac{1}{RC})} = \frac{U}{R(p + \frac{1}{RC})}$ (15.7)


CHIQISH KUCHLANISHIESA quyidagicha ifodalanadi:

$$U_2(p) = R \cdot I(p) = \frac{UR}{R(p + \frac{1}{RC})} = U \cdot \frac{1}{(p + \frac{1}{RC})} \quad (15.8)$$

Yuqorida keltiriigan tablitsadan foydalangan holda


$$F(p) = \frac{U}{(p + \frac{1}{RC})} \quad (15.9)$$

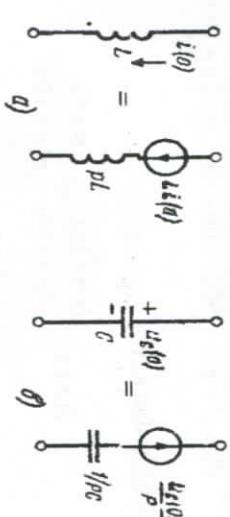Elektr zanjirlarida OPERATOR usulida hisoblash uchun EKVIVALENT quyidagi sxemalar orqali ifodalanadi.



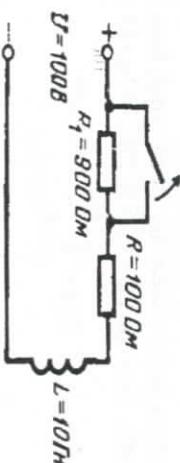
15.3-rasm.

Quyidagi elektr zanjir uchun OPERATOR sxemasini chizing va operator tokini yozing.



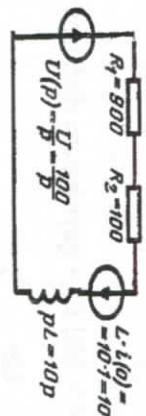15.4-rasm.

Yuqoridagi elektr zanjiri uchun kommutatsiyadan keyingi OPERATOR sxemasini chizamiz:



15.5-rasm.

Kommutatsiyadan keyin TOK quyidagi qiyomatga teng bo'лади:

$$i(0) = \frac{U}{R} = \frac{100}{100} = 1A. \quad (15.10)$$

Operator TOKINI hisoblaymiz:

$$I(p) = \frac{U(p)}{R_1 + R + pL} = \frac{\left(\frac{100}{p}\right) + 10 \cdot 1}{900 + 100 + 10} = \frac{10p + 100}{p(10p + 1000)}. \quad (15.11)$$

Ba'zi qisqartirishlardan keyin

$$I(p) = \frac{10(p+10)}{10p(p+100)} = \frac{p+10}{p(p+100)}. \quad (15.12)$$

YOYILISH TEOREMASI
Operator umulida funksiya originalini $f(t)$ va tasvirini

$$F(p) = \frac{f_1(p)}{F_2(p)}$$

jadval orqali enas, balki matematik ifoda orqali ham aniqlash mumkin, bunday matematik ifodaga YOYILISH TEOREMASI deb ataladi:

$$f(t) = \sum_{n=1}^n \frac{F_1(p=p_k)}{F_2(p=p_k)} e^{p_k t} \quad (15.13)$$

Bu ifodada \sum^n yig'indi, quyidagi

$$\text{ifodani } \frac{F_1(p=p_k)}{F_2(p=p_k)} e^{p_k t} \quad (15.14)$$

$F_2(p) = 0$ nechta ilidzga ega bo'lsa, shuncha marta qo'shami.

TOK va KUCHLANISHLARNING OPERATOR SHAKLIDAGI BALANSI, operator qarshiligi va operator o'tkazuvchanliklar ifodalar quyidagi ko'rinishda bo'лади:


$$\sum_i U_i(p) = \sum_j E_j(p)$$

$$Z(p) = \frac{U(p)}{I(p)} \quad (15.15)$$

$$Y(p) = \frac{1}{Z(p)} = \frac{I(p)}{U(p)}$$

PASSIV IKKI QUTBLI ELEKTR ZANJIRLARINING OPERATOR TENGLAMALARI VA EKVIVALENT SXEMALARINI KO'RIB CHIQQAMIZ.

1. Qarshilik

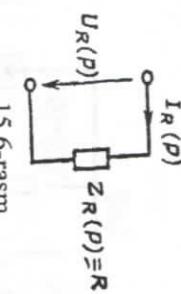

15.6-rasm.

$$U_R(p) = RI_R(p)$$

$$u_R = Ri_R$$


$$Z_R(p) = R$$

$$I_R(p) = GU_R(p)$$

$$i_R = Gu_R$$

$$Y_R(p) = G = \frac{1}{R}$$

2. Sig'ım

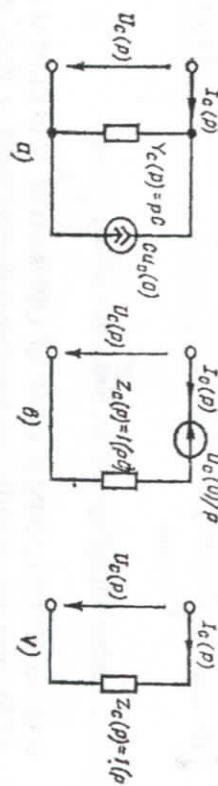

15.7-rasm.

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad u_C = u_C(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i_C dt$$

Operator TOK va KUCHLANISHlar:

$$I_C(p) = pCU_C(p) - Cu_C(0)$$


$$U_C(p) = \frac{u_C(0)}{p} + \frac{1}{pC} I_C(p)$$

$$I_C(p) = pCU_C(p)$$

$$U_C(p) = \frac{I_C(p)}{(pC)}$$

$$Z_C(p) = \frac{1}{(pC)}$$

3. Induktivlik

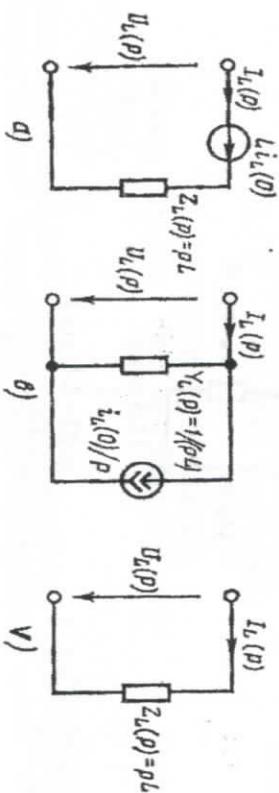

15.8-rasm.

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad i_L = i_L(0) + \frac{1}{L} \int_0^t u_L dt$$

Operator TOK va KUCHLANISH ifodaları:

$$U_L(p) = pLU_L(p) - Li_L(0)$$


$$I_L(p) = \frac{i_L(0)}{p} + \frac{U_L(p)}{pL}$$

$$Z_L(p) = pL \quad Y_L(p) = \frac{1}{pL}$$

NAZORAT SAVOLLARI

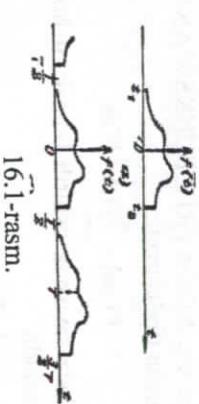1. Laplas integral formulasi, ma'nosi.
2. Funksiya tasviri va originali, matnosi, formulasi.
3. Operator usulining manosi.
4. Operator usulini ifodalovchi jadvalni yozing.
5. Operator usulidan foydalangan holda elektr sxemalarni chizing.
6. Qarshilik elementinining operator TOK, kuchlanish, o'tkazuvchanlik formulalari.
7. Sig'ım elementinining operator TOK, kuchlanish, o'tkazuvchanlik formulalari.
8. Induktivlik elementinining operator TOK, kuchlanish, o'tkazuvchanlik formulalari.

**XVI bob. SPEKTRAL (CHASTOTAVIY) USUL YORDAMI
BILAN CHIZIQLI ELEKTR ZANJIRLARNI TAHLIL QILISH.
TO'RQTQUTBLIKLAR (TO)**



2

Spektral (chastotavyiy) usul yordami bilan CHEZlarni tahlil qilish.

Elektr zanjirlarini CHASTOTAVIY usulda tahlil qilishda zanjir orqali o'tayotgan signalarning chastotavyiy xarakteristikalarini hisoblashda qo'llaniladi. Signal energiyasini spektr bo'yicha taqsimlanishini kuzatish mungkin. Shu xususiyatlari tufayli elektr zanjirlardagi o'tish jarayolarini tahlil qilishga imkon beradi.

Shuning uchun ham CHASTOTAVIY usulda elektr zanjirlari orqali o'tayotgan signalarni matematik usulda ifodalash mungkin bo'ldi. Signalnar spektrini vaqt funksiyasi orqali topish гармоник TAHLIL, berilgan spektr orqali vaqt funksiyasini topish гармоник SINTEZ deb ataladi.

Yuqoridagi fikrlarni e'tiborga olgan holda elektr zanjirlar parametrlarini CHASTOTAVIY USULDA hisoblash tartibini ko'rib chiqamiz.

Chastotavyiy usul:

1). O'tkinchi jarayomi turg'unlashgan rejimlar yechimlarining yig'in-

disi ko'rinishida bajarish imkonini beradi.

2). Nodavriy yakka funksiyani (tok yoki kuchlanishni) sinusoidal tashkil etuvchilar yordamida tahlil qilish imkoniyatini beradi.

Zanjir orqali o'tayotgan signalning chastotavyiy usulni qo'llash uchun quyidagi keltirilgan nosinusoidal signalni sinusiddal signalga aylantiramiz:

- a) signal spektti ($-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}$) vaqt oralig'ida;
- b) signal spektri (sinusoidal) shakliga mos keladi.

Shu sababli bu signal spektri FURE qatorlari orqali ifodalananishi mumkin. Keltirilgan vaqt INTERVALdan katta intervallarda signal spektrini FURE qatori orqali ifodalab bo'lmaydi.

Fure qatorining kompleks shaklidagi ifodasi quyidagicha yozildi,

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{jn\omega_1 t} \quad (16.1)$$

Bu formulani quyidagi shaklda yozib olamiz:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{2} A_n e^{jn\omega_1 t} \cdot [j n \omega_1 - (n-1)\omega_1] = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{T}{2} A_n e^{jn\omega_1 t} (n\omega_1 \Delta) \quad (16.2)$$

Bu ifodada:

$$\Delta (n\omega_1) = n\omega_1 - (n-1)\omega_1 \quad (16.3)$$

Fure qatoridagi chastota intervali:

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} \quad (16.4)$$

Agar, $A_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$ teng bo'lsa,

u holda:

$$\Delta = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega_1 t} (n\omega_1) \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \quad (16.5)$$

Keltirilgan formulada, agar,

$$T \rightarrow \infty \quad n\omega_1 \rightarrow \omega \quad \Delta(n\omega_1) \rightarrow d\omega_1$$

bo'lsa, u holda INTEGRAL chegaralaridagi

$T \rightarrow \infty$ intilgan bo'lsa, NODAVRIY FUNKSIYANING SPEKTRI deb ataladi va quyidagicha ifodalanadi:

$$F(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (16.6)$$

Agar, "T" ni cheksiz ravishda oshinib borsak, u holda ifoda quyidagi funksiya hолатига келди:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (16.7)$$

Yuqorida keltirilgan formula FURE funksiyasining IKKI tomonlama almashtirish funksiyasi, formula esa FURE funksiyasining TESKARI almashtirish funksiyasi deb yuritiladi. Fure INTEGRALI bo'yicha quyidagi ifodalar va almashtirishlar о'rini bo'лади:

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= f(t) e^{-j\omega t} dt \\ f(t) &= F(j\omega) \\ F(j\omega) &= F(p)/p=j\omega \end{aligned} \quad (16.8)$$

Chastotaviy (spektr) usuli uchun Om va Kirxgof qonunlari

Om va Kirxgof qonunlari

$$\begin{aligned} I(p) &= \frac{E(p)}{Z(p)} \rightarrow I(j\omega) = \frac{E(j\omega)}{Z(j\omega)} \\ \sum I_k(p) &= 0 \rightarrow \sum I_k(j\omega) = 0 \\ \sum E_k(j\omega) &= \sum I_k(j\omega) \cdot Z_k(j\omega) \end{aligned} \quad (16.9)$$

$I(j\omega)$, $E(j\omega)$ – spektrlar,
 $Z(j\omega)$ – kompleks qarshilik.

16.1. To'rtqutbliklar (TQ)

Elektr zanjirining istalgan ikki juft ikki klemmalariga nisbatan ko'rildigan elektr zanjir qismi to'rtqutblik deb ataladi.

To'rtqutbli zanjir klemmalariga elektr energiya manbsi ulansa, klemmalar KIRISH, agar biron bir YUKLAMA ulansa, CHIQISH klemmalar deb ataladi.

Yoki "KIRISH" va "CHIQISH" deb ham yuritiladi.

To'rtqutblik zanjirlar klemmalariga ulangan uzun liniya, elektr filrlari, transformatorlar misol bo'la oladi.

TQning kirishdagi va chiqishdagi kompleks toklar va kuchlanishlarni bog'lovchi munosabatlar TQning uzatish tenglamalari deyiladi. Ular 6 ta shakida ifodalanadi:

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{aligned}$$

1) Z-shakl:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{aligned}$$

2) Y- shakl:

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 &= A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}\dot{I}_2 \\ (\text{to'g'ri uzatish}) \end{aligned}$$

3) A- shakl:

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= A_{11}\dot{U}_2 + A_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 &= A_{21}\dot{U}_2 + A_{22}\dot{I}_2 \\ (\text{to'g'ri uzatish}) \end{aligned}$$

4) B- shakl:

$$\begin{aligned} \dot{U}_2 &= B_{11}\dot{U}_1 + B_{12}\dot{I}_1 \\ \dot{I}_1 &= B_{21}\dot{U}_1 + B_{22}\dot{I}_1 \\ (\text{teskari uzatish}) \end{aligned}$$

5) H- shakl:


$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{aligned}$$

6) F- shakl:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= F_{11}\dot{U}_1 + F_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= F_{21}\dot{U}_1 + F_{22}\dot{I}_2 \end{aligned}$$


Bu tenglamalardagi kompleks koeffitsiyentlar TQning parametrlari deyiladi. Ular hammasi o'zaro bog'langan.

TQ ulanish turlari

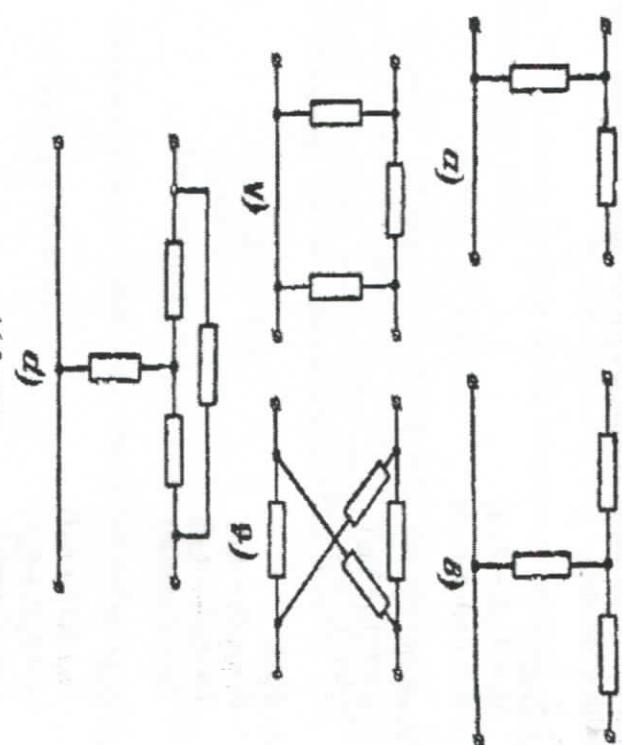


16.2-rasm.

Kaskadli (Zanjirli) ulanish

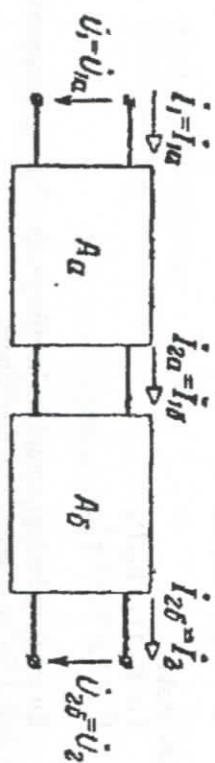


16.3-rasm.

Ketma-ket ulanish

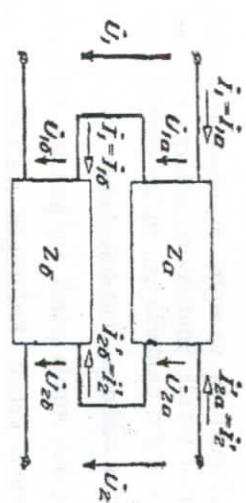

16.4-rasm.

Paralell ulanish

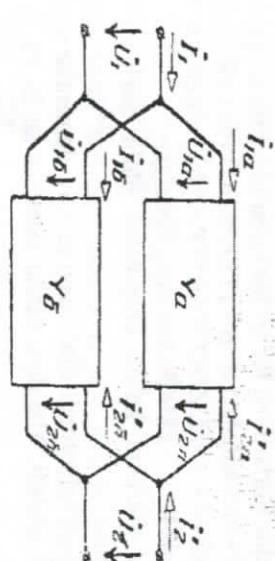

16.5-rasm.

NAZORAT SAVOLLARI

- Chastotaviy usul manosi.
- Fure qatorining kompleks shaklidagi ifodasi.
- Nodavriy funksiyaning spektri formulasi.
- FURE funksiyasining IKKI tomonlana almashtirish funksiyasi.
- Chastotaviy usul uchun Om va Kirkgof qonunlari.
- To'rtqubli elektr zanjirlari.
- To'rtqubli elektr zanjirlarning uzatish tenglamalari.
- To'rtqubli elektr zanjirlarning ulanish sxemalari (ketma-ket, paralell, kaskadli).

XVII bob. BATTERVORD, CHEBISHEV VA ZOLOTARYOV FILTRLARI

$$j\omega\left(\frac{L}{2}\right)\left(\frac{2}{j}\omega C\right) = \frac{L}{C} = k^2 \quad (17.1)$$

Filtrlar asosan induktivlik va sig'lm elementlaridan tashkil topgan zanjiri hisobiga tashkil topadi. Shunday ekan bizga malumki induktiv qarshiligi chastotaga to'g'ri proporsional, sig'lm qashiliigiga esa teskari proporsional. Bundan tashqari, induktivlikdag'i tok $\frac{\pi}{2}$ miqdordagi burchakka kuchlanishdan orqada qoladi. Sig'inda esa tok kuchlanishdan $\frac{\pi}{2}$ burchakka ilgarilab ketadi. Keltirilgan ma'lumotlar asosida va

INDUKTIVLIK va SIG'IM elementlarining bir-biri bilan bog'lanish kombinatsiyalari hisobiga elektr filtrlari tuziladi va bir nechta turlarga bo'linadi.


Ideal filtlar faqat reaktiv elementlardan tuzilgan bo'ladi.

Quyida elektr filtrlarinin bir nechta turlarini ko'rib chiqamiz.

Elektr filtlarini sintez qilishda S. BATTERVORD (elektrik-muhandis), P. L. CHEBISHEV va Ye. I. ZOLOTARYOV (yirik matematik olimilar) nomlari bilan ataladigan elektr filtrlari keng tarqalgan.

Yuqoridaqgi filtrlarni ko'rib chiqishdan oldin quyidagi tushunchalarini keltiramiz:

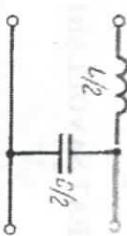
Quyi va yuqori chastotali filtlardagi reaktiv elementlar soniga filtr tartibi (n) deb ataladi. Masalan, ushu sxemalarda: 2- va 7- tartibli filtlar keltirilgan.



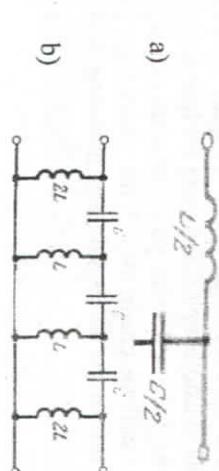17.1-rasm.

Demak, filtr nechanchi tartibili bo'lsa filtr parametrlarini hisoblashda operator, kompleks va differensial tenglamalar ham 2-, 3- va 7-tartibili holada tuziladi.

Elektr filtlarining gorizontall yelkalaridagi qarshiliklarini perpendikulyar yelkalaridagi qarshilik qymatlariiga ko'paytmasi FILTERNING XARAKTERISTIK QARSHILIGI deb ataladi:



17.3-rasm.


Elektr filtlari rasmda ko'rsatilgandek to'rtqubli elektr zanjirulari tarkibiga kiradi va quyi chastotali filtrlar $K = \sqrt{(L/C)(QCHF)}$ deb ataladi.

Bunday filtlarda induktiv elementlarida qarshilik juda kam bo'ladi, chastota osbgan sari gorizontal shoxobchadagi qarshilik osba boradi, perpendicular shoxobchada esa uzatish koefitsiyenti kamayadi.


Bu turdag'i filtrlada REZONANS CHASTOTASI QIRQISH

CHASTOTASI ω_{cp} deb ataladi va quyidagicha ifodalanadi:
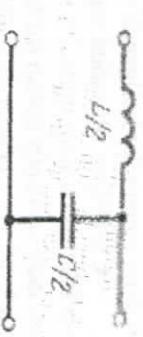
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{\frac{L}{2}, \frac{C}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{LC}} \quad f_{cp} = \frac{1}{\pi} \sqrt{LC}$$



17.4-rasm.

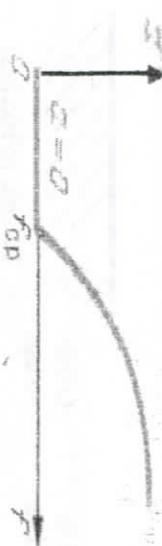


17.5-rasm.

Elektr filtlarida NORMALLASHTIRILGAN kattalik bu o'lbiov birlksiz kattalik bo'lib quyidagicha ifodalanadi: masalan, normal-lashtirilgan chastota, chastotaning qirqish chastotasi nisbatiga aytildi.

$$\omega = \frac{\omega}{\omega_{cp}} \quad \text{yoki} \quad f = \frac{f}{f_{cp}}$$

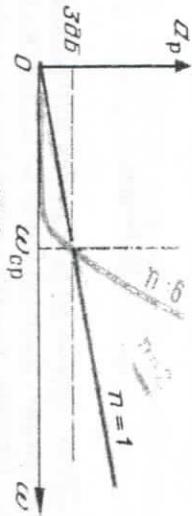Battervord karakteristikalariga ega bo'lgan filrlar shunday filtrlarki, QCHF larda chastotata NOLGA teng bo'lganda signal so'nishi ham NOLGA teng bo'ladi, o'tkazish yo'lakchasi esa signal so'nishi monoton ravishda o'sadi va chegarawiy 3 dB chastotaga teng bo'ladi. Keyinchalik ushlab qolish yo'lakchasi esa monoton ravishda keskin oshadi.




17.6-rasm.

Bunday filtrlarda filtr tartibi qanchalik katta bo'lsa, ushlab qolish yo'lakchasida signal xarakteristikasi keskinlashadi, o'tkazish yo'lakchasi esa kuchsizlanadi. Eliborga olish kerakki filtr elementlari faqat reaktiv elementlar bo'lganda shunday holat yuz beradi.

Chebishev filtrlariда signalning so'nish xarakteristikasi o'tkazish yo'lakchasida amplitudasi 3 dB dan oshmaydigan tebramma ko'rinishda bo'ladi, ushlanib qolish yo'lakchasiда esa xuddi shunday tartibga ega bo'lgan BATTERVORD filtrlariдан katta bo'lgan monoton ravishda o'sib boruvchi xarakteristikaga ega bo'ladi.

32

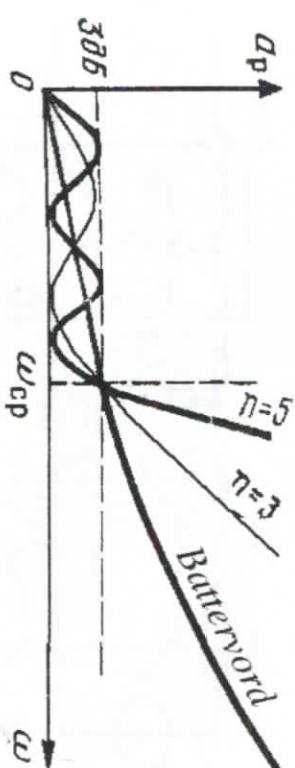


17.8-rasm.


O'tkazish yo'lakchasiда signalning tebrannya amplitudasi qanchalik katta bo'lsa, filtrning ushlanib qolish yo'lakchasiда signal xarakteristikasining keskin oshib ketishi kuzatiladi yoki uning teskarisi, signal amplitudasi qanchalik kichik bo'lsa, signal xarakteristikasining o'sishi ham ancha past darajada ekanligi kuzatiladi. Agar signal parametrlarini shunday tanlansaki o'tish yo'lakchasiда signal amplitudasi nolga teng bo'lsa, (tugatilsa) CHEBISHEV filtr parametrlarini shunday tanlansaki o'tish yo'lakchasiда signal amplitudasi nolga teng bo'lsa, (tugatilsa) BATTERVORT filtriga aylanadi.

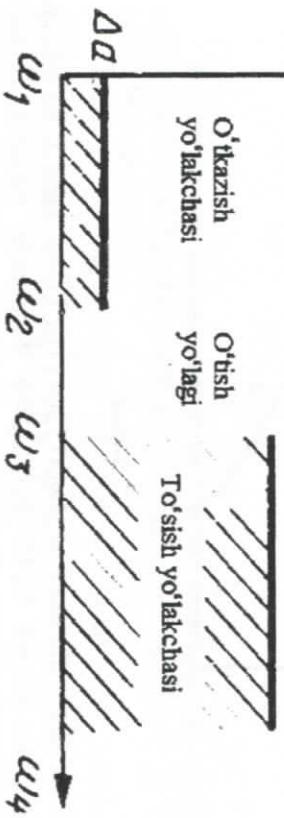17.1. Zolotaryov filrlari



Bu turdag'i filtrlarda o'tkazish yo'lakchasiда signallar tebrannya xarakterga ega bo'ladi, ushlanib qolish yo'lakchasiда esa monoton bo'lmagan, keskin o'zgaruvchan xarakterga ega bo'ladi. Quyidagi rasmlarda Zolotaryov filrlari keltirilgan:



17.7-rasm.

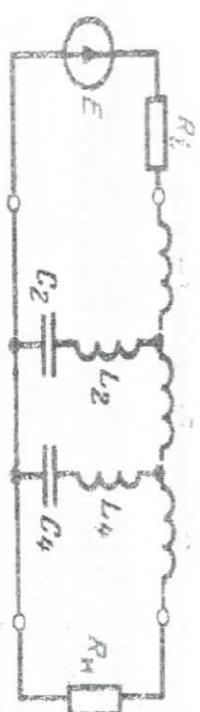


17.9-rasm.

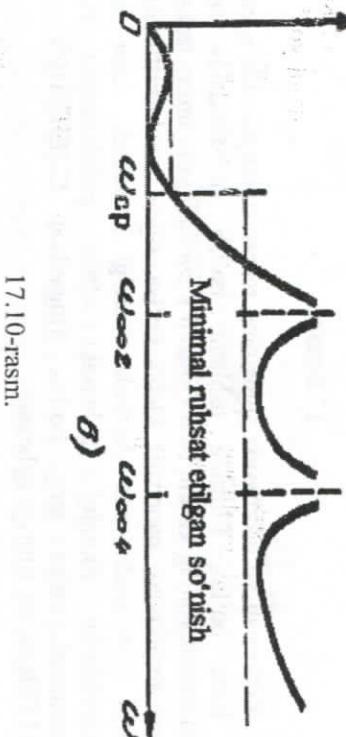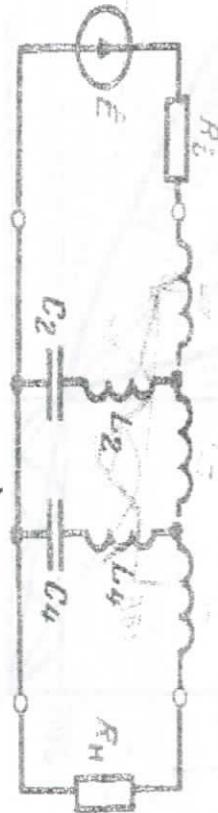

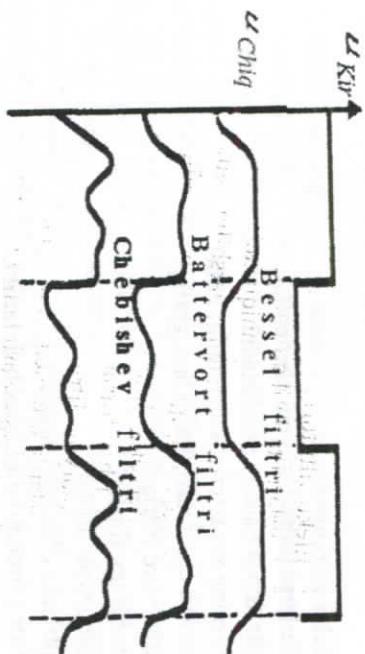17.10-rasm.

Bu turdag'i filtrlar shunday tuzildi, elektr sxemalarda bir nechta chastota rezonansi hosil bo'lvuchi zanjirlardan tuziladi (rasmga qarang), chunki kam chastotalarda gorizontal shoxobchalarda qarshilik kam bo'lishi, perpendikulyar shoxobchalarda esa katta bo'lishi kuzatiladi. Endi katta miqdordagi chastotalarda buning teskarisi kuzatiladi.



17.11-rasm.

rasmdan ko'rindiki, signal shaklining eng kam buzilishi BESSEL filtrida kuzatigan, signal shaklining eng ko'p buzilishi CHEBISHEV filtrida kuzatilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, BESSEL filtrlari o'tkinchi jarayonlarda signal xarakteristikalarini yomon ko'rsatgichlarga erishadi, CHEBISHEV filtrlari esa buning teskarisi bulgan xarakteristikalarga ega bo'ldi.

Yana shuni ta'kidlash kerakki, filtrlar tartibi (n) oshgan sari BESSEL filtrlari xarakteristikalarini yaxshilanib boradi, BATTERVORD filtrlarda esa yomonlashadi.

Shunday qilib, ko'rib chiqilgan variantlardan BATTERVORD filtrlari eng optimal deb topilgan va shu filtrlar elektrotexnikada ishlatalib kelinmoqda.

Filtr parametrlarini hisoblash tartibi

Filtrlar parametrlarini hisoblashda QCHF lar asos qilib olinadi va qolgan filtrlarga tabiq etiladi.

Filtr parametrlarini hisoblashda quyidagilar asos qilib olinadi:

1. Filtr turkumi (YUCHF, QCHF, YF, UQF va b.)
2. O'tkazish yo'lakchasi uchun chastotalar diapazoni (qiymati).
3. Usylanib qolish yo'lakchasida chastotalar diapazoni (qiymati).
4. Usylanib qolish yo'lakchasida, ma'lum bir chastotalar uchun, raussat etilgan signalning so'nish qiymati.
5. Generator va sxemadagi yuklamlalar uchun qarshiliklar qiymati.

17.2. Filtrlarda o'tkinchi jarayon

Filtrlarda o'tkinchi jarayonlarni kuzatish uchun ularning kirish qismiga BIRLIK funksiyasi uzatiladi va filtrning CHIQISH qismidagi signal shakligiga qarab tahlil qilinadi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan filtrlarda o'tkinchi jarayonlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi:


NAZORAT SAVOLLARI

1. Elektr filtr turlari.
2. Filtrlarni tashkil etuvchi elementlar.
3. Filtr tartibi qanday aniqlanadi?
4. Filtrning xarakteristik qarshiligi nima?
5. Qirqish chastotasi, formulasi, grafigi.
6. Battervord filtri.
7. Chebishev filtri.
8. Zolotaryov filtri.
9. Filtrlarda o'tkinchi jarayonlar.
10. Filtr parametrlarini hisoblash tartibi.

XVIII bo'lib. NOCHIZIQLI ELEKTR ZANJIRLAR


CHIZIQLI zanjirlarning parametrlari, ya'ni qarshiliklari, induktivliklari, boshqaruvcchi manbalarning sig' imali - ularga ulangan kuchlanishlar yoki ulardan oqib o'tayotgan toklarning qiyamatlariga bog'liq emas edi.

Element qarshiligi shu qarshilik qutblaridagi kuchlanish U ning miqdori va shu qarshilikdan oqib o'tayotgan tok I ning miqdori qandayligidan qat'i nazar, unga nisbati doimo bir xil miqdorga teng bo'lgan, ya'ni qarshilikning kuchlanishi va toki orasidagi bog'lanish $U(I)=Q \cdot I = \text{const}$ doimo o'zgarmas bo'lgan elektr zanjirlari CHIZIQLI elektr zanjirlari deb ataladi va TOK va KUCHLANISH shakllari quyidagicha bo'ladi.

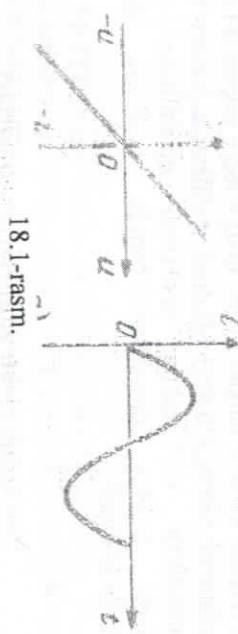

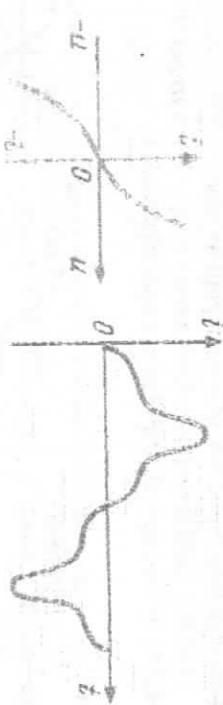18.1-rasm.

Elektr zanjirining qarshiliqi tok kuchiga va kuchlanishiga bog'liq bo'lgan zanjir **nochiziqui zanjir** deb ataladi.



18.2-rasm.

Nochiziqli elektr zanjirlari o'zlarining xarakteristikalariga, asosan, ikki turga bo'linadi: SIMMETRIK va SIMMETRIK BO'LMAGAN.

Zanjir qutblaridagi tok va kuchlanishlar yo'nalishlari volt-amper xarakteristikalariga bog'liq bo'lmagan nochiziqli elementlarga SIMETRIK NOCHIZIQLI ELEKTR ZANJIRLARI deb ataladi.

Bu turdag'i elektr zanjirlariga elektr lampalari, baretterlar (tokni stabil holatga keltiruvchi qurilma) termorezistorlar kiradi. Zanjir qutblaridagi tok va kuchlanishlar yo'nalishlari har xil bo'lgan volt amper xarakteristikali nochiziqli elementlarga SIMETRIK bo'lмаган elektr zanjirlari deb ataladi.

Bunday turdag'i elektr zanjirlariga triodlar (lampali, yarim-o'tkazgichli) kiradi.

Nochiziqli zanjirlarga cho'g'lanma lampalar, elektron lampalar, ion va yarim o'tkazgichli asboblar misol bo'la oladi.


Bunday zanjirlarning qarshiliqi doimiy bo'lmagan uchun zanjir-dagi tok kuchi uning qutblaridagi kuchlanishga proporsional bo'lmaydi.

Nochiziqli xarakteristikali elementlarga aktiv nochiziqli qarshiliklar; termistorlar, yarim o'tkazgichli diod, stabilizator, yarimo'tkazgichli ferromagnit o'zakli drossellar hamda nochiziq dielektrikli kondensatorlar kiradi.

Nochiziqli elektr zanjirlar parametrlari

Resistiv qarshilik, induktivlik va sig'im ularning parametrlari mos ravishda R , L va C o'z qiymatlarini saqlashmasa va tokka yoki kuchlanishga bog'liq bo'lsa, ular nochiziqli deyiladi.

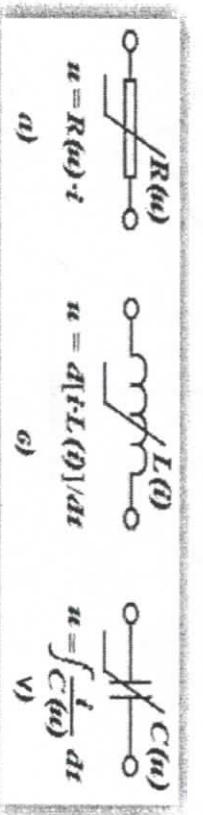Ularning xarakteristikasi: (volt-amper $u=iR$, veber-amper $\Psi=Li$ va volt-kulon $q=Cu$) egri chiziqli liniya orqali ifodalanadi.



18.3-rasm.

Har bir element uchun qutblarida (klemmalarida) hosil bo'ladigan kuchlanish va shu element orqali o'tayotgan TOKlarni bir-biriga bog'liqlarini ko'stuvuvchi VOLT-AMPER XARAKTERISTIKALARI (VAX) mavjud bo'ladi.


Ushbu grafikda CHIZIQLI va NOCHIZIQLI elementlarning TOK va KUCHLANISHLARGA bog'liqlik grafigi keltirilgan. Chiziqli elementlarda KUCHLANISH oshgan sari TOK ham oshib boradi, nochiziqli elementlarda esa har bir nuqtada tok va kuchlanish qiymatlari har xil bo'ladi va o'garishlar ham har xil bo'ladi.



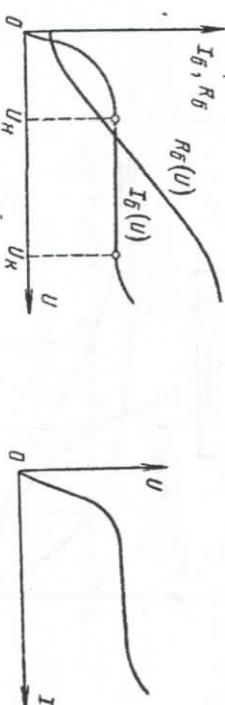18.4-rasm.

BARETTERning VAX keltirilgan. Kuchlanishning U_n va U_k oraliq'ida baretterdag'i TOK niqdori o'zgarmaydi, qarshilik esa R_b tok oshgan sari oshib boradi

TERMOREZISTOR (kuchlanishni normal holatga keltiruvchi qurilma)ning VAX keltirilgan. Harorat oshgan sari qarshilik kamayib boradi. Bu qurilma elektr zanjirlarda haroratni o'lchash va normallashtirish uchun ishlataladi.



18.5-rasm.

Nochiziqli ikkita paralel ulangan elementlar va ularning VAX quyidagicha berilgan bo'lsa:

$$r_1(I_1) \text{ va } r_2(I_2), I_1(U_1) \text{ va } I_2(U_2)$$


Berilgan zanjir uchun kuchlanishning toklar yig'indisiga ($I_1 + I_2$) bog'liqliki grafikini chizish kerak bo'jadi.

Paralel ulangan elektr zanjirlarida shoxobchalardagi kuchlanishlar bir-biriga teng bo'ganligini $U_1 + U_2 = U$ va $I = I_1 + I_2$ e'tiborga olgan holda, ordinata o'qiga toklar qiymatini qo'yamiz (OS nuqta), S nuqtadan to'g'ri chiziq (sd nuqta). Shu nuqtadan ordinata o'qiga parallel bo'igan (da kesimini tushuramiz), natijada ad va af mashtabga teng bo'igan kesma olamiz.

Xuddi shunday yo'l bilan parallel ulangan har qanday nochiziqli elektr zanjir parametrlarini grafik usulda hisoblash mumkin.

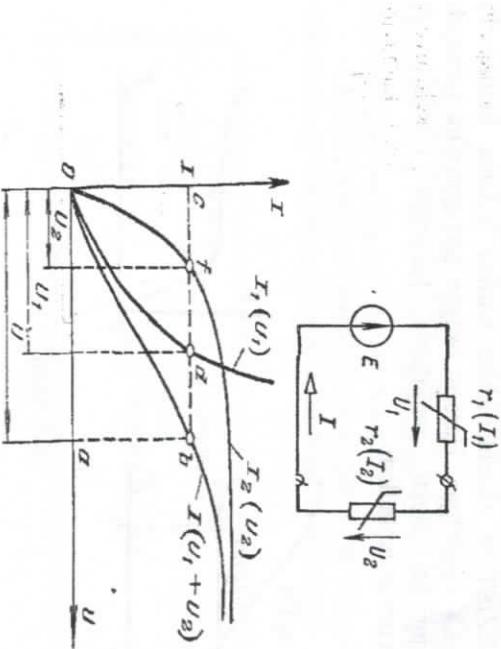18.1. Ketma-ket ulangan nochiziqli elementlar ulangan elektr zanjirni grafik usulda hisoblash

Ketma-ket ulangan nochiziqli elektr zanjirlarda tok $I=I_1+I_2$, $U=U_1+U_2$ ga teng bo'adi. Shu ifodalarni e'tiborga olgan holda, bir xil kuchlanishlar qiymatida toklar yig'indisi topiladi (grafikda keltirilgan).



18.6-rasm.

18.2. Nochiziqli rezistiv elementi

Tarkibida sig'im va induktivliklari, ya'ni energiyani zahiralovchi reaktiv elementlari bo'lmagan elektr zanjirlari rezistiv zanjirlar deyiladi.

Rezistiv elementning sxemadagi shartli belgisi yuqorida keltirilgan. NCH rezistiv elementni aniqlashda albatta, uning Volt-Amper xarakteristikalarini keltiriladi:



$$R = \frac{U}{I}, \quad G = \frac{I}{U} = \frac{1}{R}; \quad G_d = S = \frac{di}{du} = \frac{1}{R}. \quad (18.1)$$


18.3. Nochiziqli sig'im.

Nochiziqli sig'imning sxemadagi shartli belgilanishi quyida keltirilgan:

Undagi to'plangan zaryad q=q(u) kuchlanishga u(t) nochiziqli bog'lanishda bo'jadi.


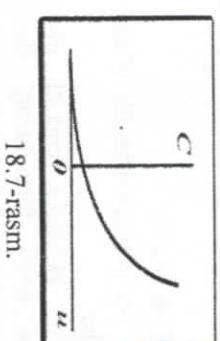
$$C = \frac{q}{u_C}; \quad C_d = \frac{dq}{du_C}. \quad (18.2)$$




18.7-rasm.

18.4. Nochiziqli induktivlik

Nochiziqli induktivlikning elektr sxemadagi shartli belgisi quyida rasmda keltirilgan. Magnit ilashuvning tokka nochiziqli bog'langanligi quyidagicha ifodalananadi:

$$L = \frac{\psi}{i}; \quad L_d = \frac{d\psi}{di}. \quad (18.4)$$

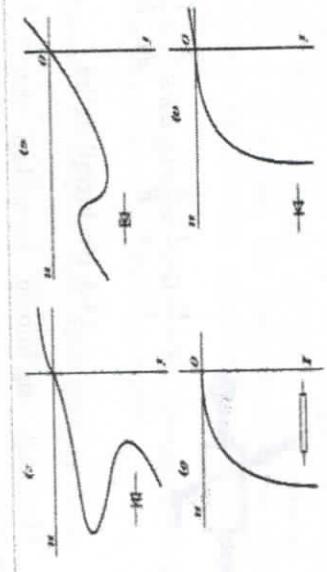Real elementlarning NCH rezistiv elementlar modellari shaklidagi tavsiflanishiga diod, tiristor, dinistor misol bo'la oladi.



18.8-rasm.

Chiziqli elektr zanjir parametrlari Om qonuni orqali hisoblanasa, nochiziqli VAX katta tartibdagi ko'phadlar orqali hisoblanadi:

$$i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + a_4 u^4 + a_5 u^5 + \dots \quad (18.5)$$

Bu formulada: a_0 – tokning doimiy tashkil etuvchisi; $a_1 \dots a_5$ – VAX turiga bog'liq bo'lgan va o'tkazuvchanlik o'chov birligiga ega bo'lgan doimiy koefitsiyentlar. Nochiziqli elektr zanjirlar VAXlari qanchalik chiziqli elektr zanjirlar VAX lardan farq qilsa ko'phadli formuladagi daraja ko'rsatgichlari shunchalik katta tartibga ega bo'lib boraveradi va zanjir qutblariga (klemmalariga) qo'yilgan kuchlanish o'zgarib borgan sari TOK ham shunchalik o'zgarib boraveradi.

Misol uchun

Agar, kirish signali quyidagi garmonik funksiya ko'rinishiga ega bo'lsa:

$$u = U_m \sin \omega_1 t. \quad (18.6)$$

Nochiziqli elektr zanjirining VAXsi 2 tartibdagi ko'phaddan tashkil topgan bo'lsa va quyidagi tenglama bilan ifodalansa:

$$i = a_1 u + a_2 u^2. \quad (18.7)$$

U kuchlanish o'rniiga $U_m \sin \omega_1 t$ ifodani qo'yamiz va quyidagi tenglamani olamiz:

$$i = a_1 U_m \sin \omega_1 t + a_2 U_m \sin^2 \omega_1 t. \quad (18.8)$$

Va quyidagi ifodani etiborga olsak,

$$\sin^2 \omega_1 t = \frac{1 - \cos 2\omega_1 t}{2}. \quad (18.9)$$

U holda nochiziqli elektr zanjirida TOK quyidagi ifodaga teng bo'ladi:

$$i = a_1 U_m \sin \omega_1 t + \frac{1}{2} a_2 U_m - \frac{1}{2} a_2 U_m \sin 2\omega_1 t. \quad (18.10)$$

DEMAK, NOCHIZIQLI ELEKTR ZANJIRI: kirish qismiga uzatilgan KUCHLANISH ω_1 chastotali sinusoidal signaldan tashkil topgan bo'ladi, TOK esa doimiy kattalikdan

$$\frac{1}{2} a_2 U_m \quad (18.11)$$

va ikkilangan chastotali garmonik signaldan tashkil topgan

$$\frac{1}{2} a_2 U_m \sin 2\omega_1 t. \quad (18.12)$$

NAZORAT SAVOLLARI

1. Nochiziqli qarsililik.
2. Nochiziqli sig'im.
3. Nochiziqli induktivlik.

XIX bob. MAGNITLI ZANJIRLAR


va MAGNIT OQIMLARI

$$\Phi_1 = \Phi_2 \quad (19.3)$$

MAGNIT OQIMI BOG'LANGAN FERROMAGNIT MATERIALLAR VA MAGNIT YURITUVCHI KUCHHLAR YIG'INDISIGA MAGNIT ZANJIRLAR DEB ATALADI.

Magnit zanjirlar tarmoqlanmagan va tarmoqlangan turlariga bo'linadi.

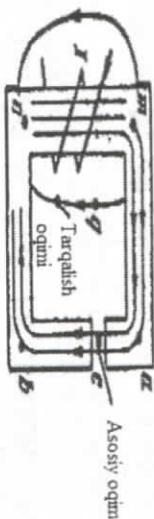Magnit kesim yuzalarida magnit oqimi bir xil bo'lgan magnit zanjiriga TARMOQLANMAGAN magnit zanjiri deb ataladi. TARMOQLANMAGAN magnit zanjiriga quyidagi rasmdagi zanjir misol bo'la oladi. Tarmoqlanmagan magnit zanjirida magnit OQIMI bir xil bo'la oladi:



19.1-rasm.

$$\Phi = \int BdS \quad (19.1)$$

Magnit oqimi magnit kesim yuzalarida HAR XIL bo'lgan magnit zanjirlari TARMOQLANGAN magnit zanjiri deb ataladi.

Tarmoqlangan magnit zanjirlari SIMMETRIK va NOSIMMETRIK magnit zanjirlariga bo'linadi. SIMMETRIK magnit zanjiriga quyidagi rasmdagi zanjir misol bo'la di:



19.2-rasm.

Agar, rasmda ko'satilgan magnit zanjirining ikki tomonidagi magnit yurituvchi kuchlari:

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \quad (19.2)$$

bir-biriga teng bo'lsa, bunday zanjir SIMMETRIK deb yuritiladi. Agar, MAGNIT oqimi va magnit yurituvchi kuchlar bir-biriga teng bo'limasa, ya ni:

$$\begin{aligned} I_1\omega_1 &\neq I_2\omega_2 \\ \Phi_1 &\neq \Phi_2, \end{aligned} \quad (19.4)$$

bunday magnit zanjiri NOSIMMETRIK magnit zanjiri deb yuritiladi.

Magnit zanjirlarida asosiy kattailiklar quyidagilar hisoblanadi: MAGNIT INDUKSIYASI, MAGNITLANISH va MAGNIT MAYDON KUCHLANGANLIGI.

MAGNIT INDUKSIYASI:

$$B = \mu_0(H + J) \quad 1 T = 1 \text{ A/m}^2 = 1 \text{ B} \quad \delta/\text{m}^2$$

$$\begin{aligned} B &= \mu_0\mu H = \mu_a H \\ H &= B / \mu_0 \approx 0,8 \cdot 10^6 \text{ B} \end{aligned} \quad (19.5)$$

MAGNITLANISH:

$$J = \chi H \quad I + \chi = \mu \quad (19.6)$$

Magnitlanish va magnit maydon kuchlanganligi o'chov biriklari: (A/m) o'chov birigli bilan o'chanadi.

MAGNIT OQIMI: o'chov birigli (Veber - Vb)

$$\Phi = \int BdS \quad (19.7)$$

Magnit zanjirlar parametrlarini hisoblashda asosiy qonunlardan biri bu TO'LIQ TOK QONUNI hisoblanadi va quyidagicha ifodalananadi: YOPIQ MAGNIT KONTURI ORQALI AYLANA YOTGAN MAGNIT MAYDON KUCHLANGANLIGI VEKTORI SHU KONTUR ORQALI OQA YOTGAN TOKLARNING ALGEBRAIK YIG'INDISIGA TENG BO'LADI:

$$\int H dl = \Sigma I. \quad (19.8)$$

Agar magnit kattushkasidagi cho'lg'amlar sonini e'tiborga olsak, u holda to'liq tok qonuni quyidagi ifodaga teng bo'ladi:

(19.9)

$\int H dI = I \omega = F$

Bu yerda, F – magnitanish kuchi, yoki magnit yurituvchi kuch deb yuritiladi, o'ichov birligi (amper- vitkax).

Yuqoridagi formulani e'tiborga oladigan bo'lsak, MAGNIT ZANJIR QONUNI quyidagicha ifodalananadi:

$$\sum_{k=1}^{k=n} H_k l_k = \sum_{k=1}^{k=n} \frac{B_k}{\mu_{ak}} l_k = F . \quad (19.10)$$

Bu ifodada: l – magnit induksiyasi liniyasining o'rtacha uzunligi.

19.1. Magnit zanjirlari uchun Kirxof qonunlari

KIRXGOFNING BIRINCHI QONUNI;

Magnit zanjirining har qanday tugunlaridagi magnit oqimlarning algebraik yig'indisi nolga teng.

$$\sum \Phi = 0 \quad (19.11)$$

KIRXGOFNING IKKINCHI QONUNI:

Har qanday yopiq konturdagi magnit kuchlanganliklar tushumining algebraik yig'indisi shu konturning magnit yurituvchi kuchlarining algebraik yig'indisiiga teng:

$$\sum U = \sum I \omega . \quad (19.12)$$

MAGNIT QARSHILIGI, MAGNIT ZANJIR UCHAST-KASINTING MAGNIT O'TKAZUVCHANLIGI, MAGNIT ZANJIRI UCHUN OM qonuni.

Qoldaga ko'ra magnit kuchlanlanganlik quyidagicha ifodalananadi:
 $U = HL$.

Bu ifodada:

$$H = B / (\mu \mu_0) = \Phi / (\mu \mu_0 S), \quad (19.14)$$

Φ – magnit oqimi;

S – magnit uchastkasining ko'ndalang kesim yuzasi.

Yuqoridagi formulalarni inobatga olgan holda, MAGNIT ZANJIRI UCHUN OM qonuni quyidagicha ifodalananadi:

$$U = \Phi L / (\mu \mu_0 S) = \Phi R$$

$$R = L / (\mu \mu_0 S). \quad (19.15)$$

Magnit zanjiri uchun OM qonuni magnit oqimi bilan magnit kuchlanganlik o'rasisidagi bog'lanishni ifodalaydi.


Bu ifodalarda quyidagi formula MAGNIT ZANJIR UCHAST-KASINING MAGNIT QARSHILIGI deb yuritiladi va quyidagicha ifodalananadi:

$$R = L / (\mu \mu_0 S).$$

Magnit uchastkasining magnit qarshiliqi miqdoriga teskari bo'lgan ifoda MAGNIT O'TKAZUVCHANLIK deb ataladi va quyidagicha ifodalananadi:

$$G = L / R = \mu \mu_0 S / I . \quad (19.16)$$

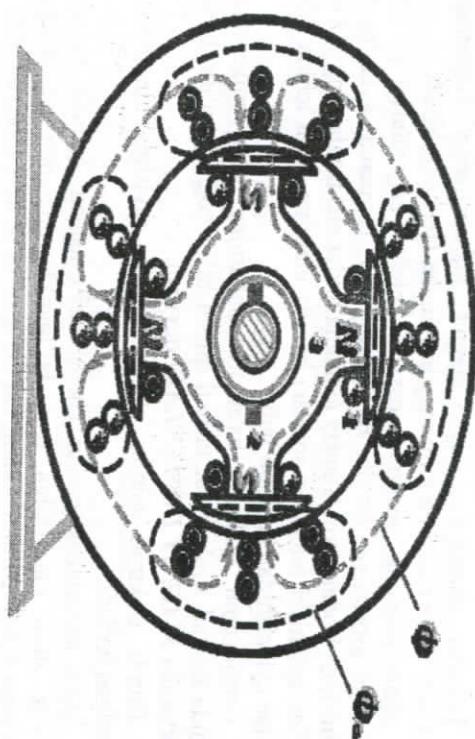Magnit zanjirlar ko'pchilik mashinalar, apparatlar, elektromagnit asboblar va o'ichash texnikasi hamda avtomatika qurilmalarining assini tashkil qiladi. Masalan, quyidagi rasmda kuchli magnitaviy maydon manbayi hisoblangan va tez-tez uchrab turadigan o'zgarmas tok elektromagniti ko'rsatilgan:



19.3-rasm.

Bunda elektromagnit energiya mexanik energiyaga va energy-yaning boshqa ko'rinishlariga hamda teskarisiga almashinadi.

Masalan, o'zgarmas tok sinxtron mashinasining rotori chulg'a-midan tok o'tganda o'zgarmas "N-S" qutbli magnit maydoni hosil bo'ladi.

Bu magnit maydonning kuch chiziqlari rotor va statorning (A.V.S. chulg'aamlarini ham kesib o'tib) po'lat o'zaklari orqali tutashadi. Rotor ma'lum ω burchak tezlik bilan aylanganda statorning chulg'aamlarida ω chastotali o'zgaruvchan EYuk induksiyalani.

O'zgarmas tokning elektromagnit maydonidan po'lat buyum va metall siniqlarini tashishda ishlataladigan ko'targich elektromagnitlar qurishda foydalanilishi misol tariqasida ko'rsatish mumkin.

Magnit materiallar yordamida magnit oqimi keskin kuchaytiriladi.

Magnit oqimidan past kuchlanishi toklarni yuqori kuchlanishi toklarga yoki elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantirishda va elektr energiyasini shunga o'shash tarza generatsiyalashda foydalaniladi.

Tashqi magnit maydoni tatsirida magnitlanish xossasiga ega materiallar magnit materiallari deb ataladi.

Asosiy magnit materiallarga nikel, kobalt va toza temir asosidagi turli qotishmalar misol bo'ladi.

Texnika ahamiyatga ega magnit materiallariga ferromagnit materiallar va ferromagnit kimyoviy birligmalar (ferritlar) kiradi.

Materialarning magnit xossalari elektr zaryadlar elementar aylanna tok harakatiga asoslangan bo'lib, bunda zaryadlar elementar aylanna tok ko'rinishida ifodalanganadi. Bunday aylanna toklar elektronlarning o'z o'qi atrofida aylanishi (elektron spinlar) hamda ularning atom ichida orbita bo'ylab aylanishidan hosil bo'ladi.


Ferromagnit hodisasi ba'zi materialarning ichki mikroskopik qismida kristall strukturalar tashkil qilishi bilan bog'liq bo'lib, bunday strukturalar **MAGNIT DOMENLARI** deviladi.

Bunda elektron spinlar o'zaro parallel ravishda bir tomonga yo'nalgan bo'ladi.

Ba'zi materiallar (qatlam chegaralari orasidagi qalinlik bir necha o'n-yuz atom masofasiga teng bo'lgan)da domenlarning o'chami taxminan $0,001-10 \text{ mm}^3$ oralig'ida bo'ladi. O'ta toza materiallarda esa domenlarning o'chami yuqorida keltirilgan qiymatdan ham kattaroq bo'ladi.

Ferromagniting magnitlanishida domenlarda sponlarning yo'nalish olishi.

36

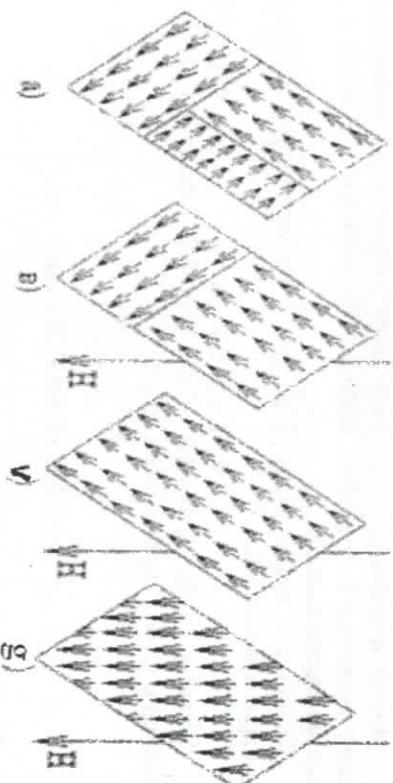

19.4.rasm.

Polikristall magnetiklarda anizotropiya keskin ifodalangan hollarda ferromagnetik magnit teksturaga ega bo'ladi.

Kerakli magnit tekstura olish orqali materialda ma'lum yo'nalishda yuqori magnit xarakteristikaga erishish mumkin.

Tashqi magnit maydoni tatsirida ferromagnit materialning magnitlanish jarayoni quy'idagicha kechadi:

1) magnit momenti maydon yo'nalishi bilan kichik burchak hosil qilgan domenlar kattalashadi va boshqa domenlar o'chami kichrayadi; 2) magnit momentlari maydon yo'nalishi uzra buriladi va bir xil yo'nalishga ega bo'ladi.

Magnit to'yinishi domenning kattalishishi to'xtaganida va o'z-o'zidan magnitlanigan barcha monokristall qismalarning magnit momenti maydon uzra yo'naliganida sodir bo'ladi. Domenlardagi spinlar yo'nalishining o'zgarishi rasmida keltirilgan.

Ferromagnit monokristallari magnitlanayotganda ularning chiziqli o'chamlari o'zgaradi. Bu hodisa *magnit-srikviya* deyiladi. Temir monokristalining magnit-srikviysi kristallning har xil yo'nalishlarida turjicha bo'ladi.

Materialarning nisbiy magnit singdiruvchanligi magnit induksiyasi (V) ning magnit maydoni kuchlanganligiga nisbatli bilan aniqlanadi:

$$\rho_p = B / \mu_0 H . \quad (19.18)$$

Magnit singdiruvchanlik chulg'anga magnit o'zak kiritilganda magnit oqimining ko'payishini bildiradi. Bu yuksalish bir necha o'n ming martaqacha ortadi.


Uzunligi L, kesim yuzasi S bo'lgan o'zakning magnit qarshiliqi quyidagicha aniqlanadi:

$$P_{\mu} = L/\mu S = L/\mu \mu_0 S.$$

Shunday qilib, g'altakka o'zak kiritilishi natijasida magnit qarshiliqi μ ga bog'liq ravishda kamayadi.

NAZORAT SAVOLLARI

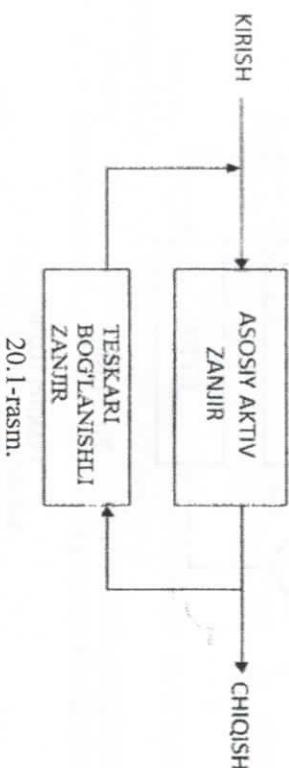1. Magnit zanjirlar ta'rifi.
2. Magnit zanjir turlari (tarmoqlangan va tarmoqlanmagan MZ).
3. Simmetrik va nosimmetrik MZ.
4. Magnit zanjirlar uchun KIRXGOF qonunlari.
5. MZ to'liq tok qonuni.
6. MZ to'liq mangnit qonuni.
7. MZ uchun OM qonuni.
8. MZ to'liq magnit qarshiliqi, magnit o'tkazuchanlik.



20.1-rasm.

Zanjiriga teskari bog'lanishni kiritish zanjirning ishchi xarakteristikalarini o'zgartiradi.

Masalan, chiqishdagi signalning bir qismi TB orqali kirisiga uzatilsa hamda u kirisidagi signaldan ayirib tashlansa bunday TB manfiy teskari bog'lanish deb ataladi (manfiy TB).

Agar, chiqishdagi signalning bir qismi kirisga uzatilsa hamda u kirisidagi signalga qo'shilsa, bunday teskari bog'lanish musbat teskari bog'lanish (Musbat TB) yoki regenerativ teskari bog'lanish deyiladi.

Manfiy teskari bog'lanish kuchaytirish koefitsientini kamaytiradi va tekislaydi, uning o'tkazish oralig'ini kengaytiradi, shovqin va bo'zilishlarni kamaytiradi. Kuchaytirichlarda ko'proq manfiy TB qu'llanadi.

Musbat teskari bog'lanish kuchaytirish koefitsientini orttiradi, o'tkazish oralig'ini kichraytiradi va kuchaytirish barqarorligini kamaytiradi. Musbat TB ko'pincha generatorlarda qu'llanadi.

Aktiv nochiziqli elementlardan tashkil topgan elektr zanjirlarda elektr tebranishlar davriy tasirsiz o'z ichidan hosil bo'lishi mumkin.


O'zgarmas manbalar energiyasining tebranishlar energiyasiga almashish jarayoni zanjirdagi avtotebranishlar deb ataladi. Avtotebranishlar hosil bo'ladigan zanjir teskari bog'lanishli zanjirlar hisoblanadi.

XX bob. TESKARI BOG'LANGAN ELEKTR ZANJIRLARI AVTOGENERATORLAR

CHIQISHDAGI SIGNAL QAYTDAN KIRISHIGA UZATILADA DIGAN ZANJIR TESKARI BOG'LANISHLI (TB) ZANJIR DEB ATALADI.

Operator uzatish funksiyalarini $K(R)$ va $\beta(R)$ bo'lgan ikkita tizim quyidagicha bog'langan bo'lsin:

Asosiy tizim

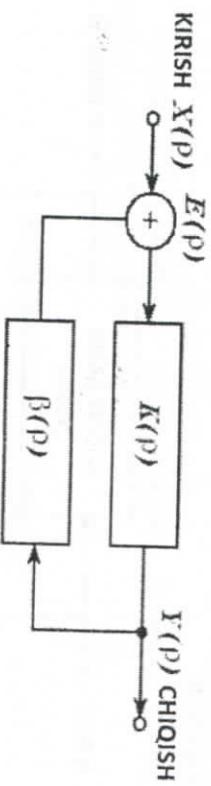

20.2-rasm.

Teskari tizim

Bunday tizim teskari bog'lanishli tizim deb yuritiladi.

Agar, $X(R)$ va $Y(R)$ mos ravishda kirishdagi va chiqishdagi operator signallar bo'lsa, u holda:

Teskari bog'langan tizimning uzatish funksiyasi $N(R)$ ni aniqlaymiz:

$$Y(P) = E(P)K(P), \quad E(P) = X(P) + \beta(P)Y(P)$$

va $\dot{X}(P) = E(P) - \beta(P)Y(P)$ ga teng bo'lsa, u holda:

Demak,

$$H(P) = \frac{Y(P)}{E(P)} = \frac{E(P)K(P)}{E(P) - \beta(P)Y(P)} = \frac{K(P)}{1 - \beta(P)\frac{Y(P)}{E(P)}} = \frac{K(P)}{1 - \beta(P)K(P)} \quad (20.1)$$

Agar, $P = j\omega$ bo'lsa, u holda, bu ifoda quyidagi shaklda bo'ladi:

$$H(j\omega) = \frac{K(j\omega)}{1 - \beta(j\omega)K(j\omega)} = \frac{K(j\omega)}{F(j\omega)}. \quad (20.2)$$

Bu formulada ushbu ifoda

$F(j\omega) = 1 - \beta(j\omega)K(j\omega)$ – teskari bog'lanishning kompleks chuqurligi deb yuritiladi.

Agar, $|1 - \beta(j\omega)K(j\omega)| > 1$ bo'lsa, tizimning uzatish koefitsiyenti moduli va unga mos ravishda chiqishdagi signal amplitudasi kamaygani sababli teskari bog'lanish manfiy TB bo'ladi.

Agar, $|1 - \beta(j\omega)K(j\omega)| < 1$ bo'lsa, teskari bog'lanish musbat TB bo'ladi. **Masalan**, kuchaytirish koefitsiyenti $K(j\omega) = 1000$ bo'lsa, teskari bog'lanishing uzatish koefitsiyenti $\beta(j\omega) = -0.099$ bo'lsa, u holda teskari bog'lanishni o'z ichiga oлган kuchaytirgichning umumiy kuchaytirish koefitsiyenti quyidagiga teng bo'ladi:


$$H(j\omega) = \frac{K(j\omega)}{1 - \beta(j\omega)K(j\omega)} = \frac{1000}{1 - (-0.099) \cdot 1000} = 10. \quad (20.3)$$

Manfiy teskari bog'lanish uzatish funksiyasining barqarorligini kuchaytirgich ishining barqarorligini ko'paytiradi.

Manfiy teskari bog'lanish deyarli barcha kuchaytirgichlarda ishlataladi. Musbat teskari bog'lanish esa avtogenatorlarda ishlataladi.

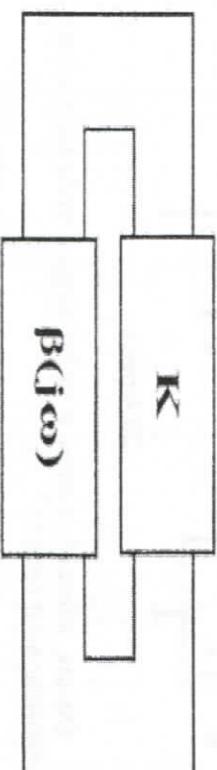20.1. Avtogenatorlar

Tashqi ta'sirsiz hosil bo'ladi gan tebranishlar-avtotebranishlar deyiladi.



20.3-rasm.

Bu sxemada:

K – kuchaytirgich elementi;

$\beta(j\omega)$ – teskari bog'langan to'rqutblı elementi.


Ichida avtotebranishlar hosil bo'ladi gan maxsus qurilma avtogenator deb ataladi. (masalan, soat, yurak, o'pkaning harakati va h.k.)

Avtotebranishlarning xususiyatlari:

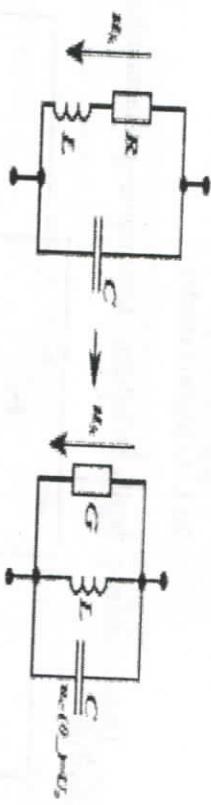- 1) tashqi ta'sirlardan hosil bo'lmaydi, sistema o'zining tebranish xususiyatidan hosil bo'ladi;
 - 2) tebranish shakli, ularning amplitudasi va chastotasi sistemani o'z xususiyatidan aniqlanadi;
 - 3) hosil bo'layotgan avtobranchilar maxsus energiyaga ega (sistemada o'z manbai bor).
- Aviogeneratorning umumiy sxemasiga kuchaytirgich va TB to'rtqutbliki kiradi; ularning uzatish koefitsiyentlari shartini bajariladigan qilib tanlanadi.


LC-avtogenator

Parallel tebranish konturiga asosan, LC - avtogenatorni tashkil etish mumkin. Misol uchun, quyidagi elektr zanjirlari buning isbotidir.



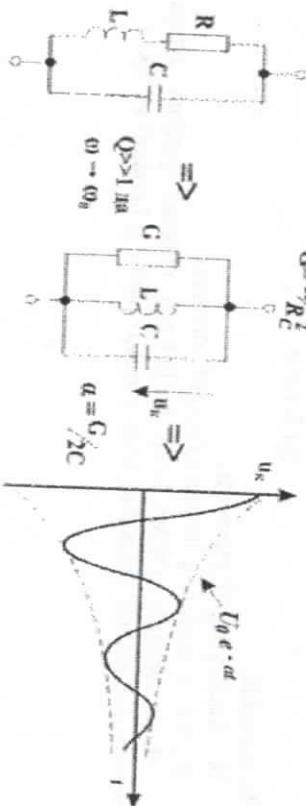
20.4-rasm.

Odatda, tebranish konturi tasir bo'lmagan holda faqat so'nuvchi tebranishlar hosil bo'ladi:



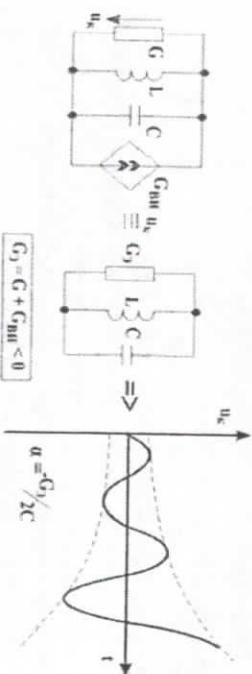20.5-rasm.


Agar, konturga tebranish hosil qiluvchi elementlar ulansa, u holda tebranishlar o'suvchi bo'lib qoladi



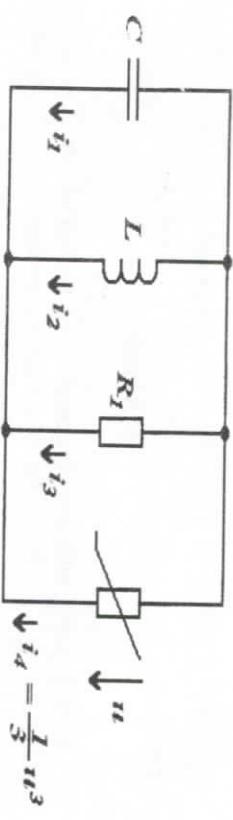20.6-rasm.

Avtogenator differensial tenglamalari
Agar, quyidagi ko'rinishdagi avtogenator berilgan bo'lsa, u holda:

$$L = \frac{1}{C} = -\varepsilon \quad (20.4)$$



20.7-rasm.

Quyidagi tenglamalar o'rinli bo'ladi:

$$R = 1 \quad i_4 = -\frac{1}{3}u^3 \quad (20.5)$$

Kirxgofning birinchi qonuni bo'yicha:

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 0 \quad (20.6)$$

Yuqoridagi zanjir uchun toklar quyidagicha ifodalanadi:

$$i_1 = C \frac{du}{dt}, \quad i_3 = \frac{U}{R}, \quad i_2 = \frac{1}{L} \int u dt, \quad i_4 = -\frac{1}{3}u^3. \quad (20.7)$$

Agar, bir-birini o'miga qo'yساқ, quyidagi ifodani olamiz:

$$C \frac{du}{dt} + \frac{1}{L} i u dt + \frac{U}{R} - \frac{1}{3} u^3 = 0. \quad (20.8)$$

Vaqt bo'yicha differensiallab quyidagi olamiz:


$$C \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{L} u + \frac{1}{R} \frac{du}{dt} - u^2 \frac{du}{dt} = 0; \quad \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{C} (\frac{1}{R} - u^2) \frac{du}{dt} + \frac{1}{CL} = 0. \quad (20.9)$$

Yuqoridagi formulalarni bir-biriga qo'ysak,
Van - der - Polning nochiziqli differensial tenglamasini olamiz:

$$u'' - \varepsilon(1 - u^2)u' + u = 0. \quad (20.10)$$

Tebranish konturi bo'lgan avtogeneneratorlarning ko'plab tenglamari Van-der-Pol tenglamalariiga keltiriladi.

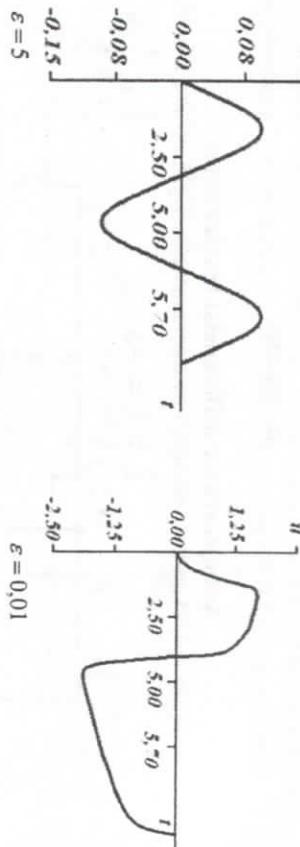Avtogeneneratorlar parametrlarini hisoblaganda quyidagi xarakteristikalarini olishimiz mumkin:



20.8-rasm.

Keltirilgan grafiklar avtogeneneratorlar parametrlarini hisoblashda kuchlanishning vaqt bo'yicha o'zgarishini $\varepsilon = 0,01$ har xil qiymatlari orqali ifodalandi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Teskari bog'langan zanjirlar, ta'rifi, sxemasi.
2. Manfiy va mustbat teskari bog'laniш zanjirlari.
3. Teskari bog'laniшning uzatish funksiyasi.
4. Avtogeneneratorlar, ta'rifi.
5. LC – avtogenenerator, sxemasi.
6. So'nuvchi tebranishlar.
7. O'suvchi tebranishlar.
8. Avtogeneneratorlar differensial tenglamalari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son farmoni. Toshkent, 2017-yil 7-fevral.
2. V.A.Tulyaganova, A.A.Yadgarova. Elektro Zanjirlar Nazariyasi fani bo'yicha talabalarning mustaqil tayyorlanishi uchun usubiy ko'rsatma. TATU, Toshkent, 2015.
3. Fundamentals of Electric Circuits/ Charles K/ Alexander, 2013.
4. Ta'linda innovation texnologiyalar. Ishmukamedov R., Abdugodirov A., Pardayev A. Toshkent, 2008.
5. Bakalov B.P., Vorobjenko P.P., Krug B.I. Teoriya elektricheskikh chipej: Uchebnik dlya Vyuzov, Pod red. B.P. Bakalova, -M.: Radio i svaz', 1998.
6. Belenkiy A.F. Teoriya elektricheskikh chipej: Uchebnik dlya Vyuzov. -M.: Radio i svaz', 1986. -544 c.
7. Matkhanov P.N. Osnovy analiza elektricheskikh chipej. Lineinyye chipej: Uchebnik dlya Vyuzov. -3-e izd., -M.: Vysch. Shk., 1990. -400 c.
8. Krylov B.B., Korjakov C.Ya. Osnovy teorii chipej dlya sistemotekhnikov: Ucheb. Posobie dlya Vyuzov. -M.: Vysch. Shk., 1990. -224 c.
9. Shlebes M.R., Kabulova M.V. Zadachnik po teorii lineinnykh elektricheskikh chipej - M: Vyschaya shkola 1990. -544 c.
10. Osnovnye teorety chipej: Uchebnik dlya Vyuzov. G.B. Zvezke, P.A. Ionkin, A.H. Netyushil, C.B. Strakhov - M: Energoatomizdat, 1989. - 528 c.
11. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oljanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017.
12. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. 2017.
13. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini bingalkilda barpo etamiz. 2017.
14. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsий javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil yakunlari va 2017-yil istiqbolollariga bag'ishlangan majisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nuntqi. // Xalq so'zi gazetasি. 2017-yil 16-yanvar, № 11.
15. Teoriya elektricheskoy svazi: Uchebnik dlya vyuzov / A.G. Zoko, D.D. Klyovskiy, B.I. Korzhik, M.B. Nazarov; Pod red. D.D. Klyovskogo. - M.: Radio i svaz', 1999. -432 c.
16. Teoriya elektricheskoy svazi: Uchebnoe posobie dlya studentov vyschix uchebnykh zavedenij / P.R. Bikennin, M.N. Chesnokov. - M.: «Akademija», 2010. - 336 c.
17. Skijar B. Cifrovaya svaz. Teoreticheskie osnovy i prakticheskoe primenenie. - M.: Izd. Dom «Vilyam», 2003. - 1104 c.
18. Prokss Dzh. Cifrovaya svaz. - M: Radio i svaz', 2000.
19. Yo.P. Akulichiev. Teoriya elektricheskoy svazi: Uchebnoe posobie. - СПб.: Izdatelstvo «Jlani», 2010.